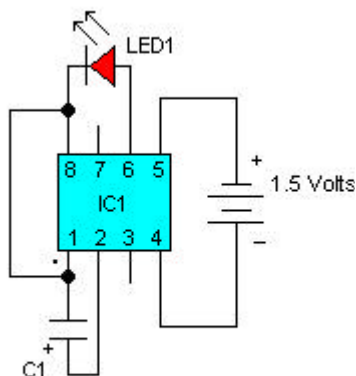


Aprindere intermitenta LED cu LM3909

Aceasta este schema clasicului “licurici” (inchei citatul clasic din jargonul Palatului pionierilor), dar de aceasta data realizat fara tranzistoare , ci cu un circuit integrat LM3909.

Schema nu necesita comentarii.



Prin modificarea valorii condensatorului $C1 = 100\mu F$ se poate obtine alta frecventa de aprindere a led-ului. Efectul dorit se obtine prin tatonare.

Succes!