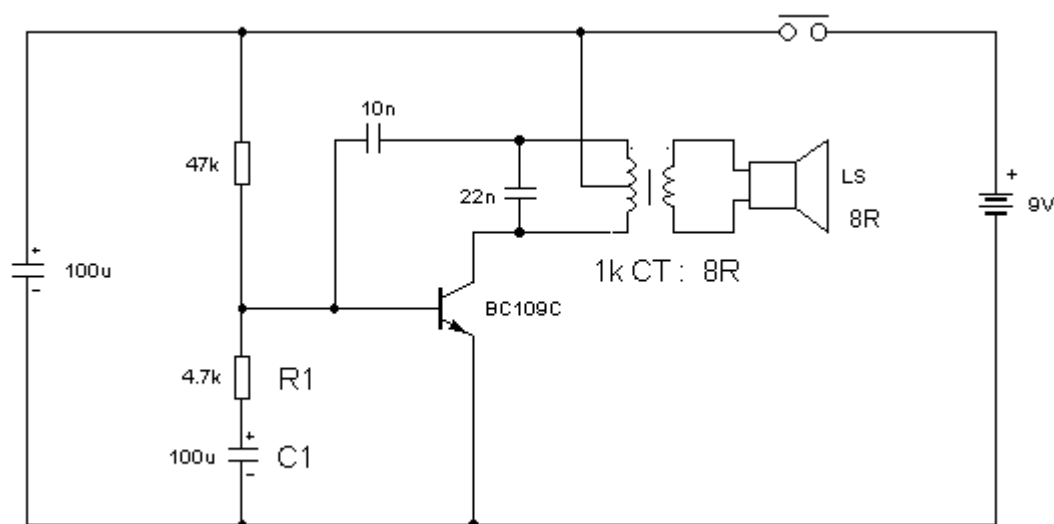


Canar electronic

Aceasta este schema imita sunetele unui canar. Ea poate fi folosita la inlocuirea soneriei de lausa, sau in orice alta situatie. Transformatorul este unul miniatura audio LT700. Se pot folosi alte tipuri similare , prin tatonare.

Ciripitul este dependent de tensiunea de alimentare. Cind butonul este actionat , condensatorul de 100uF se incarca. Cind se intrerupe actionarea butonului, oscilatia scade , iar ciripitul devine mai rapid.



Succes!