


Generator de tact

Aceasta este schema simpla a unui generator de tact ce foloseste un CMOS 4017.

Valorile componentelor sint: $R1=10K...10M$ $C1= 100pF...47\mu F$

Frecventa de iesire este de $\pm 1KHz$ cind $R1=100K$ si $C1=10nF$

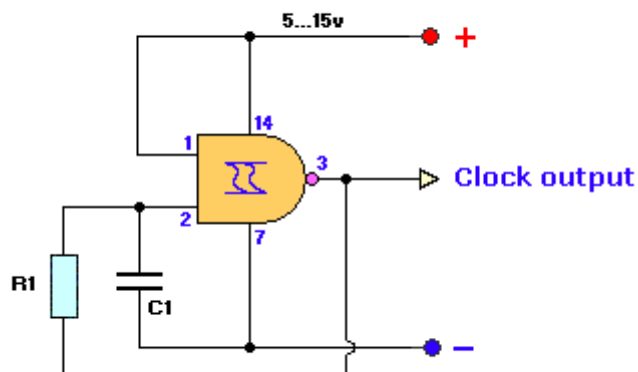Tensiunea de alimentare poate fi intre 5 si 15V



Succes!