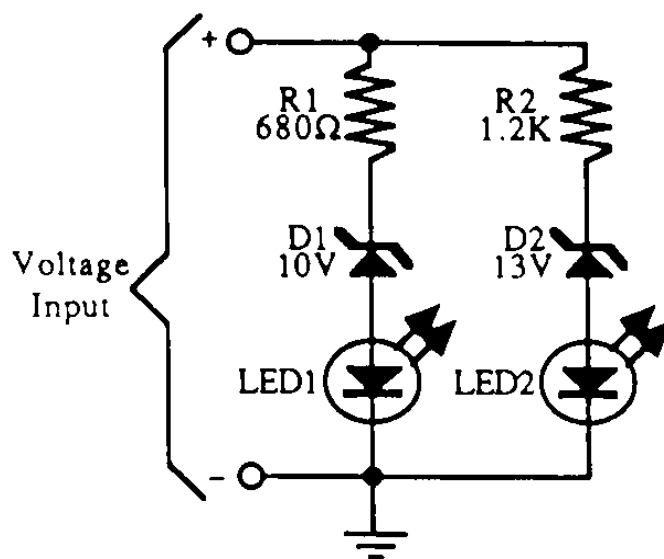


Indicator pt. acumulatorii automobilelor

Aceasta este o schema simpla cu care puteti realiza un indicator de tensiune pentru automobil (si nu numai).



Puteti modifica valorile diodelor Zener pentru a obtine o alta plaja de tensiuni indicata de montaj. De asemenea puteti adauga alte module (rezistor/zener/led), pentru a avea o indicare mai precisa, pentru mai multe praguri de tensiuni.

Succes!