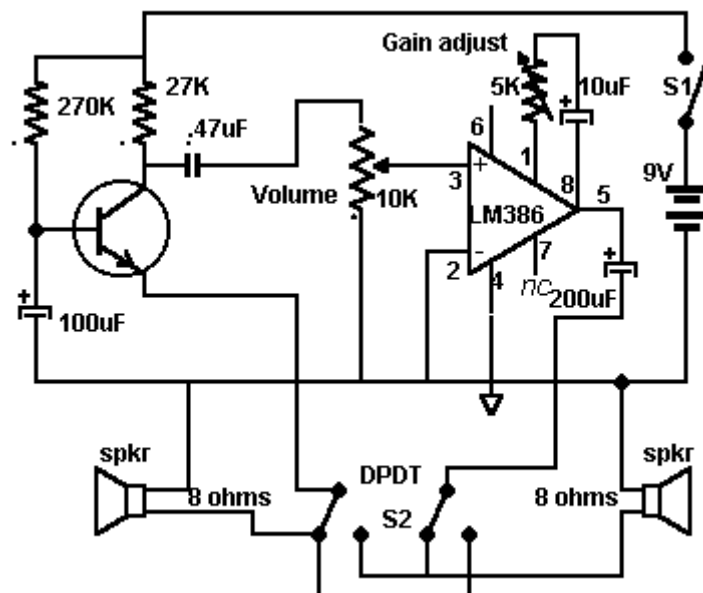


Interfon

Aceasta este schema unui simplu interfon realizat cu circuitul integrat LM386. Difuzoarele de 8ohmi se folosesc ca si microfoane in acelasi timp. LM386 este folosit ca si amplificator de putere pt difuzoarele de 8 ohmi.

Potentiometrul de 10K este folosit pt. controlul volumului, iar cistigul general se poate ajusta din semireglabilul de 5K. Din comutatorul DPDT de inverseaza cele doua posturi ascultator si ascultat si realizeaza astfel comunicarea bidirectionala.



Succes!