

РАДИО

АУДИО • ВИДЕО • СВЯЗЬ • ЭЛЕКТРОНИКА • КОМПЬЮТЕРЫ



Издается с 1924 года

10'93

РАДИО

10-1993

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ
РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

издается с 1924 года

УЧРЕДИТЕЛИ:
ЖУРНАЛИСТСКИЙ
КОЛЛЕКТИВ "РАДИО"
И ЦС СОСТО СГ

Главный редактор
А. В. ГОРОХОВСКИЙ

Редакционная коллегия:

И. Т. АКУЛИНИЧЕВ, В. М. БОНДАРЕНКО,
А. М. ВАРБАНСКИЙ, И. Г. ПЛЕБОВ,
А. Я. ГРИФ, Ю. В. ГУЛЯЕВ,
А. С. ЖУРАВЛЕВ, Б. С. ИВАНОВ,
А. Н. ИСАЕВ, Н. В. КАЗАНСКИЙ,
Е. А. КАРНАУХОВ, Э. В. КЕШЕК,
В. И. КОЛОДИН, А. Н. КОРОТКОНОШКО,
В. Г. МАКОВЕЕВ, В. В. МИГУЛИН,
А. Л. МСТИСЛАВСКИЙ (отв. секретарь),
Б. Г. СТЕПАНОВ (зам. главного
редактора), В. И. ХОХЛОВ

Художественный редактор Г. А. ФЕДотова
Корректор Т. А. ВАСИЛЬЕВА

Адрес редакции: 103045, Москва,
Селиверстов пер., 10

Телефоны: для справок и группа
работы с письмами — 207-77-28.

Отделы: популяризации науки, техники
и радиолюбительства — 208-77-13;
общей радиоэлектроники — 207-72-54,
207-88-18;

бытовой радиоэлектроники —

208-83-05, 207-89-00;

микропроцессорной техники —

208-83-05;

информации, технической консультации

и рекламы — 208-99-45;

оформления — 207-71-69.

Факс: (095) 208-13-11

"КВ журнал" — 208-89-49

"Радиобиржа" — 208-77-13

МП "Символ-Р" — 208-81-79

Р/с редакции журнала "Радио" — 400609329
в коммерческом банке "Бизнес" в Москве,
МФО 20163В (почтовый индекс 101000)

Сдано в набор 22.7.1993 г.

Подписано к печати 22.09.1993 г.

Формат 60х84/8. Бумага офсетная.

Гарнитуры «Таймс» и «Прагматика».

Печать офсетная. Объем 6 печ. л.,

3 бум. л. Усл. печ. л. 5,56.

Тираж 390 500 экз. Зак. 1357

В розницу — цена договорная.

Набрано и отпечатано
в ИПК "Московская правда".
г. Москва, ул. 1905 г., д. 7

В НОМЕРЕ:

2 «СВЯЗЬ-93»

5 ГОРИЗОНТЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ

Н. Кондауров, Я. Малков, А. Обливин. ЭЛЕКТРОНИКА В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ
МОНИТОРИНГЕ

7 ВИДЕОТЕХНИКА

Ю. Петропавловский. ВИДЕОТЕХНИКА ФОРМАТА VHS

10 ЗВУКОТЕХНИКА

Н. Сухов. 66 КОМПАКТ-КАССЕТ НА РЫНКЕ СНГ

16 РАДИОПРИЕМ

В. Ирмес, А. Зильберштейн. СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РАДИО-
ПРИЕМНОЙ АППАРАТУРЫ

18 ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

А. Гусев. О ДОРАБОТКЕ ЭЛЕКТРОПРОИГРЫВАТЕЛЯ «ЭЛЕКТРОНИКА
ЭП-017С». А. Антух. ДОРАБОТКА УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОГО
ОТКЛЮЧЕНИЯ РАДИОАППАРАТУРЫ

19 МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ТЕХНИКА

Ю. Власов. ПРОГРАММАТОР ПЗУ ДЛЯ «РАДИО-86РК». М. Бриджиди, Г. Рогов.
СР/М-80 ДЛЯ «ОРИОНА-128» (с.23)

26 ЭЛЕКТРОНИКА В БЫТУ

«Радио» — радиолюбителям. В. Борисов. СТЕРЕОФОНИЧЕСКИЙ УЗЧ МОЩ-
НОСТЬЮ 2 Вт. В. Банников. ЭЛЕКТРОННЫЕ ЧАСЫ ИЗ РАДИОКОНСТРУКТО-
РА «ЭФФЕКТ-4» (с.28)

32 РАДИОЛЮБИТЕЛЮ-КОНСТРУКТОРУ

В. Костюк. ФОРСИРУЮЩИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАТОР

34 «РАДИО» — НАЧИНАЮЩИМ

Школа начинающего радиолюбителя. Б. Сергеев. ТРИНИСТОР. С. Борисов.
ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ (с.36). Б. Иванов. ЮНЫЕ «БИЗНЕСМЕ-
НЫ» ИЗ ИШЕЕВКИ (с.37)

39 РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

41 СПРАВОЧНЫЙ ЛИСТОК

Ю. Старостин. ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ВДМ. А. Нефедов, В. Головина. МИКРОСХЕМА
КР142ЕН14 (с.42)

43 НАША КОНСУЛЬТАЦИЯ

ОБМЕН ОПЫТОМ (с.31,46). ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ (с.33, 38, 44,45,47,48)

На первой странице обложки. Участники открытого чемпионата Московской
области по радиосвязи на КВ. Слева направо: Леонов Дима, Бакиров Руслан,
Солодовников Владимир (2-е место в младшей возрастной группе).

Фото В. Афанасьева

© Радио № 10, 1993 г.

ВНИМАНИЮ МОСКВИЧЕЙ И ЖИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ !

Если вы по каким-либо причинам не успели подписаться на журнал «Радио» на первое
полугодие 1994 г., не огорчайтесь. Это можно сделать в редакции. Но при этом вы должны будете
получать журнал непосредственно в редакции (комната 102).

Стоимость подписки на первое полугодие 1994 г. — 5700 руб.

Справки по тел. 207-77-28.

«СВЯЗЬ-93»

ТЕЛЕВИЗОРЫ И ДРУГАЯ ВИДЕОТЕХНИКА

Эта продукция была представлена на выставке многими научно-исследовательскими институтами и радиозаводами России, стран СНГ, ближнего зарубежья и зарубежными фирмами. К сожалению, на стендах не было экспонатов известных московских заводов, выпускающих телевизоры «Рубин», «Темп», «Юность», Львовского объединения — «Электрон», Минского — «Горизонт». Конечно, многие из них давно пользуются широкой популярностью и вроде бы не нуждаются в дополнительной рекламе. Думается, однако, что показать свои достижения в телевизоростроении на таком престижном смотре, как «Связь-93», все же следовало бы.

Совсем не были представлены заводы России и других стран СНГ, производящие видеомагнитофоны.

Вызывает недоумение и то, что одновременно с выставкой «Связь-93» в том же комплексе на Красной Пресне проходила и выставка электронных товаров народного потребления и бытовой техники «Консьюмер электроника-93». Очевидно, что зарубежные фирмы оказались перед проблемой участия в обеих этих выставках, и многие из них, производящие бытовую видеотехнику, отдали предпочтение последней. А известная японская фирма SONY на выставку «Связь-93» привезла только студийную аппаратуру, а бытовую видеотехнику показала на «Консьюмер электроника-93».

До недавнего времени главным предприятием по разработке и внедрению в производство телевизионной техники в бывшем СССР был Московский научно-исследовательский институт (МНИТИ, ставший теперь акционерным обществом). Сейчас этот институт — головной в России. Участвуя в выставке «Связь-93», он, кроме студийной аппаратуры, демонстрировал опытные образцы перспективных телевизоров цветного изображения улучшенного качества 67ТЦ6101 и 54ТЦ6102 (фото 11) с тюнером спутникового телевизионного вещания (ТЦИ — СТВ). О них и перспективах совершенствования телевизоров в России было рассказано главным конструктором телевизоров АО МНИТИ К. Н. Быструшкиным в «Радио», 1993, № 8.

Среди других экспонатов несомненный интерес вызвала продукция ПО «Александровский радиозавод». После того, как «Горизонт» и «Электрон» оказались за грани-

цей, Александровский завод стал крупнейшим производителем телевизоров и другой телевизионной техники в России. Его марка — «Рекорд» — известна всей стране.

На «Связь-93» александровцы показали ряд видеомониторов черно-белого и цветного изображения — 23ВТБ401, 42ВТЦ404, 42ВТЦ405, видеомонитор ТВЧ цветного изображения и др. Среди них особенно выделялся перспективный цветной видеомонитор ТВЧ для визуального контроля качества изображения в различных типах телевизионного тракта систем телевидения высокой четкости. В России и странах СНГ — это первый и пока единственный экземпляр подобной аппаратуры.

Кроме того, в числе экспонатов ПО «Александровский радиозавод» было много моделей телевизоров цветного и черно-белого изображения, находящихся на различной стадии разработки и производства. Это — 37ТЦ5139, 42ТЦ5242, 51ТЦ5201, 34ТБ420 и др.

Телевизор 37ТЦ5139 (фото 12) представляет собой переносный телевизионный приемник современного монитормного исполнения пятого поколения, который обеспечивает прием передач по системам SEKAM, PAL и NTSC в стандартах D/K и B/G. В нем применен селектор каналов СК-В-41 и кинескоп с самосведением лучей 37ЛКЦ. Телевизор имеет много функциональных возможностей: ДУ на ИК лучах, работа с видеомагнитофоном и ПЭВМ, автоматическое выключение при отсутствии сигнала и др.

В других цветных телевизорах — те же возможности, кроме приема сигналов системы NTSC. Все аппараты обеспечивают плавную настройку на телевизионные каналы с фиксацией восьми из них.

С маркой «Рекорд» не так давно выпускал телевизоры и Воронежский завод «Электро-сигнал». Это несколько пугало потребителей. После того, как Александровский завод отстоял свое приоритетное право на марку «Рекорд», Воронежский ввел для своей продукции новую — «ВЭЛС». С этой маркой воронежцы показали на выставке новые образцы телевизоров: «ВЭЛС 54ТЦ492ДЛ», имеющий конструкцию монитормного типа (фото 13), «ВЭЛС 51ТЦ492ДЛ», «ВЭЛС 50ТБ305Д» (тоже монитормного типа), «ВЭЛС 50ТБ306Д» и другую аппаратуру.

Цветной телевизор «ВЭЛС 54ТЦ492ДЛ» — двусистемный (PAL/SEKAM) и двустандартный (D/K и B/G). Прямоугольный кинескоп обеспечивает яркое, четкое и неискаженное изображение. Он оборудован системой ДУ на ИК лучах, которая вместе с таймером повышает удобство пользования им.

Среди российских экспонентов хотелось бы назвать и Рязанский завод «Красное знамя», который представил на выставку переносный полупроводниково-интегральный телевизор «Сапфир 408Д». Он выполнен в

современном оформлении. Завод также показал плоские антенны для приема спутникового телевидения, которые представляют собой антенные решетки из нового типа печатных волноводов.

Интересен и цветной переносный телевизор «Вече 27ТЦ406Д» Новгородского НПО «Волна». Он принимает сигналы систем PAL и SEKAM в диапазонах МВ и ДМВ. Может работать с видеомагнитофоном и ПЭВМ (разъем SCART). Телевизор имеет процессорную систему управления, обеспечивающую запоминание 39 каналов, систему дистанционного управления на ИК лучах.

Из представителей стран СНГ можно отметить Харьковское ПО «Коммунар» и Днепропетровский концерн «Весна». Первое из них продемонстрировало телевизор 51ТЦ5140Д, обладающий широкими возможностями. Кроме приема сигналов по стандартам D/K и B/G систем PAL и SEKAM, он обеспечивает коррекцию цветовых переходов, автоматический баланс белого, ДУ на ИК лучах с таймером, настройку на каналы методом синтеза напряжений, их запоминание (не менее 39-ти) и цифровую индикацию, энергонезависимую память программ и регулировок, работу с видеомагнитофоном, ПЭВМ, видеоиграми и др. через разъем SCART, высококачественное воспроизведение звука на двух поворотно-выдвигаемых (с боков) разнесенных громкоговорителях и др.

Концерн «Весна» выставил ряд цветных и черно-белых телевизоров в современном оформлении, работающих по стандартам D/K и B/G и системам PAL и SEKAM. Так, переносный телевизор «Весна 42ТЦ493Д» обладает многими функциями современных цветных телевизоров с ДУ на ИК лучах.

Различную аппаратуру выставил Севастопольский завод «ЛАСПИ» концерна «Муссон». Среди них интересны малогабаритные телевизионные тестовые приборы (телетест) «ЛАСПИ ТТ-01», «ЛАСПИ ТТ-03» и транскодер «ЛАСПИ ТКВ-03» (фото 14). Первый из них содержит генератор телевизионных испытательных сигналов и цифровой мультиметр. Он позволяет проводить сервисное техническое обслуживание, предторговый контроль и ремонт черно-белых и цветных телевизоров системы SEKAM. Второй прибор предназначен для тех же работ в стационарных условиях, но кроме телевизоров позволяет испытывать видеокамеры, проигрыватели видеодисков, видеомониторы систем PAL и SEKAM, а также видеомагнитофоны этих систем и системы MESEKAM. Прибор имеет очень большие возможности.

Отлично зарекомендовал себя транскодер «ЛАСПИ ТКВ-03». Он необходим для получения цветного изображения на экране телевизора системы SEKAM при приеме сигналов системы PAL. Может быть использован как в комплексах телевидеоаппаратуры различных сетей, так и для индивидуального просмотра.

Окончание. Начало см. в «Радио», 1993, №9.



Фото 11.
Опытный образец
телевизора 54TC6102



Фото 12.
Телевизор «Рекорд-37TC5139»

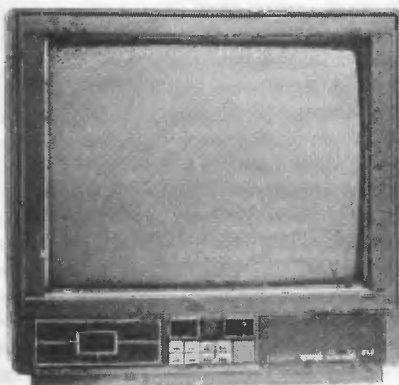


Фото 13.
Телевизор «ВЭЛС 54TC492ДЛ»

Фото 14.
Телетесты «ЛАСПИ ТТ-01»,
«ЛАСПИ ТТ-03» и транскодер
«ЛАСПИ ТКВ-03»

Такое довольно сложное устройство ранее не выпускалось нашей промышленностью.

Из предприятий стран ближнего зарубежья нельзя не отметить Шяуляйский телевизионный завод «Таурас» (Литва), который представил много моделей цветных телевизоров и других устройств. Весь ряд цветных телевизоров «Таурас» серии 402 обладает очень большими возможностями. Их цифро-буквенные обозначения:

37TC402Д-8, 42/45TC402Д-8, 51/54TC402Д-7, 51/54TC402Д-8, 61TC402Д-7, 61TC402Д-8. Они отличаются размерами экрана кинескопа по диагонали, массой и числом программ (55 с индексом 7 в обозначении и 99 с индексом 8). Кроме того, телевизоры с индексом 8 имеют вывод информации на экран, автопоиск программ и таймер (в телевизорах с индексом 7 их нет). Все эти телевизоры выполнены в современном мониторном внешнем стиле. Они обеспечивают прием сигналов в диапазонах МВ, ДМВ и кабельном диапазоне по стандартам D/K и B/G систем PAL, SEKAM и NTSC. Телевизоры имеют ДУ на ИК лучах, оборудованы одинарным (совмещенным) или двойным антенным гнездом и разъемом SCART для работы с видеомagneтофоном, ПЭВМ и телеиграми. Изображение обеспечивается автоматическим балансом белого и коррекцией цветовых переходов. Телевизоры можно перевести в дежурный режим работы.

Среди фирм зарубежных стран, производящих телевизоры, другую видео- и аудиотехнику, отметим экспозицию финской фирмы NOKIA. Кроме того, что она сама представила широкий набор видеотехники (телевизоры, видеокамеры, аудиосистемы и др.), ее телевизоры использовались и в экспозициях других фирм для демонстрации возможностей их аппаратуры.

Фирма NOKIA, основанная в 1865 г. в Хельсинки, стала сейчас европейской технологической группой. Ее заводы и центры технических и экспедиторских услуг находятся в 30 странах мира. В научно-исследовательских лабораториях фирмы был разработан первый в мире цифровой телевизор, новая технология ASO, способствующая оптимизации четкости изображения при воспроизведении с видеомagneтофонов, высококачественные кинескопы BLACK PLANIGON, CINESCREEN.

Новые кинескопы за счет затемненного стекла экрана, теневой маски с нанесенным на нее специальным покрытием (на основе процесса

Anti Doring), системы усиленного фокусирования (HDF), высокой светоотдачи экрана (технология LMP) обеспечивают чистые цвета, четкое и яркое изображение не только в затемненных помещениях, но и при ярком дневном свете. Цветные цифровые телевизоры с новыми кинескопами, микропроцессором, постоянно контролирующим все их функции, цифровым гребенчатым фильтром, гарантирующим четкое разделение яркостной и цветовой информации, цифровой системой DTP разделения соседних цветов и другими устройствами обеспечивают высокое качество изображения и звучания.

Фирма выпускает много моделей цветных широкоформатных (16:9) телевизоров, цветные стереотелевизоры и монотелевизоры, видеомagneтофоны и видеокамеры и другую аппаратуру. Наибольший интерес, конечно, представляют широкоформатные цветные цифровые телевизоры для приема сигналов телевидения высокой четкости с кинескопами CINESCREEN: модели 9291, 9294 SAT, 8291, 8294 SAT, 8294 MAC, 7291, 7294 (первые две цифры указывают формат кинескопа в сантиметрах), — и стереотелевизоры моделей 7193 PIPHI, 7193 SAT HIFI, 7164 EE VT, 6364 EE VT с кинескопами BLACK PLANIGON. Следует сказать, что телевизоры ТВЧ, кроме цифровой обработки звуковых и видеосигналов, дистанционного управления с меню на экране, обеспечивают как еставку изображения в изображении (PIP-функция) форматом 16:9, так и вставку нескольких изображений рядом с главным изображением форматом 4:3.

Сделанный нами небольшой экскурс экспонатов, представленных на выставке «Связь-93», конечно, далеко не исчерпывает все многообразие показанной здесь видеотехники.

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Тематическая направленность выставки предопределила и экспозицию изделий измерительной техники. В основном здесь демонстрировались приборы для определения параметров линий связи и устройств, составляющих единый комплекс телекоммуникационных терминалов. Подобные приборы присутствовали и в экспозициях таких





Фото 15.
Экспозиция фирмы Schlumberger

известных фирм, как Siemens, Nokia и др. Заслуживают внимания экспонаты одной из восьми фирм Франции, представленных на «Связь-93», — прекрасные компактные измерительные комплексы фирмы Schlumberger Technologies (фото 15), в их числе анализатор цифровых радиолиний «4922», связной монитор «S1 4015 Stabilock», программируемый измеритель параметров устройств приема и передачи сигналов «S1 6910 Minilock».

Измерительные приборы и комплексы фирм Rohde & Schwarz и Hewlett Packard давно уже снискали славу и уважение потребителей. Может быть, по этой причине они на этот раз ограничились скромным оформлением своей экспозиции несколькими приборами и проспектами, дающими, правда, представление о культуре исполнения их продукции, продуманности дизайна и удобстве в эксплуатации.

Экспозиции российских предприятий и их коллег из стран СНГ выглядели, конечно, попроще — не было блеска (в прямом смысле слова), эффекта от дизайна, при первом даже беглом осмотре бросающегося в глаза. Коро-

габариты всех приборов небольшие, поэтому они могут быть использованы не только в лабораторных условиях предприятий, но и как полевые приборы. Особенно следует отметить один из первых матричных запоминающих осциллографов С8-19 (фото 17). Его габариты и масса не больше ставших уже привычными сервисных осциллографов С1-94 или С1-112А. Но он имеет жидкокристаллический индикатор-экран с достаточным уровнем визуальной контрастности, полосу пропускания до 10 МГц, возможность запоминания двух однократных или неперiodических сигналов с последовательной их записью в память, автоматическую синхронизацию, режим подсказки оператору о неправильно установленном коэффициенте разверток. Питание от сети переменного тока, от встроенного аккумулятора 10 НКГЦ-3, 5-1, внешнего источника постоянного тока 12 или 27 В.

На стенде, отведенном Всесоюзному научно-исследовательскому институту телевидения (г. Санкт-Петербург), можно было познакомиться с различной измерительной техникой, предназначенной для контроля характеристик различных звеньев телевизионных трактов. Это — генератор телевизионных испытательных сигналов с цифровым методом формирования сигналов Г-193, измеритель отношения сигнал/шум ИСШ-10 в переносном и стойном исполнении. А внешнеэкономическое объединение В/О МАШПРИБОРИНТОРГ (г. Москва), кроме устройств связи и радиоприборов общего применения, предложило также приборы медицинского назначения — три модификации электростимулирующих устройств опорно-двигательного аппарата человека.

В отличие от аналогичных выставок прошлых лет на «Связь-93» ее участники, демонстрируя свои достижения, показали многочисленным посетителям только серийно выпускаемую или планируемую к выпуску в ближайшее время различную радиоэлектронную аппаратуру, так что заинтересованные организации могли здесь же заключить договор на ее поставку и даже приобрести привезенные в Москву образцы.

Повторим еще раз слова, сказанные в беседе с нашим корреспондентом руководителем экспозиции ТЕЛЕКОМа господином К.-Н. Горкеном: «Мы довольны результатами участия в выставке».

Думается, что к этим словам присоединятся все участники Международной отраслевой выставки систем и средств связи — «Связь-93». И в этом ее основной итог и значение.

Репортаж с выставки
«Связь-93» вели
А. ГРИФ, А. ГУСЕВ,
А. МИХАЙЛОВ,
Л. АЛЕКСАНДРОВА,
Е. КАРНАУХОВ
Фото В. Афанасьева




Фото 16.
Измерительные приборы БЕЛВАР

че, не было продуманной действенной рекламы приборов, которая как бы говорила: «Вот я, приобретай меня!»

Приборы стран СНГ отличались конкретной направленностью на выполнение не очень широкого круга функций. В них, как правило, отсутствовала программная автоматика. Правда, на некоторых стендах демонстрировались приборы универсального назначения — от профессионального использования в системах телекоммуникаций до возможности оснащения сервисных служб ремонтных предприятий и даже радиолюбительских лабораторий. В этом плане представляла интерес экспозиция белорусского производственного объединения БЕЛВАР, показавшего на выставке гамму измерительных приборов: от вольтметра-пробника «Мастер-5» до запоминающих и автоматизированных осциллографов (фото 16).



Фото 17.
Запоминающий осциллограф
с матричным экраном С8-19

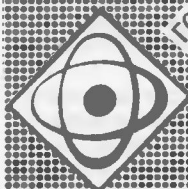

ГОРИЗОНТЫ
НАУКИ И ТЕХНИКИ

ЭЛЕКТРОНИКА В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ МОНИТОРИНГЕ

Эйфория, вызванная результатами технического прогресса, быстро сменилась всеобщей тревогой. Пришло понимание того, что главная общечеловеческая ценность — Земля — в опасности. Техногенные воздействия на среду обитания во всех промышленно развитых странах достигли критических уровней. Одно за другим все тревожнее и тревожнее поступают сообщения из разных стран об экологической опасности. Не обошла она и просторы России.

По данным, содержащимся в государственном докладе о состоянии окружающей природной среды в Российской Федерации, лишь 15% населения нашей страны в 1991 г. проживало на территориях с допустимым уровнем загрязнения. В 84 городах России, включая Москву, уровни загрязнения атмосферы зачастую более чем десятикратно превышали предельно допустимые нормы. Около 50 млн человек испытали на себе воздействие различных вредных веществ на уровне выше десяти предельно допустимых. Например, пробы питьевой воды, взятые на разных территориях, в 23% случаев не соответствовали государственным стандартам по химическому составу и в 12% случаев — по бактериологическому.

В 1991 г. только стационарные промышленные источники выбросили в атмосферу, по далеко не полным данным, около 32 млн тонн вредных веществ! Из 73 кубических километров сточных вод, спущенных в реки и моря, более трети содержали вредные вещества.

При современных масштабах деятельности человека экологические беды перестают быть чисто национальными. Из-за переносов в атмосфере и гидросфере загрязнения среды обитания, возникшие в той или иной стране в результате «нормального» промышленного производства, а тем более в случаях аварий,

становятся международными проблемами. Известны целые экологически бедственные регионы, охватившие несколько государств, где показатели здоровья народонаселения значительно хуже, чем в среднем в мире.

В последнее время обострилась экологическая ситуация в России. Это во многом объясняется тем, что страна переживает тяжелый экономический кризис, на фоне которого экологические проблемы могут трактоваться и, к сожалению, трактуются как второстепенные.

Что же может и должно изменить тревожную, а порой и критическую обстановку? На первый план выдвигается проблема полной, достоверной и независимой информации. Эта задача может быть выполнена с помощью информационно-измерительной аналитической системы, построенной на основе современных средств радиоэлектроники и вычислительной техники.

В системе, о которой идет речь, могут быть выделены три иерархических уровня (см. рис.) — локальный, региональный и федеральный (глобальный, транснациональный), все звенья которых должны взаимодействовать в соответствии с разработанными алгоритмами. В мониторинге используются измерительные средства наземного (подземного), надводного (подводного) и аэрокосмического базирования, работающие в масштабе единого времени и достаточно точной привязки на местности, а также объединенных едиными центрами обработки и анализа информации.

Основными источниками информации являются средства измерений локальных центров, размещаемые на объектах активной техногенной (в том числе агропромышленной) деятельности — на потенциальных источниках вредных выбросов, жилых зонах, пашнях, объектах природопользования и т.д. Эти средства измерений могут быть как стационарные, так и подвижные. Тактика их размещения определяется спецификой региона. Для каждого из них разрабатывается диагностическая экологическая модель. Объем и качество получаемой информации сравнивают с ее содержанием и делают выводы об экологической ситуации.

Электронные технологии и электронно-вычислительные средства, которыми располагают локальные центры, в принципе, открыва-

ют широкую возможность обнаружения и количественного измерения содержания вредных веществ в воздухе, воде, заражение ими растительного мира. В тех случаях, когда для измерений необходимы уникальные средства, привлекаются силы региональных центров.

Локальные средства сбора информации, как правило, построены на принципе автоматизации процесса отбора проб и обработки информации с помощью аппаратно-программных компьютерных комплексов.

В целях анализа низких концентраций токсических веществ получили распространение измерительные методы, которые можно разбить на четыре группы: хроматографические, масс-спектрометрические, спектральные и электрохимические.

Хроматографические методы наиболее эффективны при анализе сложных смесей. В частности, газовая хроматография — идеальный метод исследования микропримесей летучих органических соединений, например, в пробах воздуха, загрязненного примесями токсичных органических соединений.


Для анализа загрязнений воздуха применяют также различные варианты ионной жидкостной хроматографии, с помощью которой определяются микропримеси реакционно способных органических и неорганических соединений.

В последние годы для автоматического контроля углеводородов широкое применение получил пламенно-ионизационный метод. Детектирование с применением пламенно-ионизационного метода осуществляется введением газообразной пробы в пламя водорода. Пламя находится между электродами, на которых поддерживается напряжение в несколько сот вольт. При отсутствии примесей (горение только одного водорода) возникающий ток ионизации ничтожно мал (10^{-12} — 10^{-13} А). Когда в водородное пламя вводится газообразная проба, содержащая углеводороды, в пламени образуются ионы, которые направляются к положительному электроду. Возникающий ток ионизации (10^{-17} — 10^{-12} А) усиливается электрометрическим усилителем постоянного тока и регистрируется самописцем.

Использование пламенно-ионизационного метода для детектирования после разделения компонентов пробы с применением газовой хроматографии позволяет различать присутствующие углеводороды и определять их количество.

Газовая хроматография имеет неоспоримые преимущества, как аналитический метод. Однако он не позволяет идентифицировать сотни соединений, входящих в состав сложных смесей, загрязняющих атмосферный воздух. Для решения этой проблемы необходим детектор, способный давать однозначные характеристики каждого компонента в отдельности. Таким детектором является масс-спектрометр. Масс-спектральный анализ с предварительным хроматографическим разделением соединений получил название хромато-масс-спектрометрии (ХМС).

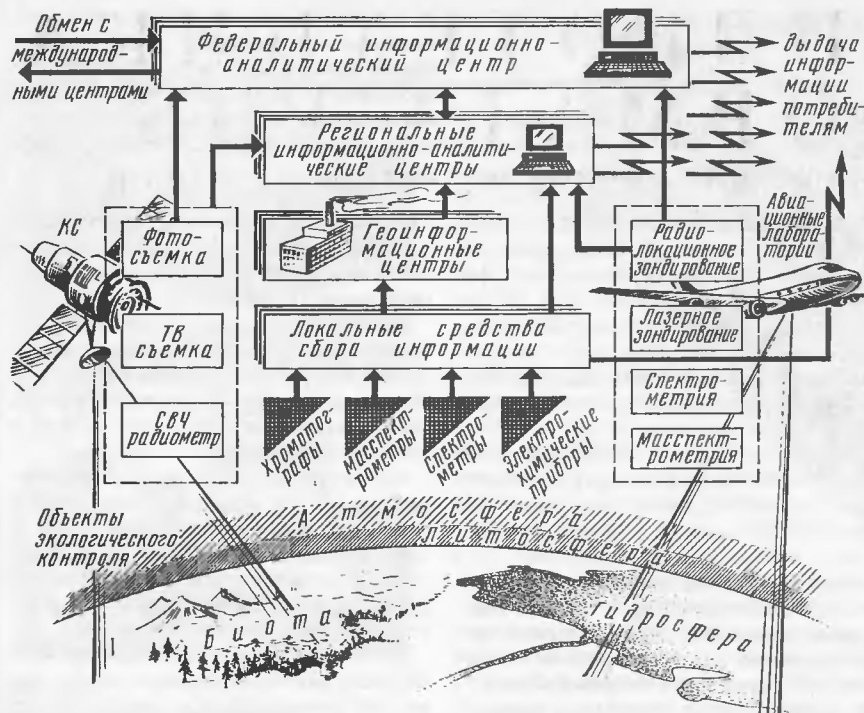Проба загрязненного воздуха представляет собой сложные смеси, содержащие сотни соединений. Только с помощью ЭВМ с соответствующим программным обеспечением удастся значительно упростить чрезвычайно



Структура взаимодействия звеньев системы экологического мониторинга.

трудоемкую работу по расшифровке данных, полученных ХМС.

В арсенале средств сбора информации для исследования наиболее распространенными стали спектральные методы анализа в видимой области спектра, также ультрафиолетовая и инфракрасная спектроскопия. В УФ-области спектра чаще всего анализируются ароматические соединения, а также неорганические вещества, такие как диоксиды серы азота, ртуть и другие. ИК-анализаторы нашли применение для автоматического непрерывного анализа примесей в воздухе. Они позволяют определять концентрацию веществ в пределах 10^{-4} — 10^{-2} %.

С появлением ядерных источников излучения, обладающих монохроматичностью, высокой спектральной мощностью и направленностью излучения, стало возможным развитие активных методов зондирования атмосферы на протяженных горизонтальных трассах — до нескольких десятков километров в видимом, ультрафиолетовом и инфракрасном диапазоне электромагнитного спектра.

Активные методы зондирования делятся на абсорбционные, комбинированного рассеяния и резонансной флуоресценции. В зависимости от выбранного метода зондирования и спектрального интервала можно обнаружить в атмосфере разнообразные газообразные соединения. Системы на основе CO_2 -лазера могут быть использованы для обнаружения в атмосферном воздухе большого числа органических соединений. Эти методы количественного анализа загрязнений воздуха обладают высокой чувствительностью.

Продолжают применяться в экологии и электрохимические методы, хотя в связи с развитием физико-химических систем они несколько

ко утратили свое бывшее значение.

Локальные средства сбора информации, о которых шла речь выше, как отечественные, так и зарубежные, относятся в основном к наземной аппаратуре.

Однако, учитывая глобальный характер экологического мониторинга, важнейшим источником информации становятся измерительные средства космического базирования и авиационные лаборатории. Их главным назначением является сбор данных о динамике экологических процессов, эколого-картографической информации, наблюдение за ураганами, селями, наводнениями и т.д., определение уровней и масштабов химического и радиационного заражения местности, глобальный и региональный озонометрический контроль, обнаружение лесных пожаров.

Аэрокосмическая система включает в себя орбитальную группировку космических аппаратов, сеть самолетов-лабораторий, наземный комплекс приема, обработки, анализа информации и управления орбитальной и воздушной группировкой.

Эта система должна обеспечивать как обзорный контроль больших территорий, так и детальное обследование экологически опасных зон. Периодичность наблюдения при контроле больших территорий с целью выявления экологически неспокойных зон и развития опасных тенденций экологических процессов может колебаться от суток до месяцев, а при нарастании экологической угрозы наблюдение может осуществляться в масштабе времени, близком к реальному.

Ныне существует аппаратура, которая позволяет фотографировать детали на земной поверхности размером от 0,3 до 5 м в полосе 200—400 км с точностью привязки их к местности от 50 до 150 м. Для решения различного класса природоохранных и экологических задач ведутся спектральные, цветные и черно-белые съемки.

Съемки в масштабе реального времени ведутся оптико-электронными средствами с

помощью телевизионной, радиолокационной аппаратуры инфракрасного диапазона.

Обработка изображений на ЭВМ с использованием цвета, как информативного признака, позволяет оценивать степень радиоактивного и химического заражения местности, уточнять границы таких территорий, оценивать динамику экологических процессов, а также наблюдать за процессами природопользования.

На космических аппаратах и самолетах устанавливается радиометрическая аппаратура, средства активного зондирования атмосферы, системы, обеспечивающие глобальный озонометрический контроль, метеорологическую и экологическую диагностику литосферы, гидросферы и атмосферы.

Аэрокосмическая информация распределяется между региональными и федеральными центрами. Региональные центры могут иметь свои информационные модули в промышленных центрах региона, их называют геоинформационными центрами. Объем экологической и картографической информации, обрабатываемый в таких модулях, составляет примерно 300 мегабайт, а объем информации регионального центра определяется числом модулей в регионе.

Для обработки потоков сообщений в качестве базовой ЭВМ используют компьютер типа IBM PC/486 с накопителем емкостью до 600 мегабайт. Особые требования предъявляются устройствам ввода. Они должны быть ориентированы на взаимодействие с любыми носителями информации, в том числе с дигитайзером для ввода фрагментов карт и схем. В компьютер вводится информация с бортовых телекамер аэрокосмических средств, видеомagneтофонов и другая.

Важное место в вычислительном комплексе занимают средства отображения обработанной информации. Среди них скоростные графопостроители для автоматического вычерчивания картографических материалов с районами концентрации вредных веществ, устройства хранения информации (стриммеры, видеомagneтофоны), цветные принтеры, графическое печатающее устройство с большой головкой, стриммеры долговременного архива.

Понятно, что вся сложная, многоступенчатая информационно-аналитическая система окажется жизнеспособной, если она будет опираться на современные, надежные телекоммуникационные средства. Вся локальная сеть, межмашинный обмен, связь между локальными модулями и региональными центрами, а в дальнейшем и между региональными центрами и федеральным информационно-аналитическим центром может быть построена через спутники связи, наземные магистрали, а в дальнейшем — на волоконно-оптических линиях связи. Только надежность связи позволит оперативно и эффективно использовать средства экологического мониторинга и своевременно доводить информацию до потребителей о естественных природных и техногенных процессах и тем самым снижать влияния экологического риска.

**Н. КОНДАУРОВ, докт. техн. наук,
Я. МАЛКОВ, докт. техн. наук,
А. ОБЛИВИН, докт. техн. наук**



КАНАЛ ИЗОБРАЖЕНИЯ ВИДЕОМАГНИТОФОНОВ

Разработчик формата VHS и держатель основных патентов — фирма JVC. Ее американское отделение JAPAN VICTOR

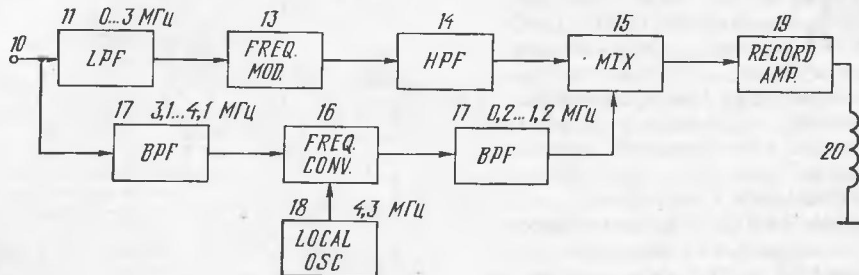


Figure 1 shows four graphs illustrating the equivalent circuit of the transformer for different types: HTCC, PAL, MEDEKAM, and SEKAM. Each graph plots voltage U against frequency f (in MHz).

- HTCC (VHS):**
 - Primary winding: $f'_S = 629,371$ kHz, $R_S = 1.7$ MΩ, $L_S = 1.3$ MΩ, $C_S = 1.4$ MΩ.
 - Secondary winding: $f'_S = 626,953$ kHz, $R_S = 1.8$ MΩ, $L_S = 1.4$ MΩ, $C_S = 1.4$ MΩ.
 - Core: $R_C = 1.8$ MΩ, $L_C = 1.4$ MΩ, $C_C = 1.4$ MΩ.
- PAL (VHS):**
 - Primary winding: $f'_S = 626,953$ kHz, $R_S = 1.8$ MΩ, $L_S = 1.4$ MΩ, $C_S = 1.4$ MΩ.
 - Secondary winding: $f'_S = 626,953$ kHz, $R_S = 1.8$ MΩ, $L_S = 1.4$ MΩ, $C_S = 1.4$ MΩ.
 - Core: $R_C = 1.8$ MΩ, $L_C = 1.4$ MΩ, $C_C = 1.4$ MΩ.
- MEDEKAM (VHS):**
 - Primary winding: $f'_S = 654,322$ kHz, $R_S = 1.8$ MΩ, $L_S = 1.4$ MΩ, $C_S = 1.4$ MΩ.
 - Secondary winding: $f'_S = 810,572$ kHz, $R_S = 1.8$ MΩ, $L_S = 1.4$ MΩ, $C_S = 1.4$ MΩ.
 - Core: $R_C = 1.8$ MΩ, $L_C = 1.4$ MΩ, $C_C = 1.4$ MΩ.
- SEKAM (VHS):**
 - Primary winding: $f'_S = 1069,912$ kHz, $R_S = 1.8$ MΩ, $L_S = 1.4$ MΩ, $C_S = 1.4$ MΩ.
 - Secondary winding: $f'_S = 1109,247$ kHz, $R_S = 1.8$ MΩ, $L_S = 1.4$ MΩ, $C_S = 1.4$ MΩ.
 - Core: $R_C = 1.8$ MΩ, $L_C = 1.4$ MΩ, $C_C = 1.4$ MΩ.

Below each graph, there are two bar charts showing the percentage of the equivalent circuit parameters for the primary and secondary windings. The bars are labeled "пик черного" (black peak) and "пик белого" (white peak). The percentages are 40%, 100%, and 60%.

Структурная схема канала записи сигнала изображения, запатентованного фирмой JVC в США патентом № 3723638 (дата регистрации — 18.2.70 г., патент — один из самых ранних), изображена на рис. 1 [2]. Нумерация узлов и аббревиатуры на ней соответствуют оригиналу патента. Записываемый телевизионный сигнал разделяется на составляющие яркости и цветности. Яркостный сигнал через фильтр нижних частот 11 с полосой пропускания 0...3 МГц поступает на частотный модулятор 13, а затем через фильтр верхних частот 14, сумматор 15, усилитель

Рассмотрим основные преимущества формата VHS, позволившие ему быстро завоевать рынок бытовых видеомagne-тофонов. В первую очередь, это — большое

Видеокассета европейского типоразмера Е-180 вмещает 258 м ленты и обеспечивает трехчасовую запись в системах ПАЛ и СЕКАМ. Значительное увеличение плотности записи достигнуто за счет устранения межстрочных промежутков в сигналограмме и уменьшения ширины строчек записи до 49 мкм (ПАЛ-SP) и 19 мкм (НТСЦ-ЕР). Однако в результате этого видеоголовки при воспроизведении считывают мешающие сигналы с соседних строчек записи, что ухудшает качество изображения. Самым простым и эффек-


РАДИО № 10, 1993 г. 7

тивным способом, примененным для уменьшения указанных помех, можно назвать чередование направления намагничивания соседних строчек записи, что достигнуто поворотом рабочих зазоров видео головок на определенный угол. В формате VHS углы наклона зазоров видео головок А и В равны $+6^\circ$ и -6° . Однако для низкочастотных сигналов цветности такая мера оказалась недостаточной, поэтому потребовались дополнительные аппаратные методы компенсации. Фирма JVC предложила метод коммутации фазы поднесущей сигнала цветности НТСЦ так, что для видео головок А фазы сигналов смещают на 90° вперед, а для видео головок В — на 90° назад. При воспроизведении сдвиг фаз происходит в обратном направлении, а возникающие помехи подавляются гребенчатым фильтром с временем задержки в одну строку.

В системе ПАЛ сигналы коммутируют для видео головок А, а в видео головке В их записывают без скачков фазы. При воспроизведении помехи компенсируются гребенчатым фильтром с временем задержки на две строки.

Рассмотренный способ оказывается совершенно нереализуемым для сигналов цветности системы СЕКАМ, поэтому для

Тракт записи сигналов яркости

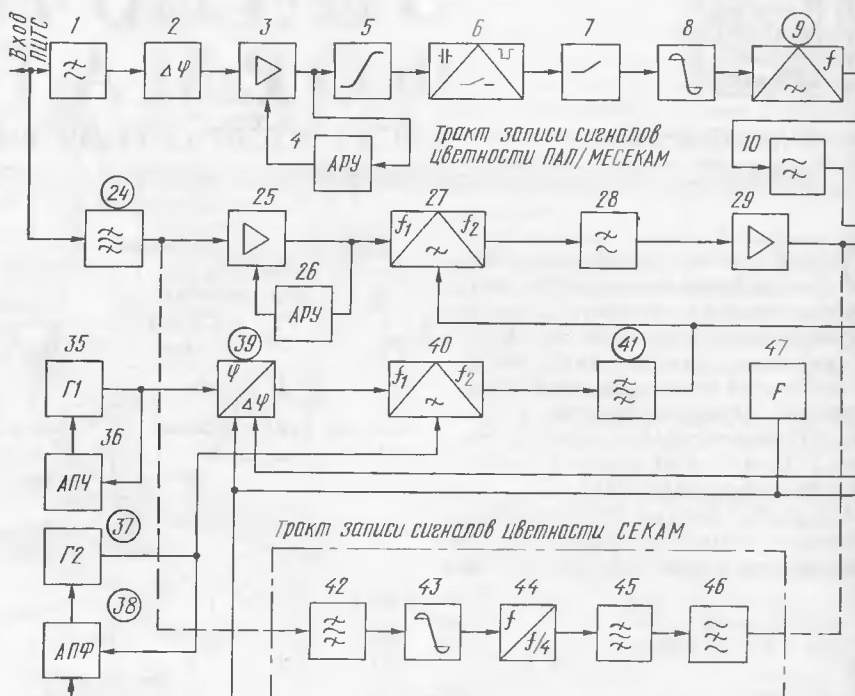

Параметр или характеристика, единица измерения	Номер узла	Значение в системе			
		НТСЦ	ПАЛ	МЕСЕКАМ	СЕКАМ
Полоса пропускания фильтров НЧ канала яркости (запись/воспр.), кГц	1,20	0...2800	0...3000	0...3000	0...3000
Девияция частоты ЧМ генератора канала яркости (запись), кГц	9	3400...4400	3800...4800	3800...4800	3800...4800
Частота среза фильтров ВЧ канала яркости (запись/воспр.), кГц	10,16	2300	2300	2300	2300
Время задержки УЛЗ компенсатора выпадений, мкс	18	63,3	63,605 ²⁾	63,605 ²⁾	63,605 ²⁾
Время задержки ЛЗ канала яркости (воспр.), мкс	22	0,3	0,3	0,3	0,6
Полоса пропускания ПФ канала цветности (запись), кГц	24	3100...4100	3200...5300 ³⁾	3200...5300 ³⁾	3450...5500 ⁴⁾
Полоса пропускания фильтров НЧ канала цветности (запись/воспр.), кГц	28,30	0...1200	0...1340 ⁵⁾	0...1340 ⁵⁾	Не исп.
Полоса пропускания ПФ канала цветности (воспр.), кГц	32	3100...4100	3800...4800	3800...4800	Не исп.
Время задержки УЛЗ гребенчатого фильтра, мкс	33	63,555 ¹⁾	127,886 ⁶⁾	Не исп.	Не исп.
Частота генератора Г1 канала цветности, номер гармоники, f _{гп}	35	160	160 или 321	160 или 321	Не исп.
Коэффициенты деления частоты в системе АПЧ (AFC)	36	4 и 160	4 и 160 или 8 и 321	4 и 160 или 8 и 321	Не исп.
Частота кварцевого генератора Г2, кГц	37	3758,545	4435,572 или 4433,619	4435,572 или 4433,819	Не исп.
Число кварцевых резонаторов в системе АПФ (PLL, APC)	38	1	2 или 1	Не исп.	Не исп.
Направление и значение фазовых скачков поднесущей цветности, град.	39	+90, -90-зап.; -90, +90-воспр.	+90, 0-зап.; -90, 0-воспр.	Не исп.	Не исп.
Полоса пропускания ПФ вспомогательного гетеродина, кГц	41	4000...4450 ⁷⁾	4900...6000 ⁸⁾	4900...6000 ⁸⁾	Не исп.
Полоса пропускания ПФ удвоителя частоты канала цветности, кГц	51	Не исп.	Не исп.	Не исп.	1650...2900 ⁹⁾
Полоса пропускания ПФ канала цветности (воспр.), кГц	53	Не исп.	Не исп.	Не исп.	3590...5180 ¹⁰⁾

¹⁾Измеренное значение для УЛЗ MS-19, MS-59 фирмы KSS, ADL-FN2135C-B03 фирмы ASAHI GLASS CO. LTD и др. ²⁾Паспортное значение для УЛЗ-64-6. ³⁾Измеренное значение для фильтра Б12-1 ("Электроника ВМ-12"). ⁴⁾Измеренное значение для фильтра фирмы TOCO, INC. (позиция FL400 видеоблока для AKAI-VS19S). ⁵⁾Измеренное значение для фильтра Б12-5 ("Электроника ВМ-12"). ⁶⁾Паспортное значение для УЛЗ-128-2а. ⁷⁾Измеренное значение для фильтра фирмы SAGAMI (позиция BPF402 видеоблока для JVC-HR-D235U). ⁸⁾Измеренное значение для фильтра Б12-3 ("Электроника ВМ-12"). ⁹⁾Измеренное значение для фильтра фирмы TOCO, INC. (позиция BPF203 видеоблока для THOMSON-V4190). ¹⁰⁾Измеренное значение для фильтра фирмы TOCO, INC. (позиция FL402 для AKAI-VS19S).

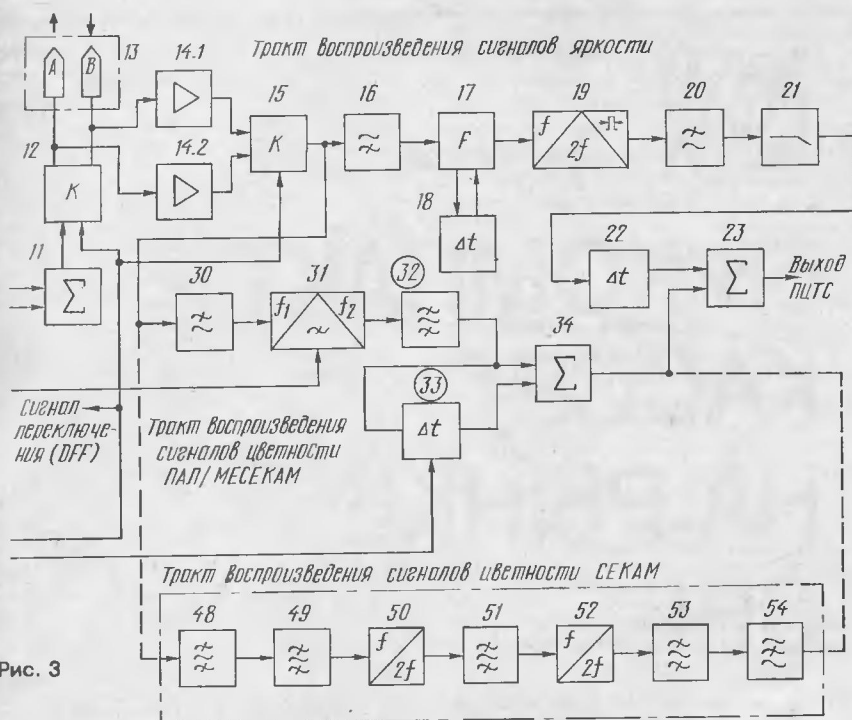


Рис. 3

ных в формате VHS устройство коммутации фазы поднесущих блокируется, естественно с соответствующим снижением качества. Особенно это заметно при низких скоростях протяжки ленты (режимы LP, EP), причем для модификации МБ-СЕКАМ снижение качества более заметно, так как частоты поднесущих цветности лежат ниже по частоте, чем в системе СЕКАМ.

Спектральное распределение частот для различных систем в канале изображения видеомagnetofонов формата VHS показано на рис. 2 [3]. На рисунке цифрой 1 обозначен перенесенный сигнал цветности, 2 и 3 — сигналы левого и правого каналов звука Hi-Fi, 4 — ЧМ сигнал яркости, 5 — уровень черного, 6 — уровень белого. Следует указать, что в видеомagnetofонах с индексом HQ уровень ограничения пиков белого равен 80% (вместо 60% в аппаратах без этого индекса). На рисунке показано также расположение стереосигналов звукового сопровождения видеомagnetofонов VHS Hi-Fi, записываемых с частотной модуляцией на соответствующих поднесущих.

Очевидно (из рис.2), что для реализации канала изображения требуется довольно большое число частотоизбирательных узлов и других функциональных элементов. В свете вопросов адаптации несовместимых моделей видеомagnetofонов VHS представляется целесообразным систематизировать параметры узлов, влияющих на совместимость аппаратуры. Для этого характеристики элементов канала изображения видеомagnetofонов VHS указаны в таблице, а упрощенная структурная схема канала представлена на рис.3. На схеме не показан ряд вспомогательных узлов, поэтому более подробно изучить работу канала изображения можно в [4]. Кружками на схеме помечены

номера узлов, параметры которых существенно различны для систем НТСЦ и ПАЛ.

Тракт записи сигнала яркости содержит фильтр НЧ 1 для выделения сигнала яркости, корректор фазовых ошибок 2, усилитель сигнала яркости 3, охваченный ключевой системой АРУ 4, каскад нелинейных предсказаний 5 для повышения четкости изображения, ключевой фиксатор уровня 6 для точной записи видеосигнала, формирователь стандартных линейных предсказаний 7 для повышения отношения сигнал/шум, двусторонний ограничитель пиков белого и черного 8, необходимый для ограничения пиковой девиации ЧМ генератора 9, фильтр верхних частот 10, сумматор 11, коммутатор 12 видеоголовок 13, управляемый сигналом переключения (DFF) формы меандр.

При воспроизведении сигнал яркости, считываемый видеоголовками 13 с ленты, усиливается до необходимого уровня малощумящими усилителями 14 (К_у — примерно 60 дБ) и через коммутатор 15 и фильтр ВЧ 16 проходит на комплексный выпадений 17 с устройством задержки 18, позволяющий субъективно улучшить восприятие изображения при кратковременных спадах уровня ЧМ сигнала на 15...20 дБ. Далее ЧМ сигнал поступает на демодулятор 19, а с него через фильтр НЧ 20, корректор стандартных предсказаний 21, имеющий обратную коррекцию АЧХ, выравниватель задержек 22, обеспечивающий временное совмещение сигналов яркости и цветности, демодулированный видеосигнал приходит на сумматор 23, а затем на выход видеомagnetofона и ВЧ модулятор.

В тракт записи сигналов цветности входит полосовой фильтр 24 для их выделения, усилитель 25 с ключевой системой АРУ 26, преобразователь частоты 27 для

переноса сигнала цветности (f_c) в низкочастотную область (f_1), фильтр 28, усилитель записи 29 и сумматор 11 для совместной записи сигнала яркости на магнитную ленту.

В режиме воспроизведения усиленный сигнал цветности, выделенный фильтром НЧ 30, переносится в преобразователе частоты 31 в исходную частотную область, проходит через полосовой 32 и гребенчатый 33, 34 фильтры и смешивается в сумматоре 23 с сигналом яркости. Так как сигналы системы НТСЦ чрезвычайно чувствительны к флуктуациям фазы сигнала цветности (допуск $\pm 5^\circ$), а для работы гребенчатого фильтра необходимо введение фазовых скачков в записываемый сигнал цветности, гетеродин блока цветности значительно усложнен. Он состоит из вспомогательного гетеродина 35, управляемого системой АПЧ 36, вспомогательного кварцевого гетеродина 37, управляемого системой АПФ 38, коммутатора фазы 39, вспомогательного преобразователя частоты 40 и полосового фильтра 41 для выделения частоты, равной сумме частот гетеродинов 35 и 37. Выходной сигнал гетеродина стабилизирован по частоте и фазе, проманипулирован по фазе и обеспечивает высокую точность передачи цветовой тона сигналов системы НТСЦ и насыщенности сигналов системы ПАЛ.

Для сигналов системы СЕКАМ получаемая высокая фазовая точность не нужна, что позволяет очень простыми средствами перестроить блок цветности НТСЦ для записи и воспроизведения сигналов СЕКАМ. При этом записи будут воспроизводиться в цвете на всех видеомagnetofонах систем ПАЛ/МЕСЕКАМ, в том числе и на видеомagnetofоне «Электроника ВМ-12». Для перевода блока цветности ПАЛ в режим МЕСЕКАМ служит детектор сигналов СЕКАМ 47, блокирующий фазовую коммутацию узла 39, работу системы АПФ 38 и узла 33 гребенчатого фильтра.

Сигналы цветности СЕКАМ (французский СЕКАМ) записываются совершенно другим способом. Выделенный фильтром 24 сигнал цветности приходит на фильтр «клен» 42 на частоту 4286 кГц. Выбросы сигнала ограничиваются двусторонним ограничителем 43, а в делителе 44 его частота понижается в 4 раза. Далее сигнал через полосовой фильтр 45 (300...1500 кГц) и формирователь низкочастотных предсказаний 46 на частоту 1072 кГц направляется в сумматор 11, где смешивается с сигналом яркости.

В режиме воспроизведения усиленный сигнал цветности выделяется полосовым фильтром 48, проходит через фильтр «клен» 49, АЧХ которого обратна АЧХ узла 46, первый удвоитель частоты 50, промежуточный фильтр 51 (1200...3000 кГц), второй удвоитель частоты 52, полосовой фильтр 53 (3380...5250 кГц), корректор высокочастотных предсказаний 54 с обратной фильтру 42 АЧХ и поступает на сумматор 23, где смешивается с сигналом яркости. Кроме указанных на схеме узлов, канал изображения содержит большое число вспомогательных и коммутационных элементов, в связи с чем видеоблоки первых моделей видеомagnetofонов VHS с использованием большого числа дискретных элементов были выполнены

на печатных платах больших размеров. В современных моделях размеры видео-блоков значительно меньше.

Как видно из таблицы, отличия параметров узлов канала яркости всех четырех систем незначительны. Что касается параметров узлов блоков цветности, то их отличия весьма существенны. Поэтому вопросы их адаптации будут подробно рассмотрены в следующих статьях. Здесь следует остановиться на отличиях параметров канала яркости.

Немного меньшая полоса пропускания фильтров НЧ 1 и 20 в системе НТСЦ практически не сказывается на четкости изображения, следовательно, заменять эти фильтры при переделке не требуется. Что касается диапазона девиации ЧМ генератора 9, то этот вопрос был рассмотрен в [5]. Там же указана методика регулировки ЧМ генератора. Также немного меньшее время задержки ультразвуковой линии 18 компенсатора выпадений в системе НТСЦ практически не сказывается на качестве замещения строк. Что касается отличия времени задержки УЛЗ от периода строк, то здесь учтены переходные процессы коммутации при замещении дефектных строк.

Вопрос совмещения во времени сигналов яркости и цветности возникает при переделке видеоманитрофонов системы СЕКАМ. В них необходимо заменять яркостные линии задержки 22. Можно использовать линии Б12-8 от видеоманитрофона «Электроника ВМ-12» или другие подходящие на время 0,3 мкс, обращая внимание на элементы согласования и уровни сигналов при замене.

В заключение следует указать на применяемую номенклатуру БИС в канале яркости:

Фирма MATSUSHITA

AN3311K, AN3220K, AN3320K, AN3211K, AN6321, AN6310 (KP1005XA4), AN6332 (KP1005XA5), AN6209, AN6320 (KP1005YU1), AN304 (KP1005YU1), AN3224, AN3230, AN6362 и др.

Фирма HITACHI

HA11724, HA11738, HA11703 и др.

Фирма SANYO

LA7320, LA7340, LA7323 и др.

Другие японские фирмы также выпускают БИС канала яркости, однако с меньшей номенклатурой. БИС фирм других стран автору не встречались, хотя вполне возможно, что в последнее время их выпуском занимается фирма PHILIPS.

Ю. ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ

г. Таганрог

ЛИТЕРАТУРА

1. Вайда З. Современная видеозапись. — М.: Радио и связь, 1987.
2. Color video signal recording and reproducing system, JVC, YOKOHAMA, 1970. — Изобретения за рубежом, МКИ H04-H05, № 6, 1973, с.30.
3. АУСАВА К. Всемирное видео. — перевод Д-1594/4, ЦООНТИ, ВНО, 1986, с.19.
4. Афанасьев А.П., Самохин В.В. Бытовые видеоманитрофоны. — М.: Радио и связь, 1989.
5. Петропавловский Ю. Регулировка, доработка и ремонт видеоманитрофона «Электроника ВМ-12». — Радио, 1992, № 6, с.34.



ЗВУКОТЕХНИКА

66 КОМПАКТ - КАССЕТ НА РЫНКЕ СНГ

Все познается в сравнении. Об этом изречении как нельзя кстати вспоминаешь в наши дни, когда на потребительский рынок вдруг «хлынула» волна разнообразных импортных товаров, в том числе радиотехнических изделий. Причем по цене они заметно разнятся. Есть откровенно дешевые, а есть и дорогие.

Чему отдать предпочтение? С одной стороны, скупой, как известно, платит дважды, с другой — соответствует ли зачастую высокая цена тому качеству, за которое не жалко отдать большие деньги? К сожалению, практика сегодняшнего дня показывает, что предлагаемое нам качество товара и назначенная цена отнюдь не всегда на высоте, даже в сравнении с изделиями стран СНГ.

Как же быть потребителю? Чтобы самостоятельно произвести сравнения и сделать правильный выбор, необходимо иметь сведения для сопоставления параметров и характеристик изделий. А они очень часто отсутствуют — некоторые фирмы просто их не дают или, что еще хуже, приводят искаженные данные, уповая на то, что измерение истинных значений весьма затруднительно.

Выручить здесь смогут экспертные оценки сторонних организаций и опытных радиолюбителей. Даже если проведенные ими испытания будут иметь небольшую погрешность, все равно эти данные дадут представление о качественном состоянии зарубежных изделий. Сопоставление же с характеристиками отечественных изделий, полученных при измерениях, позволит оценить и целесообразность использования того или иного изделия.

Сегодня на рынке стран СНГ появилось большое количество компакт-кассет. Многие из них иностранного производства и без указания технических свойств на этикетках. Порой на них и вовсе нет этикеток. Имеется только условное наименование то ли фирмы, то ли типоразмера ленты. Как во всем этом разобраться?

Один из наших постоянных авторов, известный радиолюбителям своими добротными разработками в области звукотехники — Сухов Николай Евгеньевич провел анализ испытанных 66 компакт-кассет производства стран СНГ и иностранных фирм. Своими выводами он делится с любителями магнитной записи.

Общезвестно, что качество магнитной записи в значительной степени определяется характеристиками применяемой магнитной ленты. При этом связь между качеством записи и качеством ленты (и ее стоимостью) далеко не однозначна: изготовители магнитофонов производят регулировку и наладживание на ленте с вполне определенными магнитными свойствами, редко совпадающими со свойствами наиболее качественных лент, особенно это касается изготовителей магнитофонов в странах СНГ — качественные ленты до сих пор малодоступны. С другой стороны, в конструкциях магнитофонов производства СНГ необходимые органы коррекции режима записи под конкретную ис-

пользуемую ленту — регуляторы тока подмагничивания и чувствительности канала записи — большая редкость, кроме того, их корректное использование подразумевает знание потребителем таких характеристик, как относительный ток подмагничивания и относительная чувствительность, как правило, не указываемых на этикетках компакт-кассет. В таких условиях применение более дорогостоящей ленты нередко оборачивается ухудшением качества записи.

Справочные материалы по компакт-кассетам, появляющиеся в отечественной и зарубежной печати [1], для меломанов стран СНГ малоинформативны. Во-первых, потому, что приводятся данные по

наиболее престижным магнитным лентам ведущих фирм Западной Европы и Японии, в то время как рынок СНГ наводнен кассетами совсем других — неизвестных и не пользующихся успехом на западном рынке изготовителей (Китай, Гонконг, Тайвань и др.), и, во-вторых, потому, что испытания проводятся на трехголовочных магнитофонах фирм Nakamichi или Revox, магнитные головки которых практически не добавляют собственных искажений к искажениям, обусловленным магнитной лентой. Магнитофоны производства стран СНГ в подавляющем большинстве — двухголовочные, причем головки гораздо менее идеальны — в большинстве случаев запись на ленты МЭК IV (металлопорошковые) вообще невозможно, а запись на ленты МЭК II (хромдиоксид и его заменители) по качеству хуже, чем на «обычные» ленты МЭК I.

В настоящей статье сделана попытка охарактеризовать в одинаковых и приближенных к реальным для СНГ условиям ряд компакт-кассет, появившихся в государственной и кооперативной торговле в течение последних лет. В качестве испытательного был применен магнитофон «Маяк-233-стерео» выпуска 1992 г., ставший базовым для многих других моделей.

Измерения для каждой ленты проводились с соблюдением следующих условий и последовательности:

- установка оптимального тока подмагничивания произведена по критерию максимально плоской АЧХ при уровне записи около -25 дБ, так как практически все ленты в этих условиях обеспечивали линейную АЧХ вплоть до 18 кГц — выше этой частоты измерения не проводились ввиду ограничений, вносимых каналом воспроизведения;

- запись синусоидального сигнала частотой 315 Гц выполнена с уровнем 0 дБ, при воспроизведении измерения относительной чувствительности проводились на той же частоте (315 Гц);

- запись синусоидального сигнала частотой 315 Гц с уровнем, обеспечивающим магнитный поток 0 дБ (250 нВб/м), — при воспроизведении измерены относительный уровень гармоник и модуляционных шумов, для каждой ленты определена спектрограмма сигнала воспроизведения;

- запись «паузы» с последующим воспроизведением и измерением относительного (0 дБ ≈ 250 нВб/м) уровня шумов взвешивающим фильтром «МЭК-А» и среднеквадратическим вольтметром;

- АЧХ при повышенном уровне записи* до -6 дБ измерена методом тональных посылок с частотным интервалом 2 кГц для каждой ленты в двух режимах — с штатным ГСП магнитофона «Маяк-233-стерео» и с САДП [2, рис. 3], причем в обоих случаях начальный ток подмагничивания устанавливался одинаковым, а коэффициент «К» алгоритма работы САДП

был установлен равным $3,3$ и в дальнейшем не изменялся.

Все относительные характеристики измеренных магнитных лент приведены в сопоставлении с магнитной лентой R723DG фирмы BASF (TR18 LH), рекомендованной Международной Электротехнической Комиссией (МЭК) в качестве типовой. Перед каждым испытанием производилось размагничивание магнитных головок специальным дросселем. Собственный уровень шумов канала воспроизведения магнитофона (без ленты) составляет $-59,2$ дБА для режима МЭК I/120 мкс и $-62,5$ дБА для режима МЭК II/70 мкс, коэффициент гармоник усилителя записи $0,015\%$, усилителя воспроизведения $0,028\%$, микрофонный усилитель и динамический шумоподавляющий фильтр при испытаниях были отключены.

Результаты измерений сведены в таблицу, а спектрограммы показаны на рис. 2 (расшифровка характерных точек спектрограмм — на рис. 1). Ленты, отмеченные «С» в колонке примечаний — хромдиоксидные (МЭК II), остальные — на основе окиси железа (МЭК I).

Спектрограммы на рисунках выполнены в линейном масштабе по оси абсцисс в диапазоне $0...2500$ Гц, масштаб по оси ординат логарифмический — 15 дБ/дел. Кроме собственно гармоник, на спектрограммах можно заметить «утолщения» в основании первой гармоники, которые соответствуют так называемым модуляционным шумам. Особенно ярко они выражены у лент SILVER SOUND, SUPRA, ZZZ, EMGETON и др. Модуляционные шумы обусловлены неоднородностью магнитного слоя, детонацией, нестабильностью контакта лента-головка и трудноизмеримы обычными радиоизмерительными приборами. И только на спектрограммах их относительный уровень легко определить, измерив разность уровней собственно первой гармоники и

начала резкого «утолщения» ее спектра («боковых» полос, рис. 1). Несмотря на сравнительно малый уровень, модуляционные шумы бывают хорошо заметны на слух, поскольку они практически не подвержены подавлению ни компандерными шумоподавителями, ни динамическими фильтрами.

Еще один интересный факт, который можно обнаружить по спектрограммам — это наличие в спектре записанного сигнала не только нечетных, но и четных гармоник, причем уровень второй гармоники зачастую намного превышает уровень всех остальных.

Тут необходимо напомнить, что из теории магнитной записи, а конкретнее — из симметрии петли гистерезиса, следует, что при записи с высокочастотным подмагничиванием основной вклад в нелинейность магнитных лент должны вносить только нечетные гармоники, а четные могут быть вызваны лишь постоянной составляющей напряженности магнитного поля — случайной остаточной намагниченностью магнитных головок, асимметрией тока подмагничивания или усилителями записи (УЗ) и воспроизведения (УВ). Уверенность в справедливости этого утверждения была так велика (и подтверждена многочисленными экспериментами, правда, для катушечных магнитофонов), что нашла воплощение даже в регламентируемых международными стандартами методах измерений магнитофонов, согласно которым нелинейность магнитофонов принято характеризовать относительным уровнем только третьей гармоники.

Как уже указано ранее, в экспериментах магнитная головка перед каждым измерением была тщательно размагничена, а УЗ и УВ имеют пренебрежимо малый уровень гармоник. Измерение спектра тока


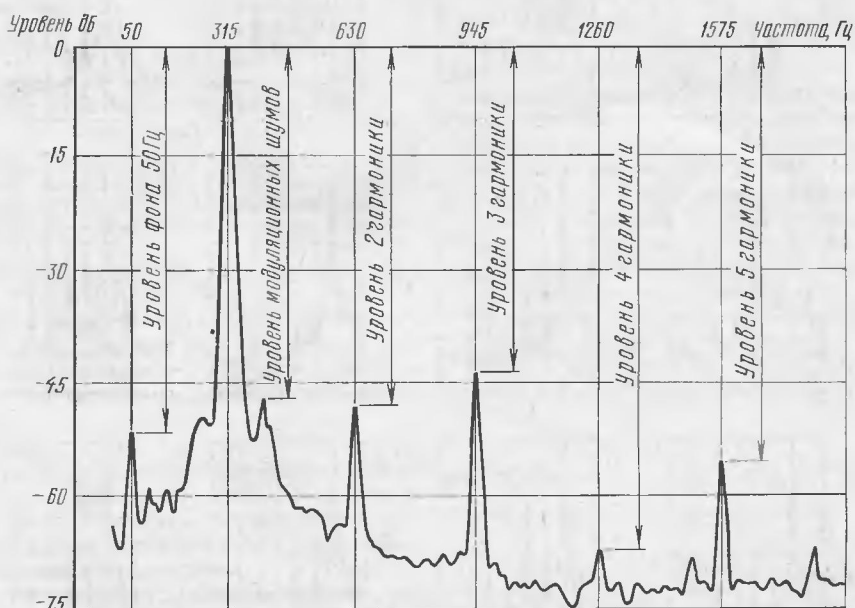
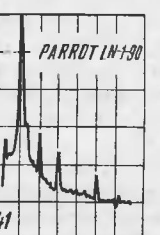
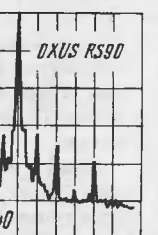
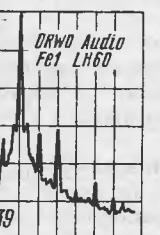
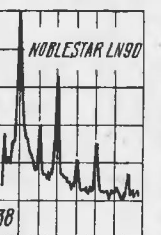
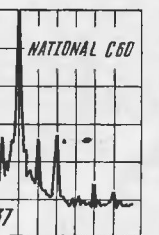
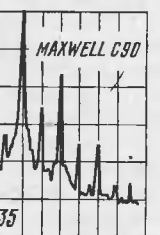
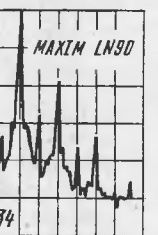
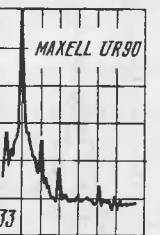
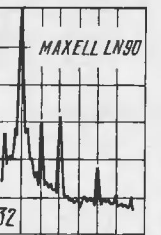
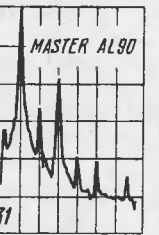
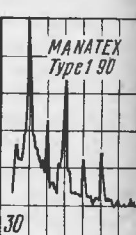
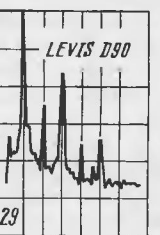
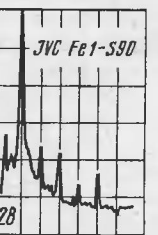
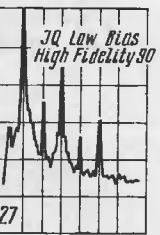
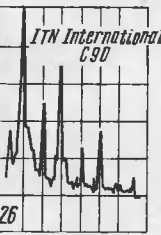
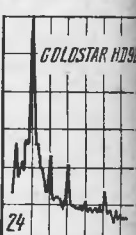
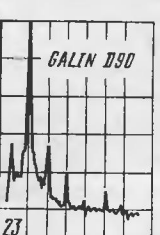
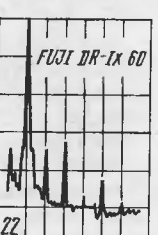
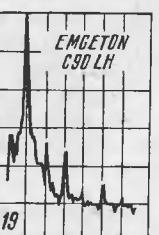
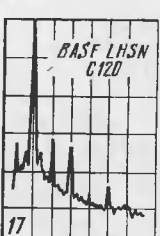
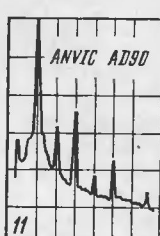
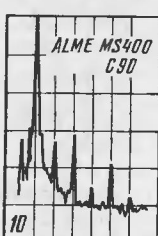
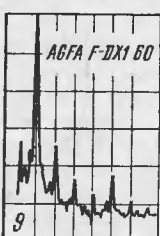
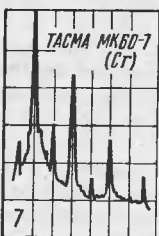
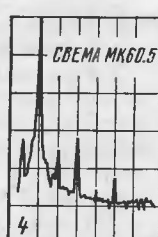


Рис. 1

* В соответствии с ГОСТ 24863-87 методы контроля при проверке АЧХ магнитофона (п. 4.4.3.2) устанавливаются уровень входного сигнала -20 дБ относительно номинального (0 дБ). — Прим. ред.

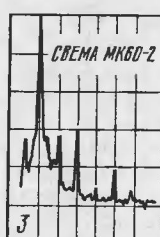

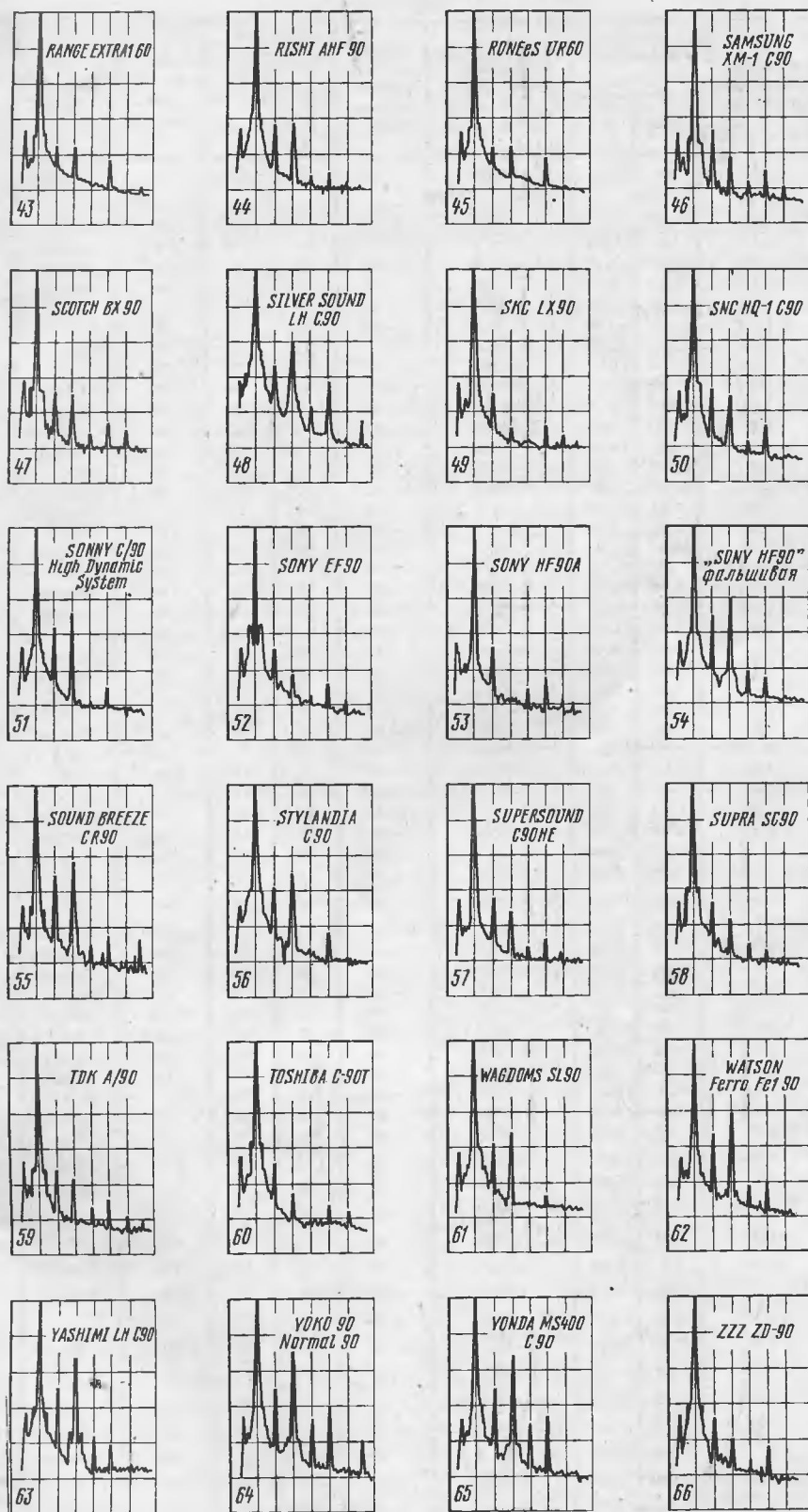


Рис. 2

подмагничивания также показало весьма хорошую симметрию его формы — вторая и четвертая гармоники тока подмагничивания не превышают —46 дБ. С другой стороны, уровень четных гармоник для разных кассет сильно отличается, что позволяет говорить о их «немагнитофонном», а скорее «кассетном» происхождении. Оказалось, что четные гармоники сигнала

записи своим происхождением обязаны ... магнитному экрану, входящему в состав каждой компакт-кассеты (и, очевидно, не размагниченному после штамповки).

Кстати, «стандартизация» измерения нелинейности только по уровню третьей гармоники очень грамотно использована фирмой SONY при разработке нового

поколения магнитных лент. Если обратить внимание на спектрограмму магнитной ленты Sony HF90a (рис. 2—53), то можно обнаружить вторую, четвертую, пятую гармоники, а третья значительно меньше и практически теряется в шумах. Такой результат достигнут благодаря специальному распределению свойств магнитного порошка по толщине ленты, при котором фазы третьей гармоники в поверхностном и глубинных слоях взаимно компенсируются. Компенсация действует только на низких частотах и только для третьей гармоники, но и стандартные измерения производятся именно в этих же условиях! В то время как «интегральная» нелинейность этой ленты с учетом всех гармоник несколько уступает магнитным лентам BASF LH Extra, SKC LX, измерение только третьей гармоники ставит Sony HF90a вне конкуренции.

Несколько слов необходимо сказать о подделках, хотя они этого и не заслуживают. Есть так называемые «легальные» способы улучшения сбыта низкосортной продукции — это, с одной стороны, употребление сходных наименований с популярными фирмами, например под японскую MAXELL подстраиваются Maxwelle, Maxwell, Maxel, под SONY — Sonic, Sonny, под германскую BASF — BSAF. А с другой стороны — разработка и изготовление упаковок, напоминающих упаковку продукции известных фирм. Так, кассеты Levis D90 и Galin D90 сработаны под TDK D90, Master AL90 и Maxel LN90 — под MAXELL LN90, Rishi AHF90 — под SONY AHF90.

Нередко встречаются и «нелегальные» фальшивки, полностью использующие торговые марки и дизайн изделий известных фирм. Особенной популярностью у «фальшивокассетчиков» пользуется японская фирма SONY: несколько лет назад рынок был наводнен фальшивой Sony EF90, а сейчас — фальшивой Sony HF90. Ее можно распознать, не распечатывая, по таким признакам: упоры-фиксаторы катушек кассеты на крышке футляра имеют сечение в виде трехлучевой звезды (у подлинника — крестовидное), упаковочная пленка неплотно прилегает к футляру, надписи слегка размыты, сквозь пленку на крышке футляра не просматривается отсутствующий здесь и имеющийся на подлиннике логотип SONY, даже через пленку и защитный футляр видна неопрятность приклейки этикетки на самой кассете, не соответствует один другому штрих-код (Франция) и наименование страны-изготовителя («Made in Japan»).

К сожалению, указанные признаки не гарантируют надежного опознавания фальшивки — «технология» подделок постоянно совершенствуется, поэтому уверен-

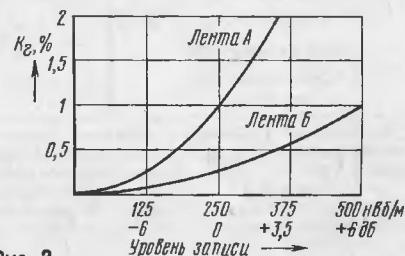


Рис. 3

Наименование кассеты, изготовитель	Относитель- ный ток подмагничив., дБ	Относительная чувствитель- ность, дБ	Коэффициент гармоник, %		Относительн. уровень шумов паузы, дБА	Относи- тельный уровень модуляц. шумов, дБ	АЧХ при повышенном уровне записи, кГц		№ спектро- граммы (рис. 2)	Приме- чание
			2-й	3-й			штат- ный ГСП	САДП		
Апрелевский 3-д грампластинок Fe 1 M3K	-1,24	-1,51	0,4	1,3	-56,6	-40	12	16	1	8
Аудио Украина 80 (1991 г.)	-1,56	-0,35	0,51	1,0	-55,4	-35	10	16	2	10
СВЕМА МК80-2	-1,94	-0,54	0,6	0,89	-54,3	-40	10	16	3	Украина
СВЕМА МК80.5	-1,94	+0,17	0,3	0,54	-54,4	-46	10	16	4	Украина
СВЕМА МК80.6 (Б-1817)	-2,7	-0,35	0,39	1,29	-54,2	-43	6	16	5	Украина
СВЕМА МК90.5 (1990 г.)	-1,72	-0,54	0,52	0,72	-54,5	-45	10	16	6	Украина
TACMA MK80-7 (Cr)	+4,4	-3,34	0,95	6,6	-56,7	-38	14	16	7	Ст. 8
ФОТОН МК80.6	-1,6	+0,34	0,28	0,46	-55,6	-50	10	16	6	1,4
AGFA F-DX1 80	0	-0,54	0,45	0,083	-55,3	-52	12	16	9	Германия
ALME MS400 C90	-0,6	-2,85	0,44	0,57	-56,5	-44	12	16	10	5
ANVIC AD90	-4,0	-1,5	1,07	2,0	-54,5	-39	6	14	11	1,5
AUDIOSTAR HS-I 80	-0,6	-0,82	0,41	0,2	-55,7	-44	10	16	12	Австрия
BASF Chromdioxid Super II 80	+4,5	-2,85	0,5	2,1	-57,8	-45	16	16	13	Ст. Германия
"BASF Firm's Tape" 90	0	-0,72	0,2	0,13	-55,5	-41	12	16	14	5,8
BASF Ferro Extra 1 80 (1990 г.)	0	-0,5	0,19	0,07	-55,4	-49	12	16	15	Германия
BASF LH Extra 1 80	+0,83	+0,34	0,17	0,07	-54,7	-46	12	16	16	Германия
BASF LHSM C 120	-0,9	-0,35	0,64	0,47	-57,1	-49	12	16	17	Германия
DENON DX 1 80	-0,6	-0,5	0,28	0,4	-55,7	-50	12	16	18	Япония
EMGETON C90 LH	-0,6	-0,92	0,42	0,28	-56,4	-39	10	16	19	1, Чехосл.
FORTUNE LN80	-2,7	-5,4/-2,6	1,8	10,3	-56,8	-40	6	14	20	5,9
FUJI DR 80	0	-1,1	0,45	0,47	-56,6	-41	12	16	21	Япония
FUJI DR-bx 80	0	-0,72	0,37	0,47	-56,6	-45	12	16	22	Япония
GALIN D90	-0,6	+0,51	0,47	0,13	-56,0	-52	12	16	23	5
COLDSTAR HD80	0	0	0,28	0,19	-54,3	-46	12	16	24	1, Корея
HITACHI DL90	0	-0,17	0,41	0,47	-55,2	-38	12	16	25	Япония
ITN International C90	-0,3	-7,1/-4,7	1,83	6,9	-56,1	-38	10	16	26	5, 9
JO Low Bias High Fidelity 80	-1,58	-7,1/-3,8	1,82	9,2	-57,0	-34	10	16	27	1, 5, 9
JVC F1-S80	-0,3	-0,82	0,3	0,22	-56,1	-50	12	16	28	Япония
LEVIS D80	-1,3	-8,0/-3,35	1,6	6,3	-54,3	-43	8	14	29	5, 9
MANATEX Type 1 80	-1,1	-4,43	1,51	7,27	-55,8	-37	10	16	30	5
MASTER AL90	-4,4	-3,8	1,5	5,4	-56,4	-30	6	12	31	5
MAXELL LN80	-0,82	-1,94	0,82	0,99	-55,7	-46	10	16	32	Япония
MAXELL UR80	0	0	0,35	0,11	-55,8	-41	12	16	33	Япония
MAXIM LN80	-1,23	-8,0	2,2	8,8	-56,4	-38	8	14	34	5
MAXWELL C90	-0,6	-5,7/-3,9	1,94	7,85	-56,2	-40	12	16	35	5, 9
MAXWELLE	-0,56	-0,54	0,76	0,73	-55,9	-43	10	16	36	7
Extra High Energy C90	-0,6	-0,72	0,47	0,57	-55,7	-43	12	16	37	Япония
NATIONAL C80	-2,7	-5,7/-0,82	0,75	6,14	-55,7	-43	8	16	38	Япония, 9
NOBLESTAR LN80	-0,9	-1,11	0,83	0,72	-55,8	-40	10	16	39	Германия
ORWO Audio Fe1 LH80	+0,28	-0,35	0,53	0,37	-54,6	-43	12	16	40	Япония
OXUS RS80	-0,72	-1,51	0,6	25	-56,1	-42	10	16	41	Китай
PARROT LN-I-80	0	0	0,27	0,1	-56,1	-50	12	16	42	1, Турция
RAKS ED-X80	-0,6	0	0,19	0,19	-56,5	-48	12	16	43	2
RANGE EXTRA 1 80	-0,82	-0,16	0,6	0,6	-54,9	-40	12	16	44	Индия
RISHI AHF80	-0,6	+0,51	0,18	0,27	-56,4	-42	12	16	45	3
RONEAS UR80	0	-0,18	0,5	0,15	-55,9	-50	12	16	46	Корея
SAMSUNG XM-1 C90	-0,92	-0,35	0,45	0,38	-55,6	-46	10	16	47	США
SCOTCH BX 80	-2,5	-11,0/-3,4	1,55	4,9	-56,6	-28	6	14	48	5, 9
SILVER SOUND LN C90	0	0	0,42	0,071	-56,5	-46	14	16	49	Корея
SKC LX90	0	-0,72	0,54	0,36	-55,9	-44	14	16	50	5
SNC HQ-1 C-80	-1,95	-1,5	1,15	1,96	-54,0	-36	10	16	51	5
SONNY C/90 High Dynamic System	+0,83	-0,72	0,4	0,13	-54,9	-37	12	16	52	Япония
SONY EF 80	+0,56	-1,1	0,38	0,05	-56,4	-51	12	16	53	Япония
Соньская «Sony HF90»	-4,2	-2,2	1,8	4,4	-54,9	-38	6	12	54	5
SOUND BREEZE CR-80	+3,7	-2,38	1,6	3,98	-59,1	-46	14	16	55	Ст. Япония
STYLANDIA C90	-2,7	-2,4	0,83	1,95	-56,1	-38	8	14	56	Гонконг
SUPERSOUND C90HE	-0,6	-0,82	0,46	0,23	-56,1	-51	12	16	57	5
SUPRA SC90	-0,6	-0,54	0,44	0,3	-54,7	-39	10	16	58	1, Япония
TDK A/80	0	0	0,35	0,28	-55,4	-48	14	16	59	Япония
TOSHIBA C-80T	-0,6	+0,34	0,45	0,083	-55,3	-37	12	16	60	1, Япония
WAGDOMS SL80	-2,1	-0,35	0,99	1,73	-53,8	-43	10	16	61	5
WATSON Ferro Fe1 80	-0,6	-7,1/-3,4	1,46	3,99	-54,3	-43	10	16	62	5, 9
YASHIMI LH C90	-1,56	-3,9/-2,8	1,82	8,5	-56,6	-38	10	16	63	1, 5, 9
YOKO 90 Normal Bias	-1,94	-7,9/-2,85	1,64	8,75	-56,6	-39	10	16	64	5, 9
YONDA MS400 C90	-2,7	-5,0/-2,6	1,88	7,9	-55,9	-40	8	14	65	5, 9
ZZZ ZD-80	-0,6	-1,94	0,43	0,18	-56,1	-38	12	16	66	Китай

Примечания: 1. Момент трения превышает 25 гсм; возможна аварийная остановка приемного узла. 2. Кассета изготовлена в России из компонентов и на оборудовании Германии. 3. В кассете применена лента Low Noise gamma ferric oxide производства завода Дессау (Германия). 4. Производство киевского завода "Фотон". Магнитная лента MAX.3 фирмы Magna (Зап. Берлин), корпус кассеты фирмы IPLAS, Югославия. 5. Изготовитель неизвестен. 6. Применена лента B11-1822 из полуфабриката ORWO 137. 7. Произведено для В/О "Союзкоопвнешторг". 8. Кассета с музыкальными записями. 9. Ширина магнитной ленты значительно меньше стандартной. 10. Совместное производство киевского завода "Фотон", Украинского дома грампластинок, фирмы "Саманта" и киевского отделения Детского фонда.

ность в качестве покупки может дать только испытание в магнитофоне (характеристики фальшивой и подлинной SONY HF90 приведены в таблице и на рис. 2—53 и 2—54).

Анализ данных таблицы и сравнение спектрограмм позволяют также сделать ряд неожиданных практических выводов, которые нельзя назвать очевидными.

1. Уровни собственных шумов паузы магнитных лент разных типов отличаются несущественно. Учитывая распространённость компандерных шумоподавителей, снижающих уровень шумов магнитофона ниже уровня их субъективной заметности, этот параметр магнитной ленты в настоящее время не является определяющим, более важным является уровень модуляционных шумов.

2. Значительная часть двухголовочных магнитофонов не позволяет (несмотря на наличие переключателя типа лент «МЭК I — МЭК II») реализовать потенциально возможное качество записи на хромдиоксидных магнитных лентах, и тем более на металлопорошковых. Так, уровень третьей гармоники одной из лучших хромдиоксидных лент BASF Chromdioxid Super II при записи на магнитофоне «Маяк-233-стерео» более чем на порядок превышает уровень третьей гармоники при записи на самую дешёвую ферроксидную ленту этой же фирмы. Связано это с насыщением магнитопровода записывающей головки при повышенном токе подмагничивания, необходимом для лент МЭК II. В такой ситуации выигрыш в АЧХ при повышенном уровне записи, обеспечиваемый хромдиоксидными лентами и желательный при записи музыкальных программ с компакт-дисков, теряет свою привлекательность — фонограммы приобретают жесткую «металлическую» тембровую окраску.

3. Для целого ряда кассет, в основном изготовленных малоизвестными фирмами Юго-Восточной Азии, характерно резкое уменьшение чувствительности для левого стереоканала по отношению к правому. В колонке 3 таблицы для таких кассет чувствительность указана через дробную черту отдельно для левого и правого каналов. Анализ выявил причину такого эффекта — с целью «экономии» ширина ленты доведена при нарезке до 3,62 мм (YASHIMI LH C90) и даже до 3,48 мм (SILVER SOUND LN C90) при норме 3,81 мм и таким образом запись левого канала производится в значительной мере «на воздух». Не отличается качеством и собственно край ленты — он имеет значительную неровность, магнитный слой частично разрушен.

4. Для некоторых изготовителей характерна комплектация кассет одного и того же типа разными магнитными лентами. Примером могут служить кассеты «RANGE EXTRA», цвет ленты в которых даже в одной партии может иметь окраску от рыжего до черного.

В заключение приведем рекомендации по применению данных таблицы для оптимизации режима записи.

ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ТОК ПОДМАГНИЧИВАНИЯ

Если магнитофон настроен с использованием типовой ленты R723DG фирмы BASF, то линейная АЧХ канала записи будет получена только для магнитных лент с относительным током подмагничивания 0 дБ. Если относительный ток подмагничивания применяемой ленты равен, например, -2,7 дБ, то для достижения линейной АЧХ ток необходимо уменьшить предусмотренными в магнитофоне регуляторами на 2,7 дБ. В противном случае запись высших частот будет ослаблена, а запись среднечастотных сигналов может происходить с меньшим уровнем. Влияние относительного тока подмагничивания на АЧХ ориентировочно можно оценить по формуле:

$$K_{вч} = 3 \cdot I_{н.ст.} \quad (1)$$

где $K_{вч}$ — подъем АЧХ на высших звуковых частотах;
 $I_{н.ст.}$ — относительный ток подмагничивания (из колонки 2 таблицы).

В обеих частях ф-лы (1) данные имеют размерность децибел и должны рассматриваться, как числа со знаком — отрицательному значению $K_{вч}$ соответствует завал АЧХ.

Если магнитофон настроен с использованием ленты, относительный ток подмагничивания которой не равен 0 дБ, то все сказанное будет справедливо после поправки данных колонки 2 на величину относительного тока подмагничивания этой ленты относительно R723DG.

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Этот параметр характеризует уровень, с которым сигнал реально записывается на ленту при нулевом показании индикатора уровня записи. Он играет важную роль при использовании компандерных шумоподавителей, чувствительных к отличию коэффициента передачи канала записи — воспроизведения от единичного, поскольку регуляторами уровня записи, устанавливаемыми до компрессора в канале записи, невозможно скомпенсировать изменение коэффициента передачи между выходом компрессора и входом экспандера. Отличие чувствительности ленты более чем на 1...1,5 дБ от чувствительности ленты, использованной при налаживании магнитофона, может привести к субъективно заметным погрешностям работы компандеров с нелинейной характеристикой сжатия — расширения (Dolby B, Dolby C, Dolby S) даже при линейной АЧХ магнитофона. В меньшей степени подвержены вредному воздействию изменения чувствительности ленты компандеры с линейной характеристикой — такие, как dbx, и совсем никаких проблем не возникает при записи без компандеров. В последнем случае для компенсации изменения чувствительности достаточно просто ввести соответствующую поправку к уровню записи.

КОЭФФИЦИЕНТ ГАРМОНИК

Этот параметр может быть использован для оценки допустимого предельного уровня записи и общего динамического диа-

пазона. Зависимость нелинейных искажений от уровня записи достаточно точно можно представить параболической зависимостью. Поэтому магнитная лента, у которой при стандартном уровне записи величина третьей гармоники вчетверо меньше, чем у другой (0,25% вместо 1%, как показано на рис. 3), имеет вдвое большую перегрузочную способность (+6 дБ вместо 0 дБ) при равных нелинейных искажениях (1%). Учитывая, что искажения возрастают на 2 дБ на каждый децибел уровня записи, удобно пользоваться следующей формулой, связывающей искажения и перегрузочную способность:

$$N_{пс} = 10 \lg (K_{трел} / K_{табл}) \quad (2)$$

где $N_{пс}$ — перегрузочная способность на средних частотах относительно стандартного уровня 250 мВ/м;
 $K_{трел}$ — предельно допустимый коэффициент третьей гармоники (рекомендуемый $K_{трел} = 1\%$);
 $K_{табл}$ — коэффициент третьей гармоники при стандартном уровне записи, т.е. колонка 5 таблицы.

Общий динамический диапазон D равен сумме перегрузочной способности $N_{пс}$ и относительного уровня шумов паузы $N_{с/ш}$:

$$D = N_{пс} + N_{с/ш} \quad (3)$$

АЧХ ПРИ ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ ЗАПИСИ

Этот вид характеристики оценивает способность выполнить запись без частотных и интермодуляционных искажений программ от высококачественных источников, таких как проигрыватели компакт-дисков и магнитофонов формата R-DAT. Дело в том, что устаревшая норма измерения АЧХ магнитофонов при уровне записи -20 дБ удобна для испытаний (поскольку обеспечивает линейный режим для УЗ и магнитной ленты вплоть до самых высших звуковых частот), но не соответствует реальным условиям записи современных высококачественных программ, имеющих типовой пиковый уровень высокочастотных составляющих порядка -10 дБ. Как показал многолетний опыт автора, реально используемый частотный диапазон магнитофона соответствует уровню записи -10...-6 дБ, для которого и приведены данные в колонках 8 и 9 таблицы. Если АЧХ при повышенном уровне не достигает 12 кГц, то запись музыкальных тарелок, синтезаторов, свистящих и шипящих звуков будет искажена.

Автор выражает признательность Н. Бандеюку и М. Дробязко за их помощь в проведении исследований, а также фабрике «Аудиопринт» за предоставленный материал.

Н. СУХОВ

г. Киев, Украина

ЛИТЕРАТУРА

1. Руденко М. И. Компакт-кассеты сегодня и завтра. — Зарубежная радиоэлектроника, 1990, № 7, с. 90 — 105.
2. Сухов Н. Адаптивное подмагничивание или ... снова о динамическом. — Радио, 1991, № 6, с. 52 — 56.



ЦРЛ — НИИРПА им А. С. ПОПОВА — 70 лет

11 ноября 1923 г. постановлением Правления треста заводов слабого тока была организована Центральная радиолaborатория (ЦРЛ), многогранная деятельность которой создала базу для мощного развития в нашей стране радиовещания, электро- и гидроакустики, телевидения, электронной оптики, высокочастотной промышленной техники, дефектоскопии.


В 1936 г. в результате коренной реорганизации ЦРЛ возник научно-исследовательский институт радиовещательного приема и акустики (НИИРПА), ведущие направления которого определялись его названием. С 1959 г. институт носит имя Александра Степановича Попова.

В стенах ЦРЛ-НИИРПА работали ученые и инженеры, имена которых вошли в историю развития радиотехники: В. П. Вологдин, А. И. Мандельштам, Н. Д. Палалекси, А. А. Распетин, М. А. Бонч-Бруевич, А. А. Пистолькорс, В. И. Сифоров, А. Д. Шорин, Е. Г. Момот, Н. С. Куприянов, Л. М. Кононович и многие другие.

В 1962 г. НИИРПА получил статус Всесоюзного, и на него были возложены обязанности головного предприятия отрасли, которые и выполнялись им до самого последнего времени. НИИРПА как научный центр внес существенный вклад в развитие отечественной радиоприемной и звукоусилительной аппаратуры, акустических систем, микрофонов, профессиональной студийной аппаратуры, аппаратуры некоторых видов в космической и специализированной связи. Сотрудники института принимали активное участие в оснащении радиостудий, телерадиокомплекса «Останкино», ряда олимпийских объектов. С помощью института озвучены многие театры, дворцы, площади и стадионы, оснащены системами перевода речи Большой Кремлевский Дворец, Государственный Кремлевский Дворец и ряд других правительственных и научных учреждений.

В настоящее время в НИИРПА им. А. С. Попова продолжаются работы по созданию новых систем вещания, новых видов акустической и радиоприемной аппаратуры, ведется разработка нового поколения студийной и специализированной аппаратуры.

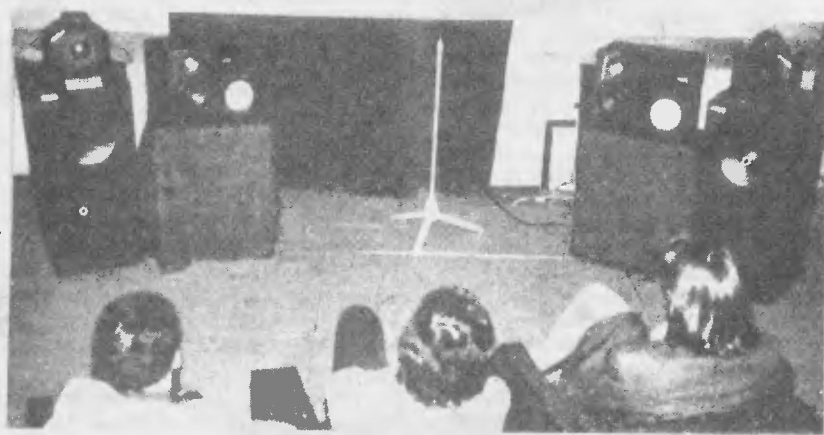В опубликованной в восьмом номере журнала «Радио» за этот год статье Ш. Вахитова «Основные тенденции развития микрофонной техники» рассказывалось о работах НИИРПА по созданию новых типов микрофонов. В этом номере журнала ведущие специалисты института В. Д. Ирмес и А. М. Зильберштейн знакомят наших читателей с положением дел в области разработки отечественной радиоприемной аппаратуры.



На снимке: специалисты института проводят экспертную оценку качества звучания новой АС.

Фото А. Протасова

Разрыв или резкое ослабление экономических и производственных связей между многими предприятиями бывшего СССР, занимающимися выпуском бытовой радиоприемной аппаратуры (БРПА), повлекли за собой снижение ее технического уровня, потерю темпов роста и объемов выпуска, приостановку ряда научно-исследовательских работ. В связи с этим нам представляется весьма актуальным проанализировать развитие отечественной БРПА, оценить состояние новых разработок НИИРПА и наши предложения, направленные на обеспечение населения этим видом изделий по доступной стоимости. Думаем, что читателю при этом было бы интересно познакомиться с положением дел в этой области до 1988 г. (еще стабильный уровень) и в 1990–1992 гг., когда произошел существенный спад производства.

Началом производства современной БРПА, вероятно, можно считать 1964 г., когда появились массовые переносные радиоприемники: двухдиапазонный марки «Альпинист», многодиапазонные «Спидола», а затем «ВЭФ», «Океан», «Меридиан», миниатюрные «Сокол», «Юпитер», «Нейва», «Сигнал». В 1968 г. создается первая промышленная транзисторная модель радиолы со сквозным стереофоническим трактом «Рига-101-стерео».

В 70-х годах к важным этапам совершенствования БРПА можно отнести:

- введение УКВ диапазона в монофоническую и стереофоническую аппаратуру (появление переносных приемников «Рига-103», «Рига-302», «Океан-201», радиол «Мелодия-101-стерео», «Вега-301-стерео» и др.);

- внедрение новой элементной базы. Прежде всего, это широкое применение пьезокерамических фильтров, варикапов, комбинированных пар транзисторов, транзисторных сборок, гибридных микросхем серии 224 (приемники «Урал-301» и «Урал-302») и К237 (приемники «Меридиан-301» и «Геолог-2»);

- разработка и освоение моделей БРПА первой и высшей групп сложности, построенных по функционально-блочному принципу и имеющих расширенный набор потребительских качеств (приемники «Рига-104», «Ленинград-002», «Ленинград-006-стерео»);

- разработка и освоение кассетных магнитол («Томь-305», «Вега-326», «Казахстан-101-стерео», ВЭФ-260 «Сигма»);

- резкое повышение уровня параметров стационарной БРПА, развитие принципов ее блочного конструирования с широким использованием выносных АС, отдельных блоков радиоприемника и проигрывателя, создание автономного тюнера («Рондо-101-стерео», «Ласпи-001-стерео»).

В 80-е годы развитие БРПА связано с освоением новой элементной базы, внедрением принципов функционально-блочного конструирования, комплексной миниатюризации на основе разработки специализированных изделий микроэлектроники, создание комплексов Hi-Fi, магниторадиол. Так, освоение промышленностью специализированных интегральных схем серии К174 и варикапных матриц с большой крутизной вольт-фардных характеристик позволило НИИРПА совместно с Рижским КБ «Орбита» и немецким предпри-

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РАДИОПРИЕМНОЙ АППАРАТУРЫ

ятием «Штерн-Радио» создать переносный приемник высшей группы сложности «Салют-001-стерео». В результате приемно-усилительный трект основной части БРПА стал строиться на ИС K174XA2, K174YR3 (K174XA6), K174YH4, K174YH7, а малогабаритных переносных приемников — на K174XA10 и т. д.

Всеголовные переносные приемники «Океан-221» и «Меридиан-235», на этих микросхемах, по сравнению со своими предшественниками, стали легче и меньше, у них расширился набор эксплуатационных удобств (фиксированные настройки в УКВ тракте, автопоиск станций, светодиодная индикация). Был налажен выпуск магнитол с всеволновым радиоприемным трактом («Рига-110», «Рига-111», «Аэлит-101», «Аэлит-102», «ВЭФ-260», «Ореанда-203-стерео», «Томь-206-стерео» и др.).

В начале 80-х годов НИИРПА совместно с одесским НИТИ «Темп» разработал комплект микросборок и образец радиоприемника II группы сложности «Уфа-201» (рис. 1), который в 1984 г. был освоен на уфимском заводе коммутационной аппаратуры и стал первым отечественным всеволновым переносным приемником на функционально-законченных микросборках, позволивших более чем в два раза уменьшить объем и почти в полтора раза снизить массу по сравнению с его аналогами «Меридианом-235» и «Океаном-221».

В конце 80-х годов начался выпуск БРПА с применением гибридных микросхем калужского ПО «Восход» (K224XA5, K224XA6, K224YH6 и др.), обеспечивающих большую степень интеграции радиоприемного тракта.

В 1988 г. стационарная БРПА была представлена 36 моделями, объем выпуска которых составил 1100 тыс. В основном это были радиолы (1000 тыс.) и магниторадиолы (50 тыс.) II и III групп сложности и только 230 тыс. моделей обладали возможностью приема стереопередач. Практически не выпускалась аппаратура нулевой группы сложности (единственная радиола этой группы «Эстония-010-стерео» не соответствовала требуемому техническому уровню).

В 1990—1991 гг. номенклатура стационарных моделей сократилась почти в 2 раза, а аппаратура нулевой группы сложности не выпускалась совсем.

Переносная БРПА была представлена в 1988 г. 48 моделями приемников и 31 моделью магнитол с общим объемом выпуска соответственно 5,6 млн и 1,1 млн (из них 500 тыс. стереофонические).

В 1990—1991 гг. выпускались 32 модели приемников (3,8 млн) и 24 модели магнитол (1,1 млн), причем на российские предприятия приходилось 2 млн приемников и 500 тыс. магнитол.

После распада СССР российский потребитель БРПА по тем или иным причинам потерял

частично или полностью возможность приобрести изделия таких мощных предприятий, как ПО «Радиотехника» и «ВЭФ» (Латвия), ПО «Горизонт» (Беларусь), ПО им. С. П. Королева и Львовское КБ радиоаппаратуры (Украина). Все это привело к значительному сокращению на рынке номенклатуры моделей БРПА, отсутствию стационарной аппаратуры нулевой группы сложности. В результате даже в условиях низких покупательских возможностей не обеспечиваются потребности населения в такого рода аппаратуре.

Российские предприятия пытаются как-то выправить сложившееся положение. Так, ПО «Вега» разработало новый всеволновый приемник «Вега-245С», уфимское АО концерн «БЭТО» наладило выпуск ряда всеволновых приемников («Меркурий РП-211», «Меркурий РП-215» и др.). Расширяется номенклатура

автомобильной приемной аппаратуры. Сарапульского радиозавода, продолжается производство стационарной стереофонической магниторадиолы «Сириус РЭМ-228С», разработанной ижевским заводом «Изар». В настоящее время НИИРПА совместно с КБ Сарапульского радиозавода заканчивает разработку автомобильно-переносной магнитолы со сквозным стереотрактом. Однако названное здесь даже в малой степени не удовлетворяет потребности рынка.

Разрушение системы взаимодействия предприятий по созданию новой элементной базы и БРПА привело к приостановке многих проводимых в НИИРПА научно-исследовательских работ. Тем не менее институт продолжает работать как над системными вопросами развития аналогового радиовещания (расширение КВ диапазона



Рис. 1



Рис. 2

принимаемых приемником частот; переход к однополосной модуляции в соответствии с решением Всемирной Административной конференции, принятым в феврале—марте 1987 г.; внедрение системы АМ стереовещания и модернизация системы УКВ-ЧМ стереовещания с целью расширения зоны обслуживания), так и над разработкой новых технических решений для БРПА на отечественной элементной базе с применением современной технологии. Внедрение этих решений может способствовать совершенствованию БРПА и созданию ее базовых моделей:

— УКВ тюнеров I группы сложности со стереотрактом, наличием АГЧ и БШН, фиксированных настроек с электронным переключением по кольцу, с цифровой индикацией частоты, синтезатором частот, возможностью приема звукового сопровождения телевизионных передач;

— всеволновых тюнеров I группы сложности с возможностью приема отечественных и зарубежных стереопередач в УКВ диапазоне, расширенным (до 18 МГц) КВ диапазоном, с микропроцессорным управлением, автосканированием 30 фиксированных станций, прямым вводом частоты, дистанционным управлением, цифровой индикацией частоты и фиксированных настроек;

— малогабаритных и карманных приемников с различным набором диапазонов принимаемых частот, с двойным преобразованием частоты;

— переносных приемников II группы сложности с набором диапазонов ДВ—СВ—КВ—УКВ без моточных узлов в тракте ПЧ и цепях гетеродина, а также на базе современных миниатюрных микросхем КФ548ХА1 и КФ548ХА2, разработанных с участием НИИРПА и осваиваемых воронежским НПО «Электроника». Новгородским ПО «Старт» совместно с НИИРПА уже разработан и подготовлен к производству радиоприемник «Волхова РП-203» (рис. 2) на ИС КФ548ХА1 и КФ548ХА2. Приемник имеет габариты 170х78х39 мм, массу 400 г, ДВ, СВ и два КВ диапазона, напряжение питания 4,5 В и ток покоя 10 мА. АМ тракт приемника, кроме магнитной антенны в диапазонах ДВ и СВ, не имеет моточных узлов.

На все эти модели в НИИРПА имеется эскизная документация, и он готов разработать рабочую документацию под конкретное производство с учетом его технологических особенностей.

Сейчас крайне актуально объединить усилия всех заинтересованных предприятий для преодоления кризиса в разработке и выпуске БРПА и привлечь к разработке и выпуску бытовой радиоаппаратуры конверсионные предприятия. Активное участие в этой работе мог бы принять и НИИРПА.

Авторы выражают признательность А. А. Соболеву и М. А. Колосову — сотрудникам НИИРПА — за представленные материалы по номенклатуре и объемам выпуска БРПА.

В. ИРМЕС,
А. ЗИЛЬБЕРШТЕЙН

г. Санкт-Петербург



ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

О ДОРАБОТКЕ ЭЛЕКТРОПРОИГРЫВАТЕЛЯ "ЭЛЕКТРОНИКА ЭП-017С"


При повторении доработок блока управления звукоусилителем электропроигрывателя «Электроника ЭП-017С» (блок А3 по схеме, приведенной в инструкции по эксплуатации), предложенных В. Гаврилюком («Радио», 1987, № 6, с. 46), в также М. Лендерманом («Радио», 1990, № 5, с. 55), обнаружилось несоответствие описанных авторами схемных решений принципиальной схеме купленного мною электропроигрывателя этой марки.

Так, например, в усовершенствовании, предложенном В. Гаврилюком, выход триггера DD1.1' (вывод 1) не может соединяться с контактом 1 переключателя SA1 (блок А5), поскольку этот контакт соединен с корпусом. В результате чего выход триггера оказывается постоянно подключенным к корпусу, что недопустимо.

Далее, при питании дополнительной микросхемы DD1' напряжением 7,5 В сброс триггера DD1.1' по входу R (вывод 4) при упоре тонарма ЭПУ в стойку происходить не будет, так как в этом случае напряжение на выходе ОУ DA1.2 блока А3 (вывод 13) возрастет лишь до 4...4,5 В, а для того, чтобы это напряжение соответствовало уровню логической 1, напряжение питания микросхемы DD1' должно быть 4,5...5 В.

Кроме того, как стало ясно из ответа завода-изготовителя на мой запрос, причиной других несоответствий схемных решений В. Гаврилюка и М. Лендермана принципиальной схеме ЭПУ явилось изменение конструкторским бюро завода схемы блока управления звукоусилителем в проигрывателях «Электроника ЭП-017С», выпущенных после 1 января 1990 г.

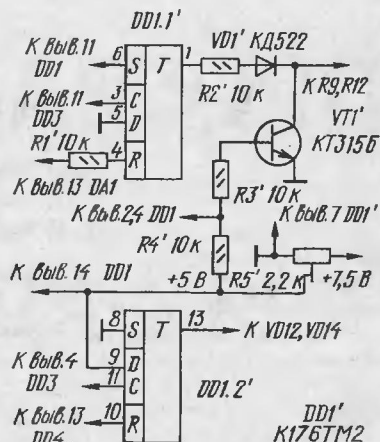С учетом новой схемы блока управления звукоусилителем (А3) вариант его доработки будет выглядеть, как показано на рисунке. Логика работы остается прежней.



Вместо микросхемы K176ТМ2 можно использовать ее аналог K561ТМ2, с помощью подстроечного резистора R5' необходимо выставить напряжение питания микросхемы DD1' в пределах 4,5...5 В. Другой настройки правильно доработанный блок не требует.


Владельцам же электропроигрывателей «Электроника ЭП-017С», выпущенных до 1 января 1990 г. и имеющих старую схему блока управления звукоусилителем, при повторении доработки, описанной В. Гаврилюком, рекомендую учесть указанные в начале статьи замечания. Для этого следует разорвать соединение выхода триггера DD1.1' (вывод 1) с контактом 1 переключателя SA1 (блок А5) и через регулировочный резистор подать питающее напряжение 4,5...5 В на дополнительную микросхему DD1'.

А. ГУСЕВ

г. Ахтубинск
Астраханской обл.


ДОРАБОТКА УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ РАДИОАППАРАТУРЫ

Для повышения надежности срабатывания реле и снижения потребляемого тока предлагаю в устройстве автоматического отключения усилителя (см. «Радио», 1990, №11, с. 55) применить импульсную схему включения реле (см. рисунок). Транзистор VT1 и резистор R7 обеспечивают удерживающий реле небольшой постоянный ток, а транзистор VT2 и резистор R1 создают импульс тока значительной амплитуды, гарантирующий его надежное срабатывание. Из схемы устройства автоматического отключения радиоаппаратуры, за ненадобностью, исключен также формирователь напряжения +15 В.

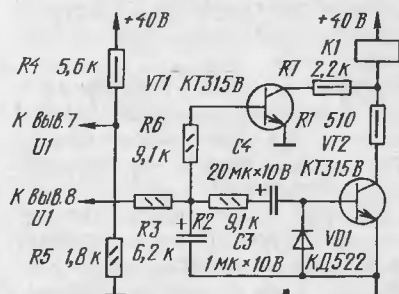

А. АНТУХ

г. Красногорск
Московской обл.

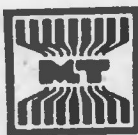

ПРОГРАММАТОР ПЗУ ДЛЯ «РАДИО-86РК»

На рис. 5 приведена совмещенная временная диаграмма записи в EPROM. Для всех типов ПЗУ, кроме 2732 и 27512, перед началом программирования на микросхему подаются напряжения U_{cc} , U_{pr} и U_{oe} . Напряжения U_{cc-pr} и U_{pr} не выключаются до конца записи, U_{oe} в циклах записи снимается на время контрольного чтения.

Виды импульсов программирования:
2716 — положительный импульс на вход CS;
27256 — отрицательный импульс на вход CS;
2764 и 27128 — CS постоянно равно нулю, отрицательный импульс подается на вход PGM.

Для микросхем серий 2732 и 27512, не имеющих отдельного вывода для подачи постоянного напряжения программирования,

цикл программирования начинается с подачи программирующего напряжения на вывод OE, затем подается отрицательный программирующий импульс CS.

Для подключения всех типов ПЗУ в блоке EPROM установлена одна розетка на 28 контактов, при этом микросхемы с числом выводов 24 устанавливаются со смещением на два контакта (рис. 6).

В зависимости от типа ПЗУ на контакты 1, 23, 26 и 27 розетки подаются либо логические сигналы разрядов адреса, либо питающие и программирующие напряжения. Для коммутации этих цепей в блоке EPROM используются регистр режима и транзисторные ключи. В регистр режима программой записывается код, соответствующий выбранному оператором типу ПЗУ.

Назначение разрядов регистра режима DD1 (K555IP23):


$P0=1$ включает транзисторный ключ VT1, VT2 и на контакт 23 подается U_{pr} (для 2716), для остальных ПЗУ $P0=0$, ключ закрыт и на контакт 23 через элементы DD5.1 и DD4.2 подается сигнал адреса A11;

$P1=1$ для «коротких» микросхем (2716 и 2732) — U_{cc} подается на контакт 26, для остальных микросхем ПЗУ напряжение подается в соответствии с сигналом адреса A13;

$P2=1$ для ИМС типов 2764 и 27128 и на контакт 27 подается импульс программирования PR, для остальных ПЗУ $P2=0$ и

Таблица 1

Микросхема	Разряд	
	P5	P4
2732, 27256, 27512	0	0
2716	0	1
2764, 27128	1	0

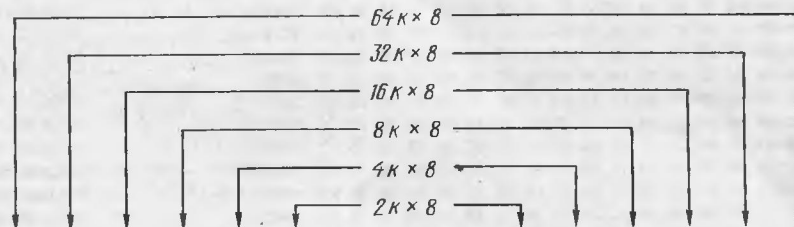

A15	U_{pr}	U_{pr}	U_{pr}			1	28			U_{cc}	U_{cc}	U_{cc}	U_{cc}
A12	A12	A12	A12			2	27			$\overline{PGM}$	$\overline{PGM}$	A14	A14
A7	A7	A7	A7	A7	A7	3	26	24	U_{cc}	U_{cc}	U_{cc}	A13	A13
A6	A6	A6	A6	A6	A6	4	25	23	A8	A8	A8	A8	A8
A5	A5	A5	A5	A5	A5	5	24	22	A9	A9	A9	A9	A9
A4	A4	A4	A4	A4	A4	6	23	21	U_{pr}	A11	A11	A11	A11
A3	A3	A3	A3	A3	A3	7	22	20	$\overline{OE}$	$\overline{OE}/U_{pr}$	$\overline{OE}$	$\overline{OE}$	$\overline{OE}/U_{pr}$
A2	A2	A2	A2	A2	A2	8	21	19	A10	A10	A10	A10	A10
A1	A1	A1	A1	A1	A1	9	20	18	$\overline{CE}$	$\overline{CE}$	$\overline{CE}$	$\overline{CE}$	$\overline{CE}$
A0	A0	A0	A0	A0	A0	10	19	17	D7	D7	D7	D7	D7
D0	D0	D0	D0	D0	D0	11	18	16	D6	D6	D6	D6	D6
D1	D1	D1	D1	D1	D1	12	17	15	D5	D5	D5	D5	D5
D2	D2	D2	D2	D2	D2	13	16	14	D4	D4	D4	D4	D4
GND	GND	GND	GND	GND	GND	14	15	13	D3	D3	D3	D3	D3

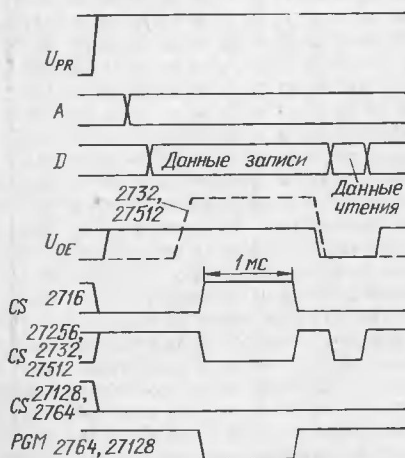


Рис. 5

Рис. 6

5000	C3	A7	56	C3	71	56	1F	00	00	FF	00	32	7E	00	2C	98C2	
5010	0F	00	4C	53	54	52	0D	20	20	00	1F	0D	0A	0A	0A	0308	
5020	0A	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	C806	
5030	3C	3C	20	70	72	6F	67	72	61	6D	6D	61	74	6F	72	88D3	
5040	50	52	4F	4D	20	3E	3E	3E	0A	0D	0A	20	20	20	20	88D9	
5050	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	64	6C	71	C3E1	
5060	20	3C	20	72	61	64	69	6F	2D	38	36	72	68	20	3E	656E	
5070	0A	0A	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	85D4	
5080	28	43	29	20	77	6C	61	73	6F	77	20	60	2E	77	2E	A8C4	
5090	31	39	39	30	2C	31	39	39	33	20	20	0D	0A	0A	0A	4260	
50A0	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	E100	
50B0	20	70	72	6F	67	72	61	6D	6D	69	72	75	60	74	73	228D	
50C0	3A	0D	0A	20	20	20	20	20	20	68	31	35	35	72	65	0421	
50D0	38	20	68	35	35	36	72	74	20	34	2C	34	41	2C	35	A5CE	
50E0	36	2C	36	41	2C	37	2C	37	41	2C	31	31	2C	31	32	FF29	
50F0	31	33	2C	31	34	2C	31	35	2C	31	36	2C	31	37	2C	DC08	
5100	38	0D	0A	0A	00	75	64	61	6C	69	77	20	30	30	20	82F2	
5110	6C	65	77	61	20	77	79	20	6D	6F	76	65	74	65	20	8E03	
5120	61	70	69	73	61	74	78	20	7A	64	65	73	78	20	74	E141	
5130	68	73	74	2C	20	77	79	77	6F	64	69	6D	79	6A	20	8621	
5140	72	69	20	70	75	73	68	65	20	70	72	6F	67	72	61	0338	
5150	6D	79	2E	20	77	20	68	6F	6E	63	65	20	77	77	65	53B2	
5160	69	74	65	20	30	30	00	20	20	20	20	20	20	20	77	1C90	
5170	65	64	69	74	65	20	74	69	70	20	70	72	6F	67	72	C723	
5180	6D	6D	69	72	75	65	6D	6F	69	20	6D	69	68	72	6F	73	1C89
5190	68	65	6D	79	3A	20	50	0D	20	20	20	20	20	20	20	20A	
51A0	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	E100	
51B0	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	E100	
51C0	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	E100	
51D0	20	20	20	20	20	0D	00	1F	00	0A	0A	64	6C	71	20	50C0	
51E0	61	62	6F	74	79	20	73	20	50	0D	0D	0A	0A	77	79	3797	
51F0	65	6C	65	6E	20	62	75	66	65	72	20	64	61	6E	6E	79	9E12
5200	68	3A	20	0D	0D	0A	0A	20	20	20	20	20	20	20	20	CEED	
5210	20	77	69	64	20	72	61	62	6F	74	79	0A	0D	0A	20	5A76	
5220	52	20	2D	20	7E	74	65	6E	69	65	20	69	7A	20	70	E95F	
5230	75	0D	0A	20	46	20	20	70	72	6F	77	65	72	68	2289		
5240	61	20	7E	69	73	74	6F	74	79	20	70	7A	75	0D	0A	4661	
5250	20	57	20	2D	20	7A	61	70	69	73	78	20	77	20	70	AE24	
5260	75	0D	0A	20	20	4A	20	20	70	72	6F	64	4F	6C	7E	F669	
5270	65	6E	69	65	20	7A	61	70	69	73	69	0D	0A	20	20	ACEB	
5280	20	20	20	68	6F	72	72	65	68	63	69	71	20	70	7A	47B7	
5290	0D	0A	20	20	56	20	2D	20	73	6C	69	7E	65	6E	69	2081	
52A0	20	70	7A	75	20	73	20	62	75	66	65	72	6F	6D	0D	3439	
52B0	20	20	45	20	2D	20	68	6F	6E	65	63	20	68	6F	6E	74	6EDE
52C0	72	6F	6C	71	0D	0A	20	20	42	20	2D	20	70	65	72	65	0F70
52D0	73	79	6C	68	61	20	77	20	62	75	66	65	72	0D	0A	0826	
52E0	20	4B	20	20	20	68	6F	6E	74	72	6F	6C	78	6E	61	71	2D99
52F0	20	73	75	6D	6D	61	20	62	75	66	65	72	61	0D	0A	20	F30F
5300	20	4E	20	2D	20	70	65	72	65	73	74	61	6E	6F	77	68	28BE
5310	61	20	6E	69	62	62	6C	6F	77	20	77	20	62	75	66	65	67C7
5320	72	65	0D	0A	20	20	5A	20	20	20	73	6D	65	6E	61	20	0D29
5330	74	69	70	61	20	70	7A	75	0D	0A	20	20	49	20	2D	20	1E3A
5340	7E	74	65	6E	69	65	20	73	20	6D	6C	0D	0A	20	20	4F	7AC5
5350	20	2D	20	7A	61	70	69	73	78	20	62	75	66	65	72	61	45A1
5360	20	6E	61	20	6D	6C	0D	0A	20	20	2E	20	20	20	77	79	54CA
5370	68	6F	64	20	77	20	6D	6F	6E	69	74	6F	72	0A	00	0A	090E
5380	0D	20	20	3F	00	07	07	0D	0A	20	7A	61	70	69	73	78	FA70
5390	21	20	77	79	20	75	77	65	72	65	6E	79	20	3F	20	28	E307
53A0	59	2F	2E	2E	2E	29	00	07	07	0D	0A	20	77	73	65	20	D1EF
53B0	72	61	77	6E	6F	20	70	69	73	61	74	78	20	21	3F	20	6580
53C0	28	59	2F	2E	2E	2E	29	00	0D	20	20	20	20	20	20	20	325D
53D0	20	69	64	65	74	20	7A	61	70	69	73	78	20	20	20	20	E905
53E0	20	20	20	20	20	20	0D	00	07	0D	0A	07	20	6D	69	87EF	
53F0	68	72	6F	73	68	65	6D	61	20	6E	65	20	70	72	6F	67	C325
5400	72	61	6D	6D	69	72	75	65	74	73	71	0D	07	0D	07	20	D9F5
5410	7A	61	70	69	73	78	20	77	20	70	7A	75	20	6F	68	6F	841E
5420	6E	7E	65	6E	61	20	20	20	20	20	20	20	0A	00	0D	20	1A37
5430	64	61	6E	6E	79	65	20	69	7A	20	70	7A	75	20	73	7E	9912
5440	69	74	61	6E	79	20	77	20	62	75	66	65	72	0D	0D	20	011D
5450	70	7A	75	20	6E	65	20	7E	69	73	74	6F	65	20	20	20	5974
5460	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	00	0D	20	70	AE1D
5470	7A	75	20	7E	69	73	74	6F	65	20	20	20	20	20	20	20	7591
5480	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	00	0D	20	6E	FC60
5490	73	6C	69	7E	65	6E	69	65	20	70	6F	20	61	64	72	65	C222
54A0	73	75	20	70	7A	75	3A	20	00	0D	20	70	7A	75	20	73	71E0
54B0	6C	69	7E	65	6E	6F	20	73	20	62	75	66	65	72	6F	6D	D038
54C0	00	0D	20	61	64	72	65	73	20	20	64	6C	71	20	70	20	006D
54D0	65	72	65	73	79	6C	68	69	20	20	77	20	20	62	75	66	389C
54E0	65	72	20	00	0D	20	77	20	62	75	66	65	72	20	7A	1389	
54F0	61	70	69	73	61	6E	79	20	64	61	6E	79	65	20	73	8927	
5500	20	61	64	72	65	73	61	20	00	0D	20	68	6F	6E	74	72	9D08
5510	4F	6C	78	6E	61	71	20	73	75	6D	6D	61	20	62	75	66	B213
5520	65	72	61	3A	20	00	0D	20	6E	65	73	6F	6F	74	77	65	D233
5530	74	73	74	77	69	65	20	64	61	6E	6E	79	68	20	6D	61	D430
5540	73	68	65	20	70	7A	75	20	70	6F	20	61	64	72	65	73	82F0
5550	75	20	0D	0D	20	6E	69	62	62	6C	79	20	77	20	62	75	5FD0
5560	66	65	72	65	20	70	65	72	65	73	74	61	77	6C	65	6E	036C
5570	79	0D	20	6E	65	6C	78	7A	71	20	7A	61	70	69	73	61	87E3
5580	74	78	20	70	6F	20	61	64	72	65	73	75	20	00	0D	20	C0DC
5590	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	39A5
55A0	20	69	20	6D	20	61	20	6E	20	69	20	65	20	21	0D	0A	8488
55B0	62	6C	6F	68	2C	7A	61	70	69	73	79	77	61	65	6D	79	2497
55C0	6A	20	77	20	70	7A	75	2C	64	6F	6C	76	65	6E	20	62	59B6
55D0	79	74	78	20	70	6F	64	67	6F	74	6F	77	6				

5A20	F8	CD	38	5A	C3	5E	58	22	13	50	EB	22	15	5D	EB	79	B82B
5A30	32	17	50	78	32	18	50	C9	2A	17	50	4D	4A	2A	15	50	D825
5A40	EB	2A	13	50	C9	CD	AB	57	3E	00	32	0F	50	D5	C5	CD	7F46
5A50	B4	57	7E	2F	47	3A	00	A0	4F	3A	0A	50	AB	47	3A	0A	E9EF
5A60	50	A9	A0	47	3A	09	50	A0	C2	78	5A	C1	D1	CD	13	58	2071
5A70	CA	CD	5A	23	03	C3	4D	5A	0E	DD	CD	09	F8	7E	CD	15	AEBD
5A80	F8	E5	21	72	55	CD	18	F8	E1	D1	D5	3A	08	50	2F	A2	F18C
5A90	CD	15	F8	78	CD	15	F8	0E	20	CD	09	F8	3A	00	A0	C5	OCOA
5AA0	47	3A	09	50	A0	C1	CD	15	F8	0E	0A	CD	09	F8	C1	D1	C2BD
5AB0	3E	0F	32	0F	50	CD	91	57	FE	45	CA	CD	5A	C3	6D	5A	F044
5AC0	CD	9D	57	3A	0F	50	A7	C8	C3	46	57	E5	D5	C5	57	AF	06AE
5AD0	32	0F	50	7A	21	E8	03	CD	4E	5B	3A	19	50	CD	80	5B	82D8
5AE0	A7	CA	3D	5B	2B	32	12	50	7C	B5	3A	12	50	C2	D7	5A	3488
5AF0	3A	0F	50	A7	C2	14	5B	2F	32	0F	50	3A	0C	50	F6	01	C1BE
5B00	32	01	A0	3E	05	32	02	A0	21	FE	10	32	10	50	21	64	BF2D
5B10	00	C3	DA	5A	C1	D1	E1	CD	27	5A	3E	01	32	1A	50	21	9984
5B20	E8	53	CD	18	F8	CD	2B	58	C3	46	57	21	0F	00	22	10	232D
5B30	50	3A	0C	50	32	01	A0	3E	05	32	02	A0	C9	CD	2B	5B	95EC
5B40	26	19	7A	CD	4E	5B	25	C2	42	5B	C1	D1	E1	C9	5F	06	5554
5B50	08	0E	01	7B	A1	C4	60	5B	79	07	4F	05	C2	53	5B	C9	FABF
5B60	32	01	A0	3E	40	32	02	A0	CD	74	5B	3E	00	32	02	A0	37D3
5B70	32	01	A0	C9	E5	2A	10	50	2B	7C	B5	C2	F8	5B	E1	C9	E3A6
5B80	E5	67	C5	3E	10	32	02	A0	3A	00	A0	F5	AF	32	02	A0	EA85
5B90	F1	2F	4F	3A	0A	50	AC	47	3A	0A	50	A9	A0	47	3A	09	595D
5BA0	50	A0	C1	E1	C9	3A	1A	50	A7	CA	46	57	CD	38	5A	C3	732F
5BB0	BD	59	CD	05	58	E5	C5	21	8E	55	CD	18	F8	21	03	56	C519
5BC0	CD	18	F8	CD	EE	58	C1	E1	E5	19	E3	E5	EB	09	E3	E5	3914
5BD0	0E	0A	CD	09	F8	21	20	56	CD	18	F8	CD	EE	58	0E	0A	81B5
5BE0	CD	09	F8	E1	19	EB	C1	E1	C3	8D	59	3A	09	50	2F	47	C707
5BF0	3E	00	32	0F	50	7E	A0	B7	C4	09	5C	CD	13	5B	CA	05	D4D4
5C00	5C	23	C3	F5	5B	3A	0F	50	C9	E5	21	26	55	CD	18	F8	6D52
5C10	E1	7C	CD	15	F8	7D	CD	15	F8	0E	20	CD	09	F8	7E	CD	10D5
5C20	15	F8	0E	20	CD	09	F8	3A	09	50	CD	15	F8	0E	0D	CD	965E
5C30	09	F8	0E	0A	CD	09	F8	3E	0F	32	0F	50	CD	91	57	FE	7F78
5C40	45	CD	F1	C3	05	5C	CD	05	58	E5	CD	2A	F8	E1	CD	27	CEED
5C50	F8	21	4D	56	CD	18	F8	C3	4E	59	21	3D	56	CD	1B	F8	A294
5C60	21	00	00	CD	24	F8	CD	8A	5C	EB	CD	8A	5C	EB	C5	CD	13D8
5C70	2A	F8	60	69	CD	8A	5C	D1	CD	13	5B	CA	46	57	EB	CD	00C6
5C80	8A	5C	0E	3F	CD	09	F8	C3	46	57	C5	E5	21	65	56	CD	EDB4
5C90	18	F8	E1	7C	CD	15	F8	7D	CD	15	F8	C1	C9	45	33	20	ABCO
5CA0	45	45	33	20	20	20	00	20	00	00	FF	00	32	7C	7C		0D86
5CB0	64	54	34	20	20	20	00	00	01	00	0F	00	96	7C	64		90F2
5CC0	57	54	34	41	20	20	00	00	01	00	0F	00	32	7C	7C		40BA
5CD0	74	54	35	20	20	20	00	00	02	00	FF	FF	32	7C	7C		2FA7
5CE0	84	54	36	20	20	20	00	00	08	1B	FF	00	32	5A	B5		3CEE
5CF0	59	54	36	41	20	20	00	00	08	1B	FF	00	32	5A	7C		32AB
5D00	94	54	37	20	20	20	00	00	08	1B	FF	00	32	65	C1		5816
5D10	5A	54	37	41	20	20	00	00	08	1B	FF	00	32	60	7C		3AB3
5D20	53	54	31	31	20	20	00	00	01	00	0F	00	32	7C	7C		29A3
5D30	63	54	31	32	20	20	00	00	04	00	0F	00	32	7C	7C		3DB7
5D40	73	54	31	33	20	20	00	00	04	00	0F	00	32	7C	7C		4EC8
5D50	83	54	31	34	20	20	00	00	08	00	0F	00	32	7C	7C		63DD
5D60	93	54	31	35	20	20	00	00	08	00	0F	00	32	7C	7C		74EE
5D70	A3	54	31	36	20	20	00	00	02	00	FF	00	32	7C	7C		8E07
5D80	B3	54	31	37	20	20	00	00	02	00	FF	FF	32	7C	7C		B1F9
5D90	C3	54	31	38	20	20	00	00	08	1B	FF	00	32	7C	7C		B029
5DA0	FF																00FF

Таблица 3

5000	C3	97	56	1F	0D	0A	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0926
5010	20	20	20	20	70	72	6F	67	72	61	6D	6D	61	74	6F	72	2E98
5020	20	20	3C	3C	3C	20	20	65	72	52	6F	6D	20	3E	3E		BAF5
5030	3E	0D	0A	20	20	20	20	20	0A	20	20	20	20	20	20	20	C0DF
5040	20	20	20	28	43	29	20	20	77	6C	61	73	6F	77	20		F411
5050	60	2E	77	2E	20	20	32	30	2E	30	34	2E	39	32	20	20	2340
5060	20	20	20	20	20	20	0D	0A	00	0D	20	20	20	20	20	20	6F8E
5070	20	20	77	77	65	64	69	74	65	20	69	6E	64	65	68	73	69D7
5080	20	70	72	6F	67	72	61	6D	6D	69	72	75	65	6D	6F	6A	1C80
5090	20	6D	69	68	72	6F	73	68	65	6D	79	3A	20	00	0D	20	D3EF
50A0	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	E100
50B0	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	E100
50C0	20	20	20	20	20	20	0D	0F	0D	0A	64	6C	71	20	72		66D6
50D0	61	62	6F	74	79	20	73	20	00	77	79	64	65	6C	65		1C7C
50E0	6E	20	62	75	66	65	72	20	64	61	6E	6E	79	68	3A	20	839E
50F0	00	0D	0A	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	98B7
5100	77	20	6E	20	69	20	6D	20	61	20	6E	20	69	20	65	20	3C58
5110	21	07	07	0D	0A	20	6F	62	27	65	6D	20	70	7A	75	20	B2CF
5120	73	6F	73	74	61	77	6C	71	65	74	20	00	20	62	61	6E	5FC8
5130	68	61	20	70	6F	20	31	36	20	68	62	61	6A	74	2E	0D	B0B9
5140	0A	20	75	68	61	76	69	74	65	20	6E	6F	6D	65	72	20	69B4
5150	62	61	6E	68	61	20	70	7A	75	20	28	20	30	2E	2E		749E

5160	00	20	29	2C	0D	0A	20	73	20	6B	6F	74	6F	72	79	6D	EA54
5170	20	77	79	20	62	75	64	65	74	65	20	72	61	62	6F	74	72E1
5180	61	74	78	3A	20	20	00	1B	59	27	4F	77	69	64	20	72	1987
5190	61	62	6F	74	79	0A	1B	59	29	49	52	20	2D	20	7E	74	50C0
51A0	65	6E	69	65	20	69	7A	20	70	7A	75	1B	59	2A	49	46	0F50
51B0	20	2D	20	70	7A	75	20	7E	69	73	74	6F	65	20	3F	1B	F108
51C0	59	2B	49	57	20	2D	20	7A	61	70	69	73	78	20	77	20	CBE7
51D0	70	7A	75	1B	59	2C	49	4A	20	2D	20	70	72	6F	64	4F	B803
51E0	6C	76	65	6E	69	65	20	7A	61	70	69	73	69	1B	59	2D	ACD4
51F0	49	43	20	2D	20	6B	6F	72	72	65	68	63	69	71	20	70	E854
5200	7A	75	1B	59	2E	49	56	20	2D	20	73	6C	69	7E	65	6E	CC36
5210	69	65	20	73	20	62	75	66	65	72	6F	6D	1B	59	2F	49	195D
5220	45	20	2D	20	6B	6F	6E	65	63	20	68	6F	6E	74	72	6F	157F
5230	6C	71	1B	59	30	49	42	20	2D	20	70	65	72	65	73	79	9C11
5240	6C	68	61	20	77	20	62	75	66	65	72	1B	59	31	49	48	F53C
5250	20	2D	20	6B	6F	6E	74	72	2E	20	73	75	6D	6D	61	20	112C
5260	62	75	66	65	72	61	1B	59	32	49	4E	20	2D	20	73	6D	96FF
5270	65	6E	61	20	62	61	6E	68	61	20	70	7A	75	1B	59	33	4977
5280	49	55	20	2D	73	65	60	65	6E	61	20	6E	61	70	72	2E	F41E
5290	20	70	72	6F	67	72	2E	1B	59	34	49	5A	20	2D	20	73	34A3
52A0	6D	65	6E	61	20	74	69	70	61	20	70	7A	75	1B	59	35	6797
52B0	49	49	20	2D	20	7E	74	65	6E	69	65	20	73	20	6D	6C	B61E
52C0	18	59	36	49	4F	20	2D	7A	61	70	69	73	78	20	62		72D0
52D0	75	66	65	72	61	20	6E	61	20	6D	6C	1B	59	37	49	2E	F31D
52E0	20	2D	20	77	79	6B	6F	64	20	77	20	6D	6F	6E	69	74	0776
52F0	6F	72	1B	59	27	20	00	0A	0D	20	3F	0D	07	0D	0A		4850
5300	07	20	7A	61	70	69	73	78	21	20	77	79	20	75	77	65	0B68
5310	72	65	6E	79	20	3F	20	28	59	2F	2E	2E	2E	29	00	07	A3A7
5320	0D	0A	07	20	77	73	65	20	72	61	77	6E	6F	20	70	69	68CD
5330	73	61	74	78	20	21	3F	20	28	59	2F	2E	2E	2E	29	00	C6C3
5340	0D	20	20	20	20	20	20	20	69	64	65	74	20	7A	61	70	9E0B
5350	69	73	78	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	DF64
5360	20	20	0D	00	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	2C9C
5370	79	77	61	65	74	73	71	20	70	6F	20	61	64	72	65	73	CE3C
5380	75	20	00	0D	20	7A	61	70	69	73	78	20	77	20	70	7A	8C02
5390	75	20	6F	68	6F	6E	7E	65	6E	61	20	20	20	20	20	20	A2BE
53A0	20	0A	0D	20	20	20	20	20	69	64	65	74	20	6B	6F	6E	7AE5
53B0	74	72	6F	6C	78	07	07	07	00	0D	20	64	61	6E	6E	79	2095
53C0	65	20	69	7A	20	70	7A	75	20	73	7E	69	74	61	6E	79	A91D
53D0	20	77	20	62	75	66	65	72	00	0D	20	70	7A	75	20	6E	7B85
53E0	65	20	7E	69	73	74	6F	65	20	20	20	20	20	20	20	20	0B27
53F0	20	20	20	20	20	20	20	00	0D	20	70	7A	75	20	7E	69	0D73
5400	73	74	6F	65	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	1E3B
5410	20	20	20	20	20	20	00	0D	6E	65	73	6C	69	7E	65	6E	CE39
5420	69	65	20	70	6F	20	61	64	72	65	73	75	20	70	7A	75	80F0
5430	3A	20	00	0D	20	70	7A	75	20	73	6C	69	7E	65	6E	6F	A30E
5440	20	73	20	62	75	66	65	72	6F	6D	00	0D	20	61	64	72	9907
5450	65	73	20	20	64	6C	71	20	20	70	65	72	65	73	79	6C	369D
5460	68	69	20	20	77	20	20	62	75	66	65	72	20	20	00	0D	232C
5470	20	77	20	62	75	66	65	72	70	7A	61	70	69	73	61	6E	78E1
5480	79	20	64	61	6E	6E	79	65	20	73	20	61	64	72	65	73	6CD4
5490	61	20	00	0D	20	68	6F	6E	74	72	2E	20	73	75	6D	6D	83EC
54A0	61	20	62	75	66	65	72	61	3A	20	20	0D	6E	65	6C	78	B327
54B0	7A	71	20	7A	61	70	69	73	61	74	78	20	77	20	00	0D	3B43
54C0	20	20	20	20	20	20	20	77	20	6E	20	69	20	6D	20	61	1E7C
54D0	20	6E	20	69	20	65	20	21	07	0D	0A	20	20	20	20	62	7DD0
54E0	6C	6F	68	2C	7A	61	70	69	73	79	77	61	65	6D	79	6A	3B9F
54F0	20	77	20	70	7A	75	2C	0D	0A	20	20	20	20	20	64	6F	AF18
5500	76	65	6E	20	62	79	74	78	20	70	6F	64	67	6F	74	6F	E24C
5510	77	6C	65	6E	0D	0A	77	20	73	6F	6F	74	77	65	74	73	7EEC
5520	74	77	75	60	7D	65	6A	20	6F	62	6C	61	73	74	69	20	203A
5530	62	75	66	65	72	61	0A	0A	00	0D	20	61	64	72	65	73	56C5
5540	20	6E	61	7E	61	6C	61	20	62	6C	6F	68	61	20	77	20	607B
5550	70	7A	75	3A	20	00	0D	20	61	64	72	65	73	20	20	68	39A0
5560	6F	6E	63	61	20	62	6C	6F	6B	61	20	77	20	70	7A	75	70E0
5570	3A	20	00	07	0A	0D	0A	07	20	20	20	20	20	20	20	20	6A89
5580	20	20	20	6F	7B	69	62	6B	61	20	21	21	21	0D	0A	77	7EF2
5590	79	20	72	61	62	6F	74	61	65	74	65	20	73	20	64	72	6CD9
55A0	75	67	69	6D	20	62	61	6E	6B	6F	6D	20	70	7A	75	21	CEEA
55B0	0D	0A	0A	00	0D	0A	3D	00	0D	20	73	7E	69	74	61	6E	D33F
55C0	6F	20	73	20	6D	6C	3A	00	0D	20	62	75	66	65	72	20	7A96
55D0	7A	61	70	69	73	61	6E	20	6E	61	20	6D	6C	0D	0A	00	F9F5
55E0	0D	0A	20	20	20	20	00	0D	0A	6E	61	70	72	71	76	65	49AB
55F0	6E	69	71	20	70	72	6F	67	72	61	6D	6D	69	72	6F	77	1D8E
5600	61	6E	69	71	20	2B	45	4F	20	43	43	20	50	5E	29	3A	1A50
5610	20	20	00	0D	20	6E	61	70	72	71	76	65	6E	69	71	20	B6D2
5620	70	72	6F	67	72	61	6D	6D	69	72	6F	77	61	6E	69	71	64CF
5630	0D	0A	7A	61	64	61	74	78	20	77	20	64	65	73	71	74	0C7B
5640	79	68	20	64	6F	6C	71	68	20	77	6F	6C	78	74	61	0A	DDE2
5650	0D	0A	20	20	55	20	4F	45	2D	50	52	20	20	3D	20	20	CEEC
5660	0D	0D	0A	20	20	55	20	43	43	20	50	52	20	20	3D	20	A0B8

Продолжение табл. 3

5670	20	00	00	0A	20	20	55	20	20	50	52	20	20	20	20	3068
5680	20	20	00	61	5E	FF	0F	D3	32	7F	02	00	00	00	00	9693
5690	00	00	00	00	00	00	06	31	00	50	21	03	50	CD	18	E1D8
56A0	AF	32	8C	56	3E	90	32	03	A0	CD	55	59	21	70	5D	E5D4B4
56B0	7E	FE	FF	C2	BA	56	E1	C3	FE	56	FE	30	C2	D2	56	744F
56C0	21	B4	55	CD	18	F8	E1	CD	18	F8	E1	11	10	00	19	C3E6A3
56D0	AF	56	F5	21	E4	55	CD	18	F8	F1	4F	CD	09	F8	0E	2E5578
56E0	CD	09	F8	0E	20	CD	09	F8	E1	E5	23	16	0A	4E	CD	09F4F7
56F0	F8	23	15	C2	ED	56	0E	20	CD	09	F8	C3	CA	56	0E	0A292C
5700	CD	09	F8	21	9E	50	CD	18	F8	21	6A	50	CD	18	F8	067978
5710	00	CD	49	59	47	11	10	00	21	70	5D	7E	FE	FF	CA	03100D
5720	57	B8	CA	29	57	19	C3	18	57	23	22	83	56	11	0A	00E4E0
5730	19	AF	32	8E	56	2F	32	85	56	06	05	11	86	56	7E	1294A2
5740	23	13	05	C2	3E	57	3A	86	56	E6	CD	07	07	32	8D	562071
5750	3A	86	56	E6	3F	32	86	56	3A	8A	56	32	01	A0	E6	FD2219
5760	C6	FF	17	E6	01	F6	06	32	96	56	3E	01	32	02	A0	3AF52A
5770	88	56	32	01	A0	3E	05	32	02	A0	21	C8	50	CD	18	F8EAD6
5780	2A	83	56	16	0A	4E	CD	09	F8	23	15	C2	B5	57	21	D9380F
5790	50	CD	18	F8	21	00	00	7C	CD	15	F8	7D	CD	15	F8	0E0109
57A0	20	CD	09	F8	EB	2A	85	56	19	22	85	56	7C	CD	15	F8584A
57B0	7D	CD	15	F8	21	E7	55	CD	18	F8	3A	87	56	CD	A6	582373
57C0	3A	88	56	CD	A6	58	3A	89	56	CD	A6	58	3A	8D	56	A7EAB8
57D0	CA	09	5B	47	21	F1	50	CD	18	F8	78	C6	31	4F	CD	094345
57E0	F8	21	2C	51	CD	18	F8	3E	30	80	4F	CD	09	F8	21	61A500
57F0	51	CD	18	F8	CD	49	59	D6	30	4F	78	B9	DA	F4	57	7950C1
5800	32	8E	56	C6	30	4F	CD	09	F8	21	87	51	CD	18	F8	310530
5810	00	50	21	F7	52	CD	18	F8	CD	49	59	FE	52	CA	9B	59C214
5820	FE	46	CA	D5	59	FE	57	CA	14	5B	FE	4A	CA	EA	5C	FE2B20
5830	43	CA	03	5D	FE	56	CA	10	5A	FE	42	CA	76	5A	FE	48D418
5840	CA	F7	5A	FE	4E	CA	7A	57	FE	55	CA	5F	5B	FE	5A	CA37F8
5850	97	56	FE	49	CA	06	59	FE	4F	CA	F2	58	C3	18	58	21F812
5860	13	56	CD	18	F8	CD	86	58	32	87	56	21	61	56	CD	18ABBD
5870	F8	CD	86	58	32	88	56	21	72	56	CD	18	F8	CD	86	58D324
5880	32	89	56	C3	7A	57	16	00	CD	49	59	FE	0D	CA	A4	58A9FB
5890	4F	F5	CD	09	F8	7A	87	87	82	82	57	F1	D6	30	82	78BF5
58A0	57	C3	88	58	7A	C9	67	CD	D7	58	A7	CA	B1	58	CD	21EFB8
58B0	58	78	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F0CFF
58C0	78	E6	0F	CD	D1	58	0E	20	CD	09	F8	0E	20	CD	09	F86958
58D0	C9	C6	30	4F	C3	09	F8	E5	D5	2E	00	1E	09	CD	E5	589AEB
58E0	47	7D	D1	E1	C9	AF	1D	C8	D9	2F	D2	E6	58	23	C3	EAC8
58F0	E6	58	CD	BF	59	E5	CD	2A	F8	E1	CD	27	F8	21	C8	55B602
5900	CD	18	F8	C3	F7	5A	21	B8	55	CD	18	F8	21	00	00	CD24EA
5910	24	F8	CD	36	59	EB	CD	36	59	EB	C5	CD	2A	F8	60	69C627
5920	CD	36	59	D1	CD	CF	59	CA	0F	58	EB	CD	36	59	0E	3FAFE7
5930	CD	09	F8	C3	0F	58	C5	E5	21	E0	55	CD	18	F8	E1	7CBE32
5940	CD	15	F8	7D	CD	15	F8	C1	C9	CD	03	F8	FE	2E	CD	CD783C
5950	55	59	C3	6C	F8	AF	32	02	A0	01	00	00	CD	7F	59	C903C7
5960	3E	32	32	01	A0	3E	04	32	02	A0	3E	06	32	02	A0	3E74AF
5970	38	32	02	A0	3E	0F	32	03	A0	3E	06	32	03	A0	C9	3A144A
5980	02	A0	E6	F8	F5	79	32	01	A0	F1	F5	F6	02	32	02	A0DA73
5990	78	32	01	A0	F1	F6	03	32	02	A0	C9	CD	BF	59	CD	608BE4
59A0	59	CD	7F	59	3A	00	A0	77	CD	CF	59	CA	B3	59	23	034440
59B0	C3	A1	59	CD	55	59	21	B9	53	CD	18	F8	C3	0F	58	2A7396
59C0	85	56	EB	21	00	00	0E	00	3A	8E	56	0F	0F	47	C9	7A45BB
59D0	BC	CD	7B	BD	C9	CD	BF	59	CD	DE	59	C3	0F	58	CD	6066BD
59E0	59	CD	7F	59	3A	00	A0	C5	47	3E	FF	AB	C1	C2	F8	594FA0
59F0	CD	CF	59	CA	03	5A	23	03	C3	E1	59	21	D9	53	3E	0FDD99
5A00	C3	07	5A	21	F8	53	AF	F5	CD	18	F8	CD	55	59	F1	C98546
5A10	CD	BF	59	CD	60	59	CD	7F	59	3A	00	A0	BE	C4	2B	5A9EF1
5A20	CD	CF	59	CA	6A	5A	23	03	C3	16	5A	E5	F5	C5	21	17A3B3
5A30	54	CD	18	F8	E1	7C	CD	15	F8	7D	CD	15	F8	E3	E5	0E9095
5A40	20	CD	09	F8	F1	F5	CD	15	F8	21	E4	55	CD	18	F8	F1EDD6
5A50	E1	E3	7E	CD	15	F8	0E	0D	CD	09	F8	0E	0A	CD	09	F8F9EB
5A60	C1	CD	49	59	FE	45	CA	0F	58	C9	CD	55	59	21	33	544390
5A70	CD	18	F8	C3	0F	58	21	48	54	CD	18	F8	CD	97	5A	D56937
5A80	CD	BF	59	C1	0A	77	CD	CF	59	23	03	C2	84	5A	21	6FOA72
5A90	54	CD	18	F8	C3	0F	58	21	92	56	E5	11	95	56	AF	77FA6B
5AA0	CD	CF	59	CA	AA	5A	23	03	9F	5A	E1	06	04	CD	49	59AAFC
5AB0	FE	0D	CA	D3	5A	05	FA	EB	5A	4F	CD	09	F8	CD	C5	5AFD4F
5AC0	77	23	C3	AD	5A	D6	30	FE	0A	F8	D6	07	FE	10	F8	F1553E
5AD0	C3	EB	5A	21	92	56	11	00	00	78	FE	04	C8	EB	29	297EA1
5AE0	29	29	EB	7E	83	5F	23	04	C3	D9	5A	21	9E	50	CD	189CAE
5AF0	F8	21	F7	FF	D1	19	E9	CD	7F	5A	C3	0F	58	21	93	54EC38
5B00	CD	18	F8	CD	BF	59	CD	2A	F8	C5	78	CD	15	F8	C1	799202
5B10	CD	15	F8	C9	CD	FD	5A	CD	BF	59	CD	05	5C	21	FD	520Q4A
5B20	CD	18	F8	CD	49	59	FE	59	C2	0F	58	CD	16	5C	CD	DEDFB6
5B30	59	B7	CA	49	5B	21	1F	53	CD	18	F8	CD	49	59	FE	5962B4
5B40	C2	0F	58	CD	16	5C	CD	23	5C	21	40	53	CD	18	F8	CD4B12
5B50	16	5C	AF	32	8C	56	3A	87	56	32	01	A0	3E	04	32	029795
5B60	A0	3A	89	56	32	01	A0	3E	06	32	02	A0	3E	10	32	022826
5B70	A0	3E	0B	32	03	A0	CD	7F	59	E5	C5	C5	0E	0D	CD	09C0C3

Продолжение табл. 3

5B80	F8	E1	7C	CD	15	F8	7D	CD	15	F8	C1	E1	CD	8E	5C	BE	E89D
5B90	CA	E6	5B	7E	32	01	A0	D5	16	00	3E	07	32	03	A0	3E	669F
5BA0	0D	32	03	A0	CD	F7	5C	3E	0C	32	03	A0	3E	06	32	03	989A
5BB0	A0	14	3E	64	BA	CA	BF	5B	CD	8E	5C	BE	C2	9A	5B	7A	289A
5BC0	07	82	57	3E	07	32	03	A0	3E	0D	32	03	A0	CD	F7	5C	E23A
5BD0	15	C2	CD	5B	3E	0C	32	03	A0	3E	06	32	03	A0	D1	CD	00D5
5BE0	BE	5C	BE	C2	A4	5C	CD	CF	59	CA	F1	5B	23	03	C3	76	66D4
5BF0	5B	3E	0A	32	03	A0	CD	55	59	21	83	53	CD	18	F8	CD	CC94
5C00	16	5C	C3	13	5A	22	90	56	EB	22	92	56	EB	79	32	9A	38C9
5C10	56	78	32	95	56	C9	2A	94	56	4D	44	2A	92	56	EB	2A	5C80
5C20	90	56	C9	CD	60	59	AF	32	88	56	D5	C5	CD	7F	59	7E	3EB4
5C30	47	3A	00	A0	2F	A0	C2	46	5C	C1	D1	CD	CF	59	CA	83	AC28
5C40	5C	23	03	C3	2A	5C	0E	0D	CD	09	F8	7E	CD	15	F8	E5	12F1
5C50	21	AB	54	CD	18	F8	E1	D1	D5	7A	CD	15	F8	7B	CD	15	2935
5C60	F8	0E	20	CD	09	F8	3A	D0	A0	CD	15	F8	0E	0A	CD	09	9396
5C70	F8	C1	D1	3E	0F	32	8B	56	CD	49	59	FE	45	CA	83	5C	F045
5C80	C3	3B	5C	CD	55	59	3A	8B	56	A7	C8	C3	0F	58	3E	0F	DD66
5C90	32	03	A0	3A	00	A0	F5	3E	0E	32	03	A0	3A	96	56	32	EF1D
5CA0	03	A0	F1	C9	F5	C5	E5	CD	05	5C	3E	01	32	8C	56	0E	8488
5CB0	0A	CD	09	F8	0E	0D	CD	09	F8	3E	0A	32	03	A0	CD	55	B000
5CC0	59	21	E4	55	CD	18	F8	E1	7E	CD	15	F8	21	64	53	CD	AB6E
5CD0	18	F8	C1	C5	78	CD	15	F8	C1	79	CD	15	F8	21	E4	55	0A56
5CE0	CD	18	F8	F1	CD	15	F8	C3	0F	58	3A	8C	56	A7	CA	0F	676E
5CF0	5B	CD	16	5C	C3	1A	5B	E5	21	40	00	2B	7C	B5	C2	0F	392E
5D00	5E	C1	C9	CD	BF	59	E5	C5	21	BF	54	CD	18	F8	21	39	CF00
5D10	55	CD	18	F8	CD	97	5A	C1	C5	7A	A8	E6	C0	CA	29	5D	3ABE
5D20	21	73	55	CD	18	F8	C3	0E	5D	3E	3F	A2	57	C1	E1	E5	13F1
5D30	19	E3	E5	EB	09	E3	E5	0E	0A	CD	09	F8	C5	21	56	55	C614
5D40	CD	18	F8	CD	97	5A	C1	7A	AB	E6	C0	CA	57	5D	21	73	C836
5D50	55	CD	18	F8	C3	3C	5D	3E	3F	A2	57	0E	0A	CD	09	F8	F7EA
5D60	E1	19	EB	C1	E1	C3	1A	5B	00	00	00	00	00	00	00	00	C3BF
5D70	32	6B	35	37	33	72	66	32	20	20	20	07	32	32	FD	13	1221
5D80	34	6B	35	37	33	72	66	34	41	20	20	1F	32	32	D9	2C	2B53
5D90	35	6B	35	37	33	72	66	35	20	20	20	07	32	32	FD	13	1827
5DA0	36	6B	35	37	33	72	66	36	20	20	20	1F	32	32	BF	2C	F31C
5DB0	38	6B	35	37	33	72	66	38	20	20	20	7F	32	32	B5	48	4E92
5DC0	3D	3D	3D	20	20	55	50	52	20	3D	20	4D	49	4E	3A	00	8C89
5DD0	41	20	20	32	37	31	36	20	20	20	20	07	32	32	BF	13	3A4A
5DE0	44	20	20	32	37	33	32	20	20	20	20	0F	03	32	7F	02	6B67
5DF0	45	20	20	32	37	36	34	20	20	20	20	1F	32	32	7F	2C	DC06
5E00	46	20	20	32	37	31	32	38	20	20	20	3F	32	32	7F	2C	0F38
5E10	47	20	20	32	37	32	35	36	20	20	20	7F	32	32	7F	48	5297
5E20	49	20	20	32	37	35	31	32	20	20	20	FF	7F	7F	3F	00	1019
5E30	3D	3D	3D	3D	3D	3D	3D	30	20	49	4E	54	45	4C	3A	00	C1BE
5E40	4A	20	20	32	37	31	36	20	20	20	20	07	32	32	BF	13	4353
5E50	4B	20	20	32	37	33	32	20	20	20	20	0F	FB	32	7F	02	9796
5E60	4C	20	20	32	37	33	32	41	20	20	20	0F	D3	32	7F	02	9190
5E70	4D	20	20	32	37	36	34	41	20	20	20	1F	32	3C	7F	2C	1039
5E80	4E	20	20	32	37	43	36	34	20	20	20	1F	32	3C	7F	2C	133C
5E90	4F	20	20	32	37	31	32	38	20	20	20	3F	32	3C	D3	2C	769F
5EA0	51	20	20	32	37	31	32	38	41	20	20	3F	32	3C	7F	2C	456E
5EB0	52	20	20	32	37	32	35	36	20	20	20	7F	32	3C	7F	48	67AC
5EC0	53	20	20	32	37	35	31	32	20	20	20	FF	7F	7C	7F	00	312D
5ED0	3D	3D	3D	3D	3D	3D	3D	3D	3D	3D	20	41	4D	44	3A	00	918E
5EE0	54	20	20	32	37	31	36	20	20	20	20	07	32	32	BF	13	4D5D
5EF0	55	20	20	32	37	33	32	20	20	20	20	0F	FB	32	7F	02	A1A0
5F00	56	20	20	32	37	33	32	41	20	20	20	0F	D3	32	7F	02	989A
5F10	57	20	20	32	37	36	34	30	20	20	20	1F	32	32	D3	2C	436C
5F20	58	20	20	32	37	31	32	38	20	20	20	3F	32	32	D3	2C	759E
5F30	59	20	20	32	37	32	35	36	20	20	20	7F	32	3C	83	48	72B7
5F40	5A	20	20	32	37	35	31	32	20	20	20	FF	7F	7C	7F	00	3834
5F50	3D	3D	3D	3D	3D	3D	20	54	4F	53	48	49	42	41	3A	00	D5D2
5F60	62	20	20	32	37	36	34	41	20	20	20	1F	32	3C	7F	2C	254E
5F70	67	20	20	32	37	31	32	38	41	20	20	3F	32	3C	7F	2C	588A
5F80	64	20	20	32	37	32	35	36	41	20	20	7F	32	3C	7F	48	9ADF
5F90	76	20	20	32	37	35	31	32	41	20	20	FF	7F	7C	7F	00	7571
5FA0	3D	3D	3D	3D	3D	3D	3D	3D	3D	20	20	4E	45	43	3A	00	9592
5FB0	69	20	20	32	37	36	34	30	20	20	20	1F	32	3C	D3	2C	5F88
5FC0	6C	20	20	32	37	43	36	34	20	20	20	1F	32	3C	D3	2C	85AE
5FD0	70	20	20	32	37	31	32	38	20	20	20	3F	32	3C	D3	2C	97C0
5FE0	75	20	20	32	37	32	35	36	20	20	20	7F	32	3C	D3	48	DE23
5FF0	66	20	20	32	37	43	32	35	36	20	20	7F	32	3C	D3	48	F237
6000	63	20	20	32	37	43	32	35	36	41	20	7F	32	3C	7F	48	BC01
6010	78	20	20	32	37	43	35	31	32	20	20	FF	7F	7C	7F	00	7C78
6020	FF																00F0

на контакт 27 подается сигнал адреса A14;

P3=1 для всех ПЗУ, кроме 27512, включен ключ VT4VT5 и на контакт 1 подается U_{pr} , для 27512 P3=0 и на контакт 1 подается сигнал адреса A15;

P4 и P5 управляют подачей на контакт 20 сигнала CS через мультиплексор DD7 согласно алгоритму программирования для различных типов ПЗУ, кодировка рядов приведена в табл. 1;

P6=1 для 27256 и служит для подачи в блок PROM/EPROM сигнала выключения U_{oe} при чтении в цикле программирования.

Перед началом программирования ИМС EPROM напряжение U_{pr} повышается, в зависимости от типа ПЗУ, до 12,6—25,4 В (при чтении $U_{pr} = 5,0$ В), при этом открываются стабилитрон VD5 и транзистор VT7, транзистор VT6 закрывается и сиг-

Таблица 4

КОНТРОЛЬНЫЕ СУММЫ	
5000 - 50FF	7076
5100 - 51FF	0233
5200 - 52FF	0DB1
5300 - 53FF	3152
5400 - 54FF	C8EE
5500 - 55FF	89A4
5600 - 56FF	16C3
5700 - 57FF	1F7C
5800 - 58FF	79F7
5900 - 59FF	7403
5A00 - 5AFF	5CF1
5B00 - 5BFF	7813
5C00 - 5CFF	EA02
5D00 - 5DA0	01DE
5000 - 5DA0	3A5B

Таблица 5

КОНТРОЛЬНЫЕ СУММЫ	
5000 - 50FF	7061
5100 - 51FF	8FB0
5200 - 52FF	702A
5300 - 53FF	294C
5400 - 54FF	4363
5500 - 55FF	4A73
5600 - 56FF	6212
5700 - 57FF	F0FF
5800 - 58FF	2CFE
5900 - 59FF	AD44
5A00 - 5AFF	23F4
5B00 - 5BFF	D12D
5C00 - 5CFF	8004
5D00 - 5DFF	28FB
5E00 - 5EFF	3C05
5F00 - 5FFF	5965
6000 - 6020	8178
5000 - 6020	7AB2

нал логической единицы с коллектора переводит мультиплексор DD7 в режим формирования сигнала CS для записи в ПЗУ, сигнал с коллектора VT6 поступает также в блок PROM/EPROM и переключает мультиплексоры DD17 и DD18 в положение A, напряжение программируемого источника напряжения U_2 устанавливается соответственно коду U_{cc} , записанному в регистре DD15.

Двухнаправленный шинный формирователь DD2, DD3 блока EPROM подключает шину данных ПЗУ либо к шине вывода, либо к шине ввода компьютера в зависимости от состояния сигнала RD, кроме того, сигнал чтения RD=1 на DD7 формирует CS=0.

Микросхемы DD2, DD3, DD4 и DD7 блока EPROM, сигналы с которых подаются на программируемое ПЗУ, питаются от того же источника U_{cc} , что и программируемое ПЗУ.

Машинные коды программ PROM, EPROM приведены в табл. 2—3, а их блочные контрольные суммы в табл. 4—5 соответственно.

(Окончание следует)

Ю.ВЛАСОВ

г. Муром

Владимирской обл.

Программа «Bridge Panels» версии 1.2 (далее программа «BP») представляет собой графическую оболочку операционной системы CP/M для компьютера «Орион-128».

Знакомство с описанными в журнале «Радио» программами «NC\$» [1] и «Lord» [2] позволит вам быстрее освоить основные принципы работы с графической оболочкой «BP».

До появления программы «BP» вся работа пользователя сводилась к набору с клавиатуры команд ОС CP/M и обработки этих команд системой. Такой способ не только не нагляден, но и недостаточно удобен. В настоящее время во всем мире производят программы обеспечения исходят из принципа как можно более легкого управления поставляемыми ими программными продуктами. Данный принцип подразумевает использование для работы с программой минимального количества клавиш, ввод команд с клавиатуры только в случае необходимости и, естественно, наглядность производимых действий. В связи с этим большое значение приобрели так называемые графические оболочки и, особенно, графические оболочки операционных систем, позволяющие пользователю с большим удобством и большей наглядностью выполнять необходимые рутинные операции. К таким оболочкам относится и программа «BP».

Для работы программы необходима операционная система CP/M, работающая в первой странице ОЗУ компьютера в области атрибутов цвета. Мы рекомендуем версию ОС CP/M V2.2 (BIOS V2.61 или выше).

Программа располагается в файле «BP.COM». Описание работы с ней — в файле «BP.TXT».

Для запуска программы необходимо в командной строке набрать «BP» и нажать клавишу [BK]:

A > BP [BK]

Если файл BP.COM находится не на текущем диске, необходимо указать имя требуемого диска:

A > B:BP [BK]

Программа запомнит имя диска, с которого она будет загружена, и номер области пользователя, чтобы после выполнения других программ и команд ОС CP/M, запущенных из программы «BP», снова передать управление файлу «BP.COM». Это значит, что файл «BP.COM» может находиться не только в области пользователя с номером 0. Запуск его в этом случае будет отличаться только тем, что сначала выполняются команды выбора области с требуемым номером.

Например, если файл «BP.COM» расположен на диске A: в области пользователя с номером 7, необходимо выполнить следующие команды:

A>USER 7 [BK]

A>BP [BK]

Чтобы программа «BP» получила управление сразу после начальной загрузки системы, создайте с помощью любого текстового редактора в области пользователя с номером 0 файл с именем «PROFILE.SUB» [3] и запишите в него команды, необходимые для запуска оболочки. В нашем случае этот файл будет содержать две строки:

USER 7

BP

Отметим, что использовать такой прием можно только в указанных выше версиях ОС CP/M, причем для версий BIOS ниже 3.00 дискета, вставленная в дисковод A:, не должна быть защищена от записи (прорезь не заклеена) и на ней помимо файла «PROFILE.SUB» должен находиться файл «SUBMIT.COM».

Для выхода из программы в операционную систему необходимо нажать клавишу [F4]. В середине экрана появится окно с запросом подтверждения ваших действий. Нажмите клавишу [BK] или [Y], чтобы выйти, либо клавишу [AP2] или [N], чтобы продолжить работу. Кроме того, необходимый ответ можно выбрать с помощью клавиш управления курсором и нажать [BK]. После утвердительного ответа появится промпт ОС CP/M и вы сможете продолжить работу в обычном режиме.

ОБЩИЙ ВИД ЭКРАНА

Центральное место на экране занимают две панели. Каждая панель содержит каталог, выбранный для этой панели диска и области пользователя. При этом для каждого файла указываются его имя с расширением и размер в байтах в десятичной системе счисления. Имена файлов даются строчными буквами. Справа — внизу на тени каждой панели выведен размер в байтах использованного места на диске. Вверху панели указываются имя диска и номер области пользователя.

Одно из имен файлов будет выделено инверсно относительно других. Имя выделенного файла выводится вниз панели прописными буквами. Инверсный указатель можно сдвигать на другие имена с помощью клавиш управления курсором. Чтобы переместить указатель на другую панель, используют клавишу [TAB]. Для быстрого перемещения указателя вверх окна или к предыдущему окну необходимо нажать любую из клавиш: [4], [5] или [6]; для перемещения вниз окна или к следующему окну — [1], [2] или [3].

КОМАНДЫ ПРОГРАММЫ «ВР»

Большинство команд требует нажатия всего одной клавиши, в некоторых случаях может потребоваться дополнительный ввод с клавиатуры. Для отмены команды используется клавиша [AP2]. Ниже приводится краткая информация о командах и клавишах, с помощью которых они вызываются, а затем будет дано их более детальное описание.

[BK]—START—Запуск файла с расширением .COM.

[T] — TYPE — Просмотр содержимого файла.

[E] — ERASE — Уничтожение файла (файлов).

[R] — RENAME — Переименование файла.

[C] — COPY — Копирование файла (файлов).

[D] — DISK — Выбрать диск.

[U] — USER — Выбрать номер области пользователя.

[S] — SORT — Выбрать режим сортировки имен файлов в панели.

[V] — VERIFY — Установить/отключить режим проверки записи при копировании.

[P] — PANELS — Убрать панели.

[I] — INFO — Получить информацию о программе «BP»

[F] — FILTER — Установить режим фильтрации имен файлов.

[+]**— SELECT**—Отметить файлы по шаблону.

[—]—UNSELECT—Отменить выбор файлов по шаблону.

[SP] — MARK — Отметить выделенный файл.
[F1] — HELP — Вывести краткую справку о

командах «ВР» (рис.1).

[F2] — RESET — Сбросить диск.

[F3] — COMMAND — Ввести и выполнить команду ОС СР/М.

[F4] — EXIT — Закончить работу с программой «ВР».

ВЫБОР ГРУППЫ ФАЙЛОВ

Программа «ВР» позволяет осуществлять некоторые действия с группой файлов, что увеличивает скорость и удобства работы. Выбор отдельного файла осуществляется с помощью клавиши [ПРОБЕЛ] («SP»). Повторное нажатие клавиши [ПРОБЕЛ], когда указатель находится на уже отмеченном файле, отменяет выбор файла. Отмеченные файлы выделяются желтым цветом.

Если отмечен хотя бы один файл, в нижней части панели появляется сообщение о количестве отмеченных файлов, а также информация об их суммарном размере.

Помимо такого простого способа включения файла в группу или удаления из группы, существует возможность обработки сразу нескольких файлов на текущей панели. Для выбора группы файлов по шаблону использу-

ется клавиша [+], для отмены выбора — клавиша [—].

При нажатии какой-либо из указанных клавиш на текущей панели появится окно, в котором можно указать шаблон выбора или отмены. Если вы хотите использовать старый шаблон, сразу нажимайте [VK]. В противном случае введите новый. Шаблон может содержать метасимволы «*» и «?», которые имеют то же значение, что и в командах ОС CP/M. Например, шаблон *. * означает выбор (отмену выбора) всех файлов в текущей области пользователя.

С отмеченными файлами программа «ВР» позволяет производить два действия:

1. Удаление (клавиша [E]). Перед выполнением операции программа запросит подтверждение. Если вы уверены, что отмеченные файлы именно те, которые вы хотите удалить, нажмите [VK]; в противном случае — [AP2].

2. Копирование (клавиша [C]). Все отмеченные файлы будут копироваться на противоположную панель. Чтобы прервать копирование, нажмите клавишу [AP2].

ФИЛЬТРАЦИЯ И СОРТИРОВКА

При выводе имен файлов в панели программа «ВР» производит с ними две операции: фильтрацию и сортировку. Для каждой панели может быть выбран свой режим фильтрации и свой режим сортировки.

1. **Филтрация.** Позволяет выводить в панель только те имена файлов, которые совпадают с заданным шаблоном. В шаблоне могут быть использованы метасимволы «*» и «?». При начальном старте программы используется шаблон *,* , что приводит к выводу в панели имен всех файлов выбранной области пользователя. Для задания нового шаблона нажмите клавишу [F] и введите требуемый шаблон (рис.2). Шаблон, отличающийся от *,* , всегда выведен внизу—слева на тени соответствующей панели.

```

Bridge Panels

E:\User 5
Name      Size
par      128
rgraf    11648
quick    14976
pusto    23168
pusto    440
rg001    664
111      688
regraf   192
rgrebu   640
rgwwod   024
rgwywo   304
dstart   432
outgo    656
rg003    456
111      040
123      704
222      704
444      640
xrpt     360
kadry2   848

HELP
[5] - Page up
[2] - Page down
[I] - Get info
[F] - Set filter pattern
[+] - Select files
[-] - Unselect files
[SP] - Mark the file
[F1] - Show this text
[F2] - Reset disk
[F3] - Open command line
[F4] - Exit to CP/M

B:\User 0
Name      Size
al        11648
com       14976
Page 1    23168
Page 2    440
664
688
192
640
024
304
432
656
456
040
704
704
640
360
848
refor     com 17408
scr       com 2304
sysgen    com 1024

XRPT.OVL 3456
708224 in 56 files

719232
708224

```

[F1] -HELP

E:\User 5			B:\User 0		
Name	par	Size	Name	com	Size
rgraf	par	128	al	com	11648
FILTER		200000	anketa	txt	512
Input pattern			auto	com	14976
Q*.*			basic	com	23168
			catchum	com	29440
			catchum	dat	512
			copyt	com	1664
			crosser	com	2688
			dbaseovr	com	40192
			fa	txt	2048
			fk	com	640
			format	com	1024
			forthbas	ccc	13824
			fq	txt	1920
			ft1	t	7808
			ft2	t	256
			ft3	t	7296
			ft4	t	128
			gr	com	2304
			grt	com	2432
			grteen	com	6656
			instr	txt	768
RGRAF.PAR		128	CATCHUM.COM		29440
R*.*		691072			706224

[F1] -HELP

Bridge Panels

```

E:\User 5
Name      Size
rgraf    128
quick    256
pusto
rg001
111
regraf
rgrebus
rgwwod
rgwywod

B:\User 0
Name      Size
al        11648
anketa    512
com       14976
txt       23168
mm        29440
t         512
mm        1664
mm        2688
mm        40192
t         2048
fk        640
format    1024
forthbas  13824
ccc       1920
txt       7808
t         256
t         7296
t         128
gr        2304
grt       2432
grteen    6656
instr     768

RGRAF.PAR      128
CATCHUM.COM    29440

```

[IF11]-HELP

Рис. 4

INSERT DESTINATION DISK

- INSERT SOURCE DISK**

УДАЛЕНИЕ ФАЙЛОВ

РАДИО № 10, 1993 г. 25



ЭЛЕКТРОНИКА
В БЫТУ

"РАДИО" — РАДИОЛЮБИТЕЛЯМ

В предыдущих номерах рассказывалось о наборах деталей для сборки различных конструкций, в приобретении которых редакция оказывает содействие подписчикам журнала. Для тех же читателей, которые не смогут воспользоваться такой услугой, редакция предполагает дать подробное описание ряда конструкций, собранных из деталей наборов, с тем чтобы повторить их смог каждый желающий, приобретя предварительно нужные компоненты. Сегодня — рассказ о двух конструкциях, собранных и испытанных в лаборатории журнала.

СТЕРЕОФОНИЧЕСКИЙ УЗЧ МОЩНОСТЬЮ 2 Вт

Несложный двухканальный усилитель колебаний звуковой частоты, который бы обеспечил стереофоническое звучание музыки в домашних условиях либо в автомобиле (например, от плейера), можно собрать на базе набора деталей и материалов выпускавшегося ранее в серии «Старт».

Основные технические характеристики

Номинальный диапазон звуковых частот, Гц 40...20 000
Номинальное напряжение входного сигнала, мВ 250
Номинальная выходная мощность каждого канала, Вт, на нагрузке сопротивлением 4 Ом при напряжении питания 12 В 2
Коэффициент гармоник на частоте 1 кГц, %, не более 1

Источником питания усилителя может быть батарея, составленная из восьми гальванических элементов 373 или 343, соединенных последовательно, или сетевой блок питания с выходным напряжением 12 В, а нагрузками каналов — динамические головки прямого излучения мощностью 2,5...3 Вт со звуковыми катушками сопротивлением 4 Ом. Ток, потребляемый усилителем в отсутствие входного сигнала (ток покоя), не превышает 40 мА, а средний при наибольшей громкости — 250...300 мА.

Усилитель сохраняет работоспособность при снижении напряжения источника питания до 6 В. При этом соответственно снижается и выходная мощность каждого из его каналов. Так, например, при напряжении питания 9 В выходная мощность канала снижается до 1 Вт, а при напряжении 6 В — до 0,25 Вт.

Принципиальная схема усилителя показана на рис. 1. Штрих-пунктирными линиями обведены детали обоих каналов, которые монтируют на одной общей печатной плате. Цифрами 1—8 на ней

обозначены контакты подключения к ней источника питания с выключателем SA1, динамических головок и входных цепей усилителя. В позиционные обозначения деталей левого канала усилителя введена цифра 1 (1R1, 1C1, 1DA1 и т.д.), деталей правого канала — цифра 2 (2R1, 2C1, 2DA1 и т.д.). В позиционных обозначениях общих для обоих каналов деталей, например, разъем X1, резистор R4, нет этих дополнительных цифр.

Основой усилителя служат две аналоговые микросхемы K174УН7 (1DA1 и

2DA1), каждая из которых представляет собой многокаскадный усилитель напряжения входного сигнала с непосредственными (гальваническими) связями между транзисторами и выходным двухтактным усилителем мощности. Пластмассовый прямоугольный корпус микросхемы K174УН7 имеет 12 пластинчатых выводов и теплоотводящую пластинку, выступающую с обеих длинных сторон корпуса (рис. 2). Сверху на корпусе есть условный ключ — метка, указывающая местоположение вывода 1, от которого ведут отсчет остальных выводов микросхемы. Если на микросхему смотреть сверху — со стороны маркировки, отсчитывать выводы нужно против движения часовой стрелки, а если снизу — то по часовой стрелке.

Микросхема во время работы нагревается до 60...70°C. Чтобы она не вышла из строя из-за недопустимого перегрева, на ее теплоотводящую пластинку устанавливают дополнительный теплоотвод.

Положительное напряжение источника питания $U_{пит}$ подают (через выключатель

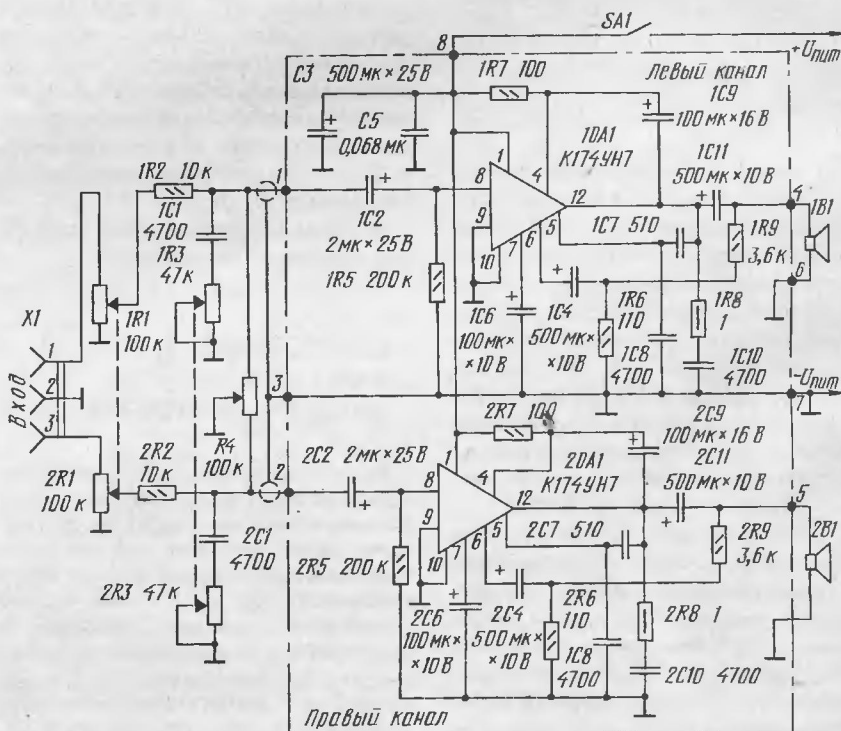


Рис. 1

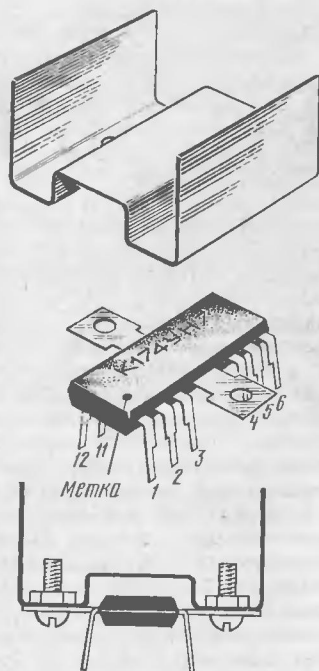


Рис. 2

через резисторы 1R1, 1R2, входной контакт 1 и конденсатор 1C2 на вход (вывод 8) микросхемы 1DA1. В этой входной цепи канала переменный резистор 1R1 выполняет функцию регулятора громкости, а переменный резистор 1R3 совместно с конденсатором 1C1 — регулятора тембра. Чем меньше будет сопротивление резистора 1R3, тем заметнее на слух «срезаются» высшие звуковые частоты усиленного сигнала, тем ниже тембр звука. Сигнал ЗЧ, усиленный микросхемой 1DA1, с ее выхода (вывод 12) через оксидный конденсатор 1C11 поступает к головке 1B1, подключенной к контактам 4 и 6, и преобразуется ею в звук.

Оксидный конденсатор 1C9, включенный между выходом микросхемы 1DA1 и нагрузочным резистором 1R7 ее предоконечного каскада (вывод 4), служит для более полного использования по мощности выходного двухтактного каскада. Конденсатор 1C6 входит в развязывающий фильтр в цепи питания транзисторов выходного каскада микросхемы. Резистор 1R9 и конденсатор 1C4 образуют цепь отрицательной обратной связи, оп-

канала уменьшается, а головки 2B1 правого канала увеличивается, и наоборот. Движок этого резистора устанавливают в такое положение, при котором уровень громкости головок обоих каналов был бы одинаковым, иначе эффект объемности звучания музыки или голоса исполнителя песни пропадает.

Внешний вид монтажной платы усилителя с узлом входных элементов показан на рис. 3, а печатная плата и размещение деталей на ней — на рис. 4. Все детали усилителя, кроме входных цепей каналов и, конечно, динамических головок (в набор деталей не входят) монтируют на печатной плате, выполненной из одностороннего фольгированного материала.

Резисторы 1R8 и 2R8 типа МЛТ-0,5, остальные постоянные резисторы — ВС-0,125. Оксидные конденсаторы — К50-16, К50-35, другие конденсаторы постоянной емкости — К10-7В.

В первую очередь на плате устанавливают штыревые входные и выходные контакты, расклепывают их со стороны печатных проводников и (для надежности электрического соединения) пропаивают. Микросхемы с укрепленными на них пластинчатыми теплоотводами (рис. 2) устанавливают и монтируют на плате в последнюю очередь. Выводы 2, 3 и 11 микросхем можно не припаивать к печатным проводникам.

Во избежание выхода из строя микросхем и отслоения проводников платы длительность каждой пайки не должна быть более 2...3 с.

Для монтажа сдвоенных переменных резисторов 1R1 и 2R1, 1R3 и 2R3 (СПЗ-4дМ), резистора R4 (СП-4аМ) использована пластина из листовой жести, являющаяся одновременно и их общим проводником и небольшим экраном. Резисторы 1R2, 2R2 и конденсаторы 1C1, 2C1 припаивают непосредственно к выводам переменных резисторов.

Разъем X1 — розетка СГ-3. Для соединения блока переменных резисторов с входом усилителя желательно использовать отрезки проводов в экранирующей оплетке, которая будет выполнять роль общего провода обоих каналов усилителя.

Динамические головки 1B1 и 2B1 — широкополосные мощностью 3—4 Вт со звуковыми катушками сопротивлением 4 Ом, например, ЗГД-38, 4ГД-35. Можно также применить аналогичные головки со звуковыми катушками сопротивлением 8 Ом. При этом, правда, выходная мощность каждого канала уменьшится почти наполовину, что практически не скажется на слуховом восприятии звука. Использовать маломощные малогабаритные головки нецелесообразно — далеко не полностью будут реализованы в общем-то неплохие технические характеристики усилителя.

Закончив монтаж, сверьте его с принципиальной схемой усилителя — нет ли ошибок? Просмотрите внимательно все токонесящие печатные проводники платы и изолирующие участки между ними. Сомнительные узкие участки можно прочистить острием толстой иглы или перочинного ножа.

Приступая к испытанию усилителя, движки всех переменных резисторов ус-

ределяющей коэффициент усиления микросхемы. Резистор 1R8 и конденсатор 1C10 — корректирующая цепь, обеспечивающая усилителю устойчивость работы. Резистор 1R6 — элемент обеспечения нужной глубины отрицательной обратной связи, уменьшающей нелинейные искажения и неравномерность амплитудно-частотной характеристики канала усилителя.


Переменный резистор R4, включенный между входами каналов усилителя, — регулятор стереобаланса. При перемещении его движка, соединенного с общим («заземленным») проводником усилителя, в сторону входа левого канала громкость звучания головки 1B1 этого

SA1) на обе микросхемы через контакт 8, а отрицательное — через контакт 7. Конденсаторы С3 и С5 (общие для обоих каналов) блокируют источник питания по всему диапазону частот усиленного сигнала, что предотвращает усилитель от возможного самовозбуждения.

Каналы усилителя идентичные, поэтому познакомиться с принципом его работы можно на примере любого из них, например левого, т.е. верхнего по схеме рис. 1.

Сигнал ЗЧ от стереофонического звукозаписывающего устройства (ЭПУ) или с линейного выхода стереофонического магнитофона поступает на гнезда 1—2 разъема X1 и далее

Рис. 3

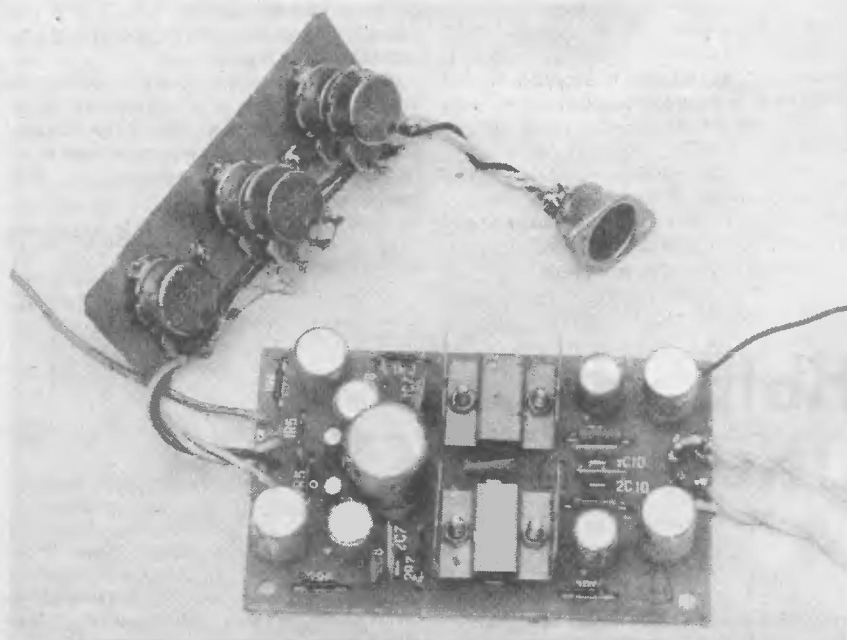

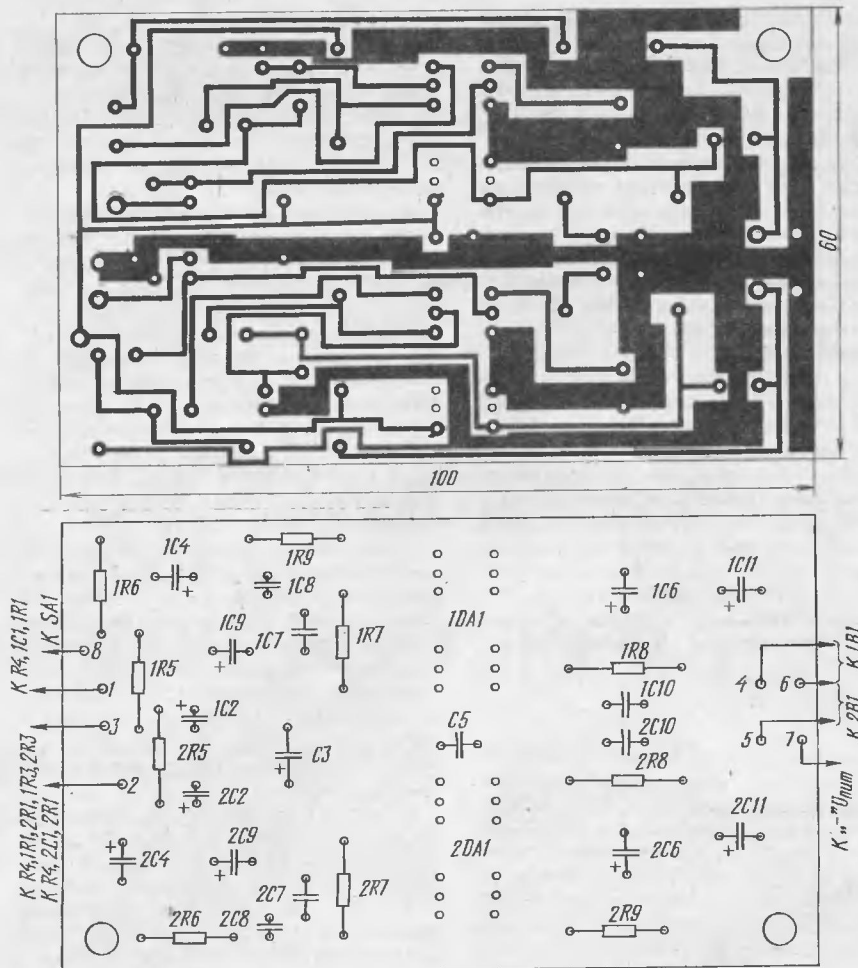


Рис. 4

ЭЛЕКТРОННЫЕ ЧАСЫИЗ РАДИОКОНСТРУКТОРА"ЭФФЕКТ-4"

Набор радиодеталей «Эффект-4» предназначен для сборки цифровых часов с вакуумно-люминесцентными индикаторами. Радиоконструктор содержит все необходимое, включая смонтированную печатную плату (основной узел часов) — рис. 1. Нет в наборе лишь деталей блока питания часов, поэтому для сборки этого узла потребуются некоторые дополнительные детали. Кроме того, в наборе вторая плата — с четырьмя индикаторами ИВ-6 (рис. 2) — представляет собой полуфабрикат, поскольку гибкие выводы индикаторов «висят в воздухе». Для соединения их с основной платой и блоком питания придется установить промежуточные монтажные стойки. Наконец, самому нужно подключить органы коммутации (кнопки) и сигнальное устройство, имеющееся в наборе.

Собранные из радиоконструктора «Эффект-4» часы отображают текущее время (в часах и минутах), индицируют «ход» часов (мигающими точками), а также

выполняют роль будильника. Оформлены они могут быть как в виде отдельной законченной конструкции (настольной или настенной), так и встроены в любительскую аппаратуру (радиоприемник, телевизор и т.д.). Часы снабжены пятью кнопками, которые удобно расположить на верхней панели корпуса. Чтобы возле кнопок не делать ненужных надписей, целесообразно расположить их в следующем (логически оправданном) порядке: «Звонок», «Будильник», «Часы», «Минуты» и «Коррекция». Последняя используется для «обнуления» показаний минут (индицируются на табло) и секунд (не индицируются). Тем самым можно скорректировать ход часов по сигналам точного времени.

Если же требуется установить время по каким-либо образцовым часам, то после достижения нулевых показаний секунд нужно отпустить ранее нажатую (при этом индикаторы выключаются) кнопку «Коррекция». Затем кнопкой «Ми-

тановите в среднее (по схеме) положение. Затем, включив питание, коснитесь пальцем поочередно выводов гнезд 1 и 3 разъема X1. При этом в головках должен появиться громкий звук низкой тональности (фон переменного тока), свидетельствующий о работоспособности обоих каналов усилителя.

После этого к входному разъему X1 подключите стереофонический звукоприемник ЭПУ и, проигрывая грампластинку, проверьте на слух качество звуковоспроизведения и плавность регулирования громкости в каждом канале. При вращении ручки резисторов 1R1 и 2R1 в направлении движения часовой стрелки громкость звука в головках должна плавно нарастать. Резистором же R4 добивайтесь одинакового уровня громкости звучания обоих головок усилителя.

Динамические головки надо разместить в дощатых или фанерных ящиках соответствующих размеров. Длина соединительных проводников должна быть не менее 2 м. Радиолюбительский опыт подсказывает, что стереоэффект лучше всего воспринимается на расстоянии от головок, равном их базе, т.е. расстоянию между ними. Установлено также, что зона стереоэффекта будет максимальной, когда база головок равна 1,5...2 м и они диффузорами повернуты в сторону слушателя под углом 30°.

А каковы должны быть конструкция самого усилителя и его внешнее оформление? Это всецело зависит от предназначения усилителя, возможности и, конечно, творческой смекалки его конструктора.

В.БОРИСОВ

г.Москва

нуты» установить по образцовым часам показания минут, а при необходимости кнопкой «Часы» — показания часов. Иначе говоря, кнопки «Минуты» и «Часы» позволяют выставить текущее время в соответствующих разрядах индикаторного табло. С помощью этих же кнопок можно задать время, в которое будет подаваться звуковой сигнал, но при этом должна быть нажата кнопка «Будильник».

Перечисленные четыре кнопки (красного цвета) не имеют фиксации в нажатом положении. Пятая кнопка (черного цвета) — «Звонок» — такую фиксацию имеет. Когда она «утоплена» (например, в выходные дни), звонок будильника не срабатывает (данные о нужном времени сигнала сохраняются). Какая-либо информация о том, что звуковой сигнал выключен, на табло индикаторов не предусмотрена. Впрочем, об этом вполне можно судить по положению черной кнопки (как и на обычном будильнике). Продолжительность работы звонка — 1 минута, тональность — 1024 Гц, длительность звуковой посылки — 0,5 с, период повторения — 1 с.

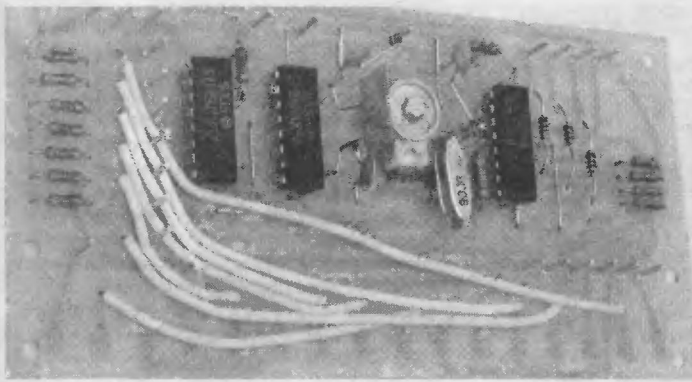


Рис. 1

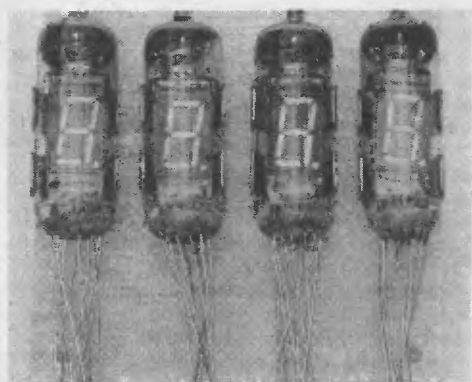


Рис. 2

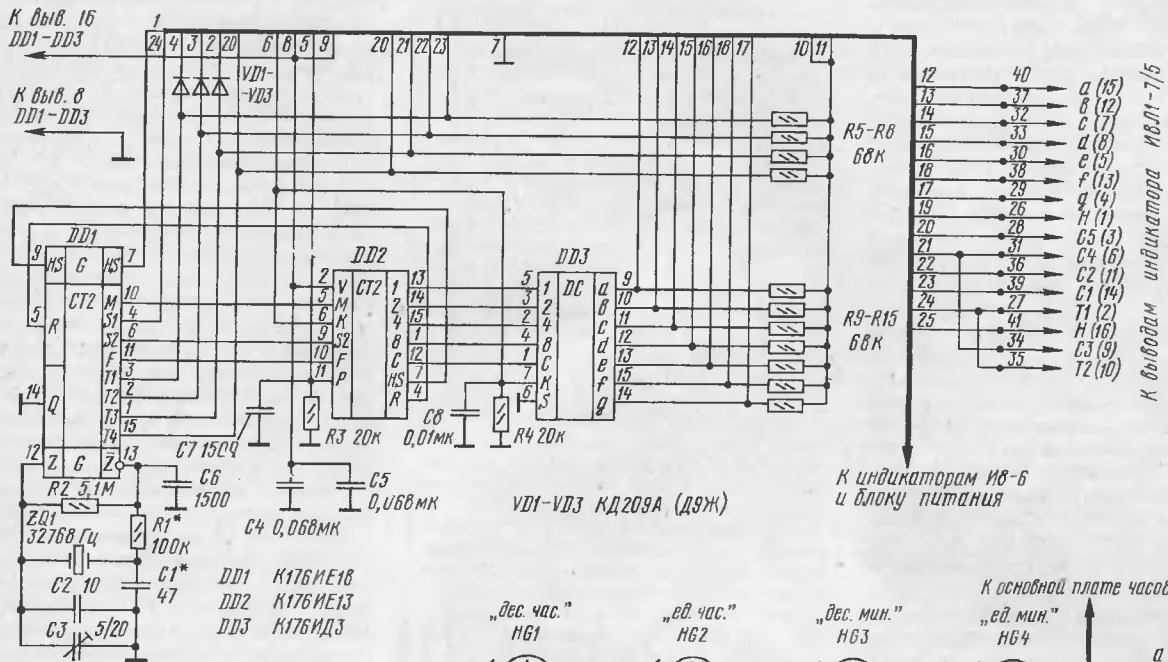


Рис. 3

По своей схемотехнике и потребительским качествам часы, собранные из радиоконструктора «Эффект-4», наиболее близки к часам, описанным в [1] и [2]. Тем не менее имеет смысл кратко рассмотреть их устройство и работу.

Основная плата (рис. 3) часов содержит три цифровых микросхемы (DD1-DD3). Первая из них объединяет импульсный генератор, частота (32 768 Гц) которого стабилизирована кварцевым резонатором ZQ1, и триггерный делитель частоты. На выходах T1, T2, T3 и T4 этой микросхемы формируются импульсы, период повторения которых соответствует единицам минут, десяткам минут, единицам часов и десяткам часов. На выходе S1 микросхемы (вывод 4) вырабатываются импульсы с периодом повторения 1 с, а на выходе HS (вывод 7) — импульсы частотой 1024 Гц; первые используются для индикации «хода» часов (мигающие точки), а последние — в работе звукового сигнала будильника.

Микросхема K176IE13 (двоичный счетчик) обычно работает совместно с микросхемой K176IE18 или K176IE12. В результате взаимодействия микросхем DD1 и DD2 осуществляется мультиплек-

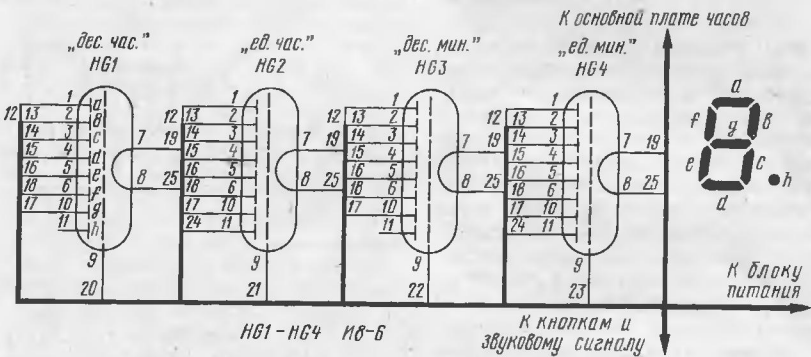


Рис. 4

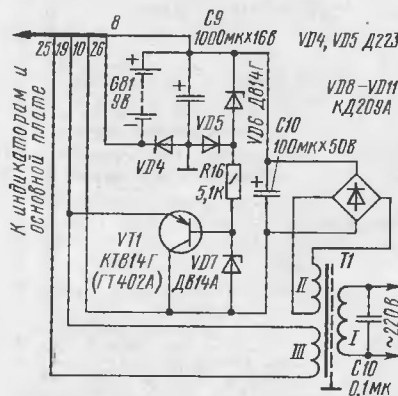


Рис. 5

сирование сигналов по отдельным анодам и сеткам индикаторов, т.е. динамический режим индикации.

Наконец, микросхема DD3 (K176ID3) представляет собой дешифратор, преобразующий двоичный код микросхем DD1 и DD2 в семисегментный, что нужно для работы вакуумно-люминесцентных индикаторов.

Как уже было сказано, в наборе «Эффект-4» применены четыре индикатора ИВ-6 (рис. 4), которые (HG1-HG4) отображают соответственно десятки часов, единицы часов, десятки минут и единицы минут. Выводы 11 индикаторов HG2 и HG4 задействованы для индикации «хода» часов. Поскольку радиоконструктор входит в состав серии наборов «Эффект», его основная плата универсальная. Она допускает также подключение 4-разряд-

30 РАДИО № 10. 1993 г.

кнопками уже описаны. В сигнальной части часов работает транзистор VT2, нагрузкой которого служат резисторы R19 и R20 (при питании часов от сети) или только резистор R19 (при питании от резервной батареи GB1). Пьезоэлектрический излучатель BQ1 (ЗП-1) включен параллельно транзистору VT2.

Если немного снизить громкость звонка, то сигнальное устройство упрощается (рис. 8). Его громкость одинакова как при питании часов от сети, так и от резервной батареи.

Если, наоборот, требуется более громкий звонок, то устройство придется немного усложнить (рис. 9). Здесь транзистор VT2 выполняет роль электронного ключа: когда на его базу (через резистор R22) поступают импульсы частотой 1024 Гц, он периодически открывается с той же частотой. Наличие импульсной подсылки вызывает быструю зарядку конденсатора C14 через резистор R26 и открытый транзистор VT2. При этом в работу вступает генератор колебаний ЗЧ, собранный на транзисторе VT3, резисторах R24, R25 и излучателе BQ1. Как только импульсный сигнал на базе транзистора VT2 пропадает, он закрывается, а конденсатор C14 быстро разряжается. При этом генератор перестает работать.

В ночное время яркость индикаторов часов несколько избыточна. В часах [2], например, есть кнопка «Яркость» (с фиксацией), нажимая которую ночью, можно уменьшить свечение индикации. То же самое можно осуществить не вручную, а автоматически — с помощью фоторезистора. В обоих случаях воздействие осуществляется на вход Q микросхемы DD1 (рис. 3). Более подробно с этим можно ознакомиться в [1]. Следует лишь знать, что при пониженной яркости свечения индикации действие кнопок SB1—SB4 прекращается.

Точность хода часов регулируют подбором конденсатора C3. При необходимости подбирают также конденсатор C1. Лучше всего использовать частотомер, измеряя им период повторения (1 с) на выводе 4 микросхемы K176IE18. Если частотомера нет, потребуются многодневное наблюдение за часами с периодической коррекцией их хода. Такая регулировка, конечно, более трудоемка, но она способна обеспечить очень высокую точность хода (около 0,5 с в сутки).

Потребляемая часами мощность с блоком питания по схеме на рис. 6 около 3 Вт, а с блоком по схеме на рис. 5 еще меньше.

В. БАННИКОВ

г. Москва

ЛИТЕРАТУРА

1. Алексеев С. Применение микросхем серии K176. — Радио, 1984, № 6, с. 32—35.
2. Часы электронные настольные с сигнальным устройством «Электроника 2-06». Руководство по эксплуатации.
3. Радиоконструктор «Эффект». Руководство по эксплуатации.
4. Быстров Ю.А., Гапунов А.П., Персманов Г.М. Сто схем с индикаторами. — М.: Радио и связь, 1990.


ОБМЕН ОПЫТОМ

ДОРАБОТКА МАГНИТОФОНА-ПРИСТАВКИ "ВЕГА МП-122С"

Автоматическая регулировка уровня записи (APУЗ), весьма удобная для неискушенного любителя магнитной записи звука тем, что не требует заботиться о предварительном выборе и поддержании оптимальных условий режима записи в магнитофоне, оказывается явлением отрицательным для любителей высококачественного звуковоспроизведения. Ведь АРУЗ в своей основе производит дальнейшее сжатие динамического диапазона музыкальной программы (и так уже сжатого условиями студийной звукозаписи и передающими радиоканалами), что обедняет эмоциональное воздействие любимого музыкального произведения. Магнитофон-приставка «Вега МП-122С» относится к достаточно высокому классу звуковоспроизводящей аппаратуры, способной качественно передать все нюансы звука, поэтому решение разработчиков применить вариант АРУЗ при перезаписи с одной кассеты на другую, по моему мнению, не очень оправданно. В названном магнитофоне достаточно просто реализовать ручную регулировку уровня записи при перезаписи с ЛПМ-А на ЛПМ-Б.

Для этого необходимо на объединительной плате A12 (обозначения приведены в соответствии с заводской принципиальной схемой магнитофона) сделать разрез печатного проводника, приходящего на контакт 8 разъема XS11 (сигнал «ХОД А»), и в разрыв этого проводника включить переключатель. Если вы не хотите портить внешний вид аппарата, можно задействовать переключатель SA5 («FeCr») устройства ЛПМ-А. В этом случае все печатные проводники, приходящие на переключатель, следует отрезать вблизи его выводов, а переключатель распаять согласно приводимой схеме (более толстыми линиями выделены вновь вводимые цепи). После доработки сигналы левого и правого каналов линейного выхода ЛПМ-А с выводов 1 коммутаторов DD1 и DD2 экранированными проводниками подаются на свободные ножки разъема XS2 (1 и 4). Контакты 3 и 5 остаются линейным выходом магнитофона.

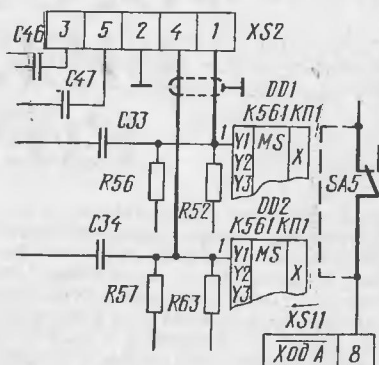После переделки, выполненной в магнитофоне, необходимо сделать дополнительный



коммутационный шнур с перекрестным соединением выводов кабельных вилок — с одной стороны, провода распаять на выводы 1 и 4, а с другой — на выводы 3 и 5, соблюдая соответствия каналов воспроизведения. На соединительном шнуре непосредственно на арматуре вилок сделать маркировку для того, чтобы избежать ошибочного его подключения. При перезаписи фонограмм с возможностью ручной регулировки уровня вилку шнура с распайкой выводов 1 и 4 включить в гнездо выхода магнитофона, а другую вилку — в гнездо входа магнитофона.

Режим ручной регулировки уровня записи выбирают переключателем «FeCr» ЛПМ-А. В положении «Cr» производится ручная регулировка уровня записи. В положении «Fe» магнитофон работает в штатном (предусмотренном конструкцией) режиме.

Предложенный вариант доработки удобно использовать при работе с внешним усилителем, имеющим возможность коммутации входов внешних источников программ. В этом случае, в зависимости от используемого усилителя, дополнительный коммутационный шнур может и не понадобится.

С. ХОДАРИН

г. Новокузнецк

ПОВЫШЕНИЕ ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ РАДИОЛЫ "КАНТАТА-205-СТЕРЕО"

Принципиальные схемы радиол «Кантата-205-стерео» и «Вега-104-стерео» практически идентичны. Однако усилитель ЗЧ «Вега-104-стерео» питается более высоким (19...21 В), чем усилитель «Кантаты-205-стерео» (16 В) напряжением, и соответственно имеет большую выходную мощность. Чтобы увеличить выходную мощность «Кантаты-205-стерео», я разобрал ее трансформатор питания и перемотал его вторичную обмотку, питающую усилитель мощности. Новая обмотка содержит 2х65 витков провода ПЭВ-2 1,0 (старая содержала 2х50 витков такого же провода).

Для уменьшения пульсаций выпрямленного напряжения параллельно конденсаторам фильтра C3, C4 (обозначения в соответствии со схемой в инструкции по эксплуатации радиолы «Кантата-205-стерео») установил два дополнительных конденсатора емкостью 2000 мкФ на рабочее напряжение 25 В. Небольшой доработке подверглись и акустические системы радиолы (10АС-225). Простой разделительный фильтр заменил фильтр, описанным в статье О. Салтыкова «Малогобаритный громкоговоритель» («Радио», 1977, № 11, с. 56, 57). После переделки радиолы стала звучать гораздо лучше, и я не пожалел сил, затраченных на ее доработку.

г. Жидра
Калужской обл.

С. КОНДРАШОВ



РАДИОЛЮБИТЕЛЮ-КОНСТРУКТОРУ

ФОРСИРУЮЩИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАТОР

При разработке промышленной и бытовой техники часто приходится иметь дело с электромагнитными исполнительными устройствами — электрическими пневмо- и гидроклапанами, приводом лентоприжимного механизма в магнитофоне или ригеля в кодовом замке и т. п. Основной элемент этих устройств — электромагнит (или соленоид) той или иной конструкции.

Как известно, ток срабатывания электромагнита существенно превышает ток, необходимый для удержания якоря. Так, например, у электропневмоклапана КЭТ24-1,6 реальный минимальный ток срабатывания равен 0,21 А, а минимальный ток удержания — 0,07 А. Указанные значения соответствуют работе клапана без нагрузки и в зависимости от давления в пневмосистеме их следует увеличить, однако разница изменяется при этом незначительно.

Как правило, для управления электромагнитом используют контакты или простые бесконтактные электронные коммутаторы, подключающие его обмотку к источнику питания либо непосредственно, либо — реже — последовательно с цепью, состоящей из параллельно включенных токоограничивающего резистора и форсирующего конденсатора. Основным недостатком контактного варианта включения — непроизводительный расход электроэнергии при удержании якоря электромагнита и, как следствие, необходимость иметь запас мощности источника питания, а также высокая рабочая температура обмотки. Применение форсирующей RC-цепи облегчает температурный режим обмотки из-за некоторого уменьшения тока удержания якоря, однако добавляет в конструкцию еще один тепловыделяющий элемент и подчас ведет к увеличению габаритов устройства, поскольку мощность резистора и емкость конденсатора могут быть значительными.

От указанных недостатков можно избавиться, применив двуступенный форсирующий электронный коммутатор, кото-

рый подключает обмотку электромагнита к источнику номинального или даже повышенного напряжения на время, достаточное для срабатывания привода, а затем переключает ее на напряжение, необходимое лишь для удержания якоря в рабочем состоянии. Уменьшение тока удержания в три раза по отношению к току срабатывания снижает потребляемую электромагнитом мощность практически в девять раз. Кроме того, использование такого коммутатора улучшает динамические характеристики привода, так как включение электромагнита при повышенном напряжении, а отключение — при пониженном уменьшают значения времени срабатывания и отпускания привода.

Перечисленные возможности реализует форсирующий электронный коммутатор с оптоэлектронной развязкой, принципиальная схема которого изображена на рисунке. Устройство состоит из двух последовательно включенных транзисторов VT2 и VT3, подключающих электромагнит к источнику повышенного — форсирующего — и рабочего напряжения соответственно, транзисторного оптрона U1, который развязывает цепь управления от цепей питания, и формирователя временной задержки, выполняющего на транзисторе VT1 (C1R7 — времязадающая цепь).

В исходном (выключенном) состоянии ток через светодиод оптрона U1 не протекает, следовательно, оптрон и транзистор VT3 закрыты. Базовый ток транзистора VT1 также отсутствует, поэтому транзисторы VT1 и VT2 также закрыты — катушка Y1 электромагнита обесточена.

Включение устройства происходит при подаче на вход управления тока 15...20 мА. Оптрон открывается, и транзистор VT3 переходит в состояние насыщения, подключая нагрузку к источнику рабочего питания $U_{\text{раб}}$. Напряжение этого источника недостаточно для срабатывания электромагнита, однако с появлением напряжения на его обмотке через цепь базы транзистора VT1 протекает импульс зарядного тока конденсатора C1. Это приводит к открыванию транзисторов VT1 и VT2 и

подаче на нагрузку напряжения от источника форсированного питания $U_{\text{форс}}$. В результате электромагнит срабатывает.

По мере зарядки конденсатора C1 базовый, а значит, и коллекторный ток транзистора VT1 уменьшается. Через некоторое время транзистор VT2 выйдет из насыщенного состояния, напряжение на нагрузке начнет уменьшаться, что, в свою очередь, будет уменьшать базовый ток транзистора VT1. Эта обратная связь ускоряет закрывание транзистора VT2, формируя короткий спад форсажного импульса и, следовательно, сводя к минимуму мощность, выделяемую на этом транзисторе. Последнее обстоятельство может иметь существенное значение при работе коммутатора с повышенной частотой, например, когда его нагрузкой являются обмотки шагового двигателя.

После закрывания транзистора VT2 питание к электромагниту поступает от источника рабочего напряжения через диод VD3 и остающийся открытым транзистор VT3. Отключение нагрузки происходит при снятии входного управляющего сигнала.

Коммутатор обеспечивает в форсированном режиме ток через обмотку электромагнита не более 3 А, а в рабочем режиме — не более 1,7 А. Номинальное напряжение питания нагрузки может быть в пределах 9...20 В, соответствующие границы напряжения питания в форсированном режиме — 24...36 В. Длительность форсажного импульса — 0,15...0,2 с.

Диод VD1 предназначен для защиты эмиттерного перехода транзистора VT1 от напряжения обратной полярности, поступающего с конденсатора C1 по спаду форсажного импульса и в момент закрывания ключа. Кроме того, вместе с диодом VD2 он образует цепь ускоренной разрядки конденсатора C1 через сопротивление нагрузки, что необходимо для уменьшения времени подготовки ключа к повторному включению. Если такой необходимости нет, диод VD2 можно исключить.


Диод VD4 служит для нейтрализации всплеска ЭДС самоиндукции обмотки электромагнита при его отключении. Диод VD3 развязывает источники форсированного и рабочего питания.

Длительность форсажного импульса можно изменять в широких пределах подборкой конденсатора C1, присоединяя ключ для совместной работы с тем или иным конкретным приводом. Выходной ток ключа можно увеличить применением более мощных транзисторов VT2, VT3 и диода VD3. При этом следует иметь в виду, что транзистор VT3 должен пропускать в нагрузку ток как рабочий, так и форсажный. Выбор диода VD3 определен максимальным значением тока удержания.

Для радиолюбителя может оказаться затруднительным размещение в устройстве дополнительного источника питания. В этом случае можно пойти на компромиссный вариант с использованием одного источника, рассчитанного на форсирующее напряжение, а вывод $+U_{\text{раб}}$ соединить через токоограничительный резистор с выводом $+U_{\text{форс}}$.

Если оптоэлектронная развязка входной цепи и цепей питания не вызвана необходимостью, оптрон U1 можно заменить парой контактов (подключив их между точкой А и общим проводом) или малоомощным транзистором, работающим в режиме переключения.

В. КОСТЮК

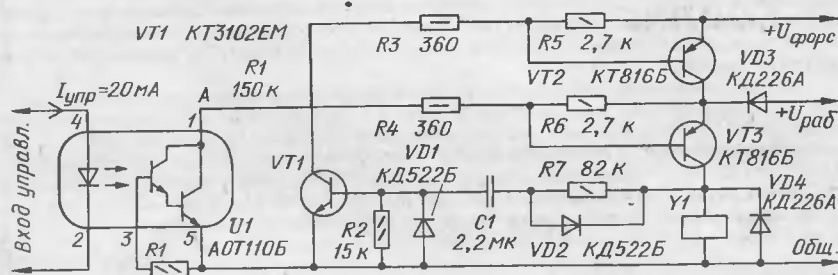

г. Киев,
Украина



СЛОВО О ДЕТАЛЯХ

ТРИНИСТОР

Как уже было сказано в предыдущем выпуске Школы, основное отличие тринистора от динистора заключается в дополнительном выводе от одного из переходов (рис. 1) четырехслойной структуры этого полупроводникового прибора. Называют дополнительный вывод управляющим электродом (УЭ). Что же дает управляющий электрод?

Чтобы ответить на поставленный вопрос, предположим вначале, что управляющий электрод никуда не подключен, т.е. напряжение на нем отсутствует. Тогда тринистор сохраняет все функции динистора и включается при достижении напряжения на аноде (по отношению к катоду), равного $U_{вкл}$ (рис. 2).

Но стоит подать на управляющий электрод относительно катода хотя бы не-

большое положительное напряжение и пропустить таким образом постоянный ток через цепь управляющий электрод — катод, как напряжение включения уменьшится. Дальнейшее повышение тока через управляющий электрод приведет к еще большему снижению $U_{вкл}$. Иначе говоря, «выброс» на вольт-амперной характеристике тринистора начнет сжиматься.

Наименьшее напряжение включения будет соответствовать определенному максимальному току $I_{у.н.}$, который называют током сжатия, поскольку при нем прямая ветвь тринистора спрямляется настолько, что становится похожей на подобную ветвь обычного диода.

Управляющий электрод становится «поджигающим», включая тринистор при подаче на него управляющего напряжения. А уже после включения (т.е. открывания) тринистора этот электрод твердет свои свойства и выключить тринистор удастся, как и динистор, уменьшением прямого тока ниже тока удержания либо кратковременным отключением питающего напряжения. Хотя, правда, существуют так называемые запираемые (в отличие от большинства незапираемых) тринисторы, выключить которые можно подачей на управляющий электрод некоторого напряжения обратной полярности (минус на управляющем электроде, плюс — на катоде).

И еще одна особенность тринистора — он может быть открыт как постоянным током, пропускаемым через управляю-

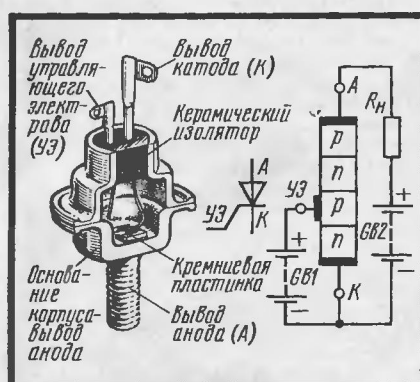


Рис. 1

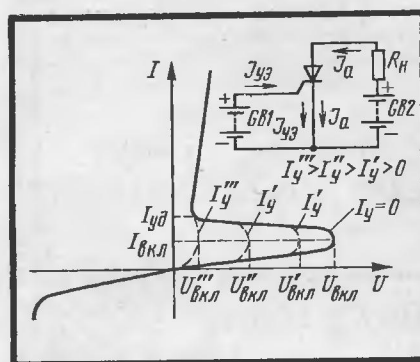


Рис. 2

Тринистор	$U_{г.в.}$ В	$U_{обр.в.}$ В	$I_{г.п.}$ А	$I_{у.н.}$ мА	$I_{у.от.}$ мА	$U_{у.от.}$ В	$T_{ж.}$ °С	Цоколевка
KY101A	50	10	0,075		7,5	10	85	а
KY101B	50	50	0,075		7,5	10	85	а
KY101Г	80	80	0,075		7,5	10	85	а
KY101E	150	150	0,075		7,5	10	85	а
KY102A	50	5	0,05	20	20	7	85	б
KY102B	100	5	0,05	20	20	7	85	б
KY102B	150	5	0,05	20	20	7	85	б
KY102Г	200	5	0,05	20	20	7	85	б
KY103A	150	150				2	85	а
KY103B	300	300				2	85	а
KY201A	25		2	100	100	6	70	в
KY201B	25	25	2	100	100	8	70	в
KY201B	50		2	100	100	6	70	а
KY201Г	50	50	2	100	100	8	70	а
KY201Д	100		2	100	100	6	70	а
KY201E	100	100	2	100	100	6	70	а
KY201Ж	200		2	100	100	6	70	а
KY201И	200	200	2	100	100	6	70	в
KY201К	300		2	100	100	8	70	а
KY201Л	300	300	2	100	100	6	70	а
KY202A	25		10	300	200	5	50	в
KY202B	25	25	10	300	200	5	50	в
KY202B	50		10	300	200	5	50	а
KY202Г	50	50	10	300	200	5	50	в
KY202Д	100		10	300	200	5	50	а
KY202E	100	100	10	300	200	5	50	в
KY202Ж	200		10	300	200	5	50	а
KY202И	200	200	10	300	200	5	50	а
KY202К	300		10	300	200	5	50	а
KY202Л	300	300	10	300	200	5	50	а
KY202М	400		10	300	200	5	50	а
KY202Н	400	400	10	300	200	5	50	в
KY203A	50	2	5		450	10	60	г
KY203Б	100	2	5		450	10	60	г
KY203В	150	2	5		450	10	60	г
KY203Г	200	2	5		450	10	60	г
KY203Д	50	50	5		450	10	60	г
KY203E	100	100	5		450	10	60	г
KY203Ж	150	150	5		450	10	60	г
KY203И	200	200	5		450	10	60	г
KY204A	50	40	2		150		60	а
KY204Б	100	40	2		150		60	в
KY204В	200	40	2		150		60	в

Примечания: 1. Для тринистора серии KY103 допускается средняя рассеиваемая мощность 150 мВт и рекомендуется включение шунтирующего резистора между управляющим электродом и катодом сопротивлением не более 1 кОм.

2. Минимальный управляющий ток для тринистора KY101 может достигать 0,05 мА, а открывающее напряжение — 0,25 В.

3. Допустимая температура нагрева корпуса тринистора KY201-KY204 указана для максимального тока в открытом состоянии.

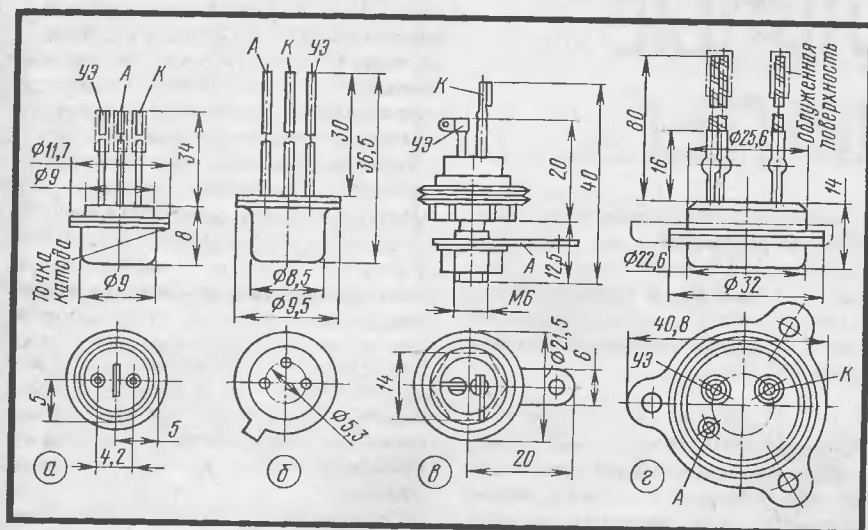


Рис. 3

щий электрод, так и импульсным, причем допустимая длительность импульса составляет миллионные доли секунды!

Немного о параметрах триггисторов, по которым их подбирают для той или иной конструкции. Во-первых, это, конечно, допустимое постоянное прямое напряжение ($U_{пр}$) в закрытом состоянии, а также постоянное обратное напряжение ($U_{обр}$) — оно оговаривается не для всех триггисторов, и в случае отсутствия такой цифры подавать на данный триггистор обратное напряжение нежелательно.

Второй параметр — постоянный ток в открытом состоянии ($I_{\text{пр}}$) при определен-

ной допустимой температуре корпуса. Если триистор будет нагреваться до большей температуры, его придется установить на радиатор в виде плоской или ребристой пластины — об этом обычно сообщается в описании конструкции.

Не менее важен следующий параметр — ток удержания ($I_{уд}$), характеризующий наименьшее сопротивление нагрузки при данном анодном напряжении триноста-ра.

Оговариваются также предельные параметры по цепи управляющего электрода — максимальный открывающий ток ($I_{y,от}$) и постоянное отпирающее напряже-

ние ($U_{y.от}$) при токе, не превышающем $I_{y.от}$.

Эти параметры и приведены в таблице для наиболее употребительных тринисторов, с которыми вы встретитесь на практике, а на рис. 3 показана их цоколевка. Кстати, как и диностор, тринистор «расшифровывается» по четырем элементам. Первый (буква К или цифра 2) указывает на исходный материал — кремний. Второй элемент — буква, указывающая класс приборов: У — триодный тринистор (тринистор). Третий элемент — трехзначное число, указывающее порядковый номер разработки и электрические свойства прибора. Для приборов малой мощности установлены номера от 101 до 199, средней мощности — от 201 до 299. Четвертый элемент — буква, указывающая разновидность типа из данной группы приборов. Теперь легче будет ориентироваться в таблице.

Учите, что триностроры КУ102 и КУ204 — зааираемые, остальные — незааираемые. Выводы катода и уаправляющего элестрода у тринисторов КУ201 и КУ202 могут быть как с лепестками, нааправленными в сторону, так и арямые. Кроме того, при эксплуатации этих тринисторов рекоаендуется между уаправляющим элестродом и катодом включать шунтирующей резистор сопротивлением 51 Ом, хотя на практике в большинстве случаев наалюдается надежная работа и без резистора. И еше одно важное условие для этих транзисторов — при отрицательном наапряжении на аноде подача тока уаправления не доаускается.


Б.СЕРГЕЕВ

г. Москва

КАК ПРОВЕРИТЬ ТРИНИСТОР

Исправность и работоспособность тринистора наиболее просто проверить с помощью пробника, схема которого приведена на рисунке. Пробник питается от сети переменного тока через понижающий трансформатор Т1. Переменное напряжение вторичной обмотки трансформатора подается на зажим Х2, к которому подключают вывод анода тринистора. Одновременно через диод VD1, резистор R1 и ключонный выключатель SB1 к зажиму Х3, с которым соединяют вывод управляющего электрода тринистора, поступают положительные полупериоды переменного напряжения (конечно, при нажатой кнопке выключателя).

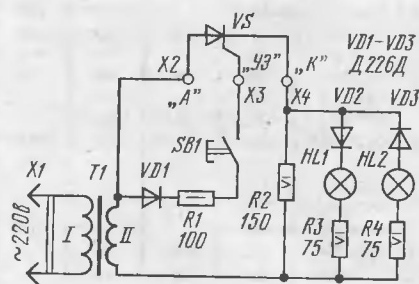Если триностр исправный, он откроется и зажжется лампа HL1. Если лампа зажжется до нажатия на кнопку, это укажет на дефект триностра — замыкание в цепи его управляющего электрода. Если одновременно зажигаются лампы HL1 и HL2, значит испытываемый триностр пробит. Ни



одна из ламп не зажжется в случае другой неисправности — внутреннего обрыва.

пользовать лампы на напряжение 26 В, исключив резисторы R3, R4.

В качестве понижающего подойдет унифицированный выходной трансформатор кадровой развертки телевизоров ТВК-110Л1. При напряжении сети 220 В на его вторичной обмотке будет напряжение около 25 В. Можно использовать самодельный трансформатор, выполнив его на магнитопроводе сечением около 5 см². Обмотка I должна содержать 2200 витков провода ПЭВ-1 0,2, обмотка II — 250 витков ПЭВ-1 0,5.

Кстати, этим пробником можно проверять диоды, рассчитанные на ток не менее 0,3 А. Вывод анода диода подключают к зажиму X2, а вывод катода — к зажиму X4. При исправном диоде загорится лампа HL1 (либо HL2, если изменена полярность подключения выводов диода). Если диод пробит — горят обе лампы, а при внутреннем обрыве не зажигается ни одна из них.

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ

Чтобы лучше понять работу транзистора и познакомиться с особенностями управления им, проведем некоторые эксперименты. Понадобится сам транзистор, например, серий КУ201 или КУ202, миниатюрная лампа накаливания на 24 В, источник постоянного тока напряжением 18...24 В при токе нагрузки 0,15...0,17 А и источник переменного тока напряжением 12...14 В (например, сетевой трансформатор старого приемника или магнитофона с двумя вторичными обмотками на 6,3 В, соединенными последовательно; каждая обмотка должна допускать нагрузку током до 0,2 А).

Как открыть транзистор (рис. 1). Показанные на рисунке детали соедините между собой точно по схеме и установите движок переменного резистора R2 в нижнее по схеме положение, а затем подключите получившийся каскад на транзисторе — своеобразный электронный ключ — к источнику постоянного тока.

Нажав кнопку SB1 (и удерживая ее), плавно перемещайте движок переменного резистора вверх по схеме до тех пор, пока не вспыхнет сигнальная лампа HL1. Транзистор открылся. Кнопку можете отпустить, лампа будет продолжать светиться.

Итак, что же произошло? Перемещая движок резистора, вы увеличивали ток через управляющий электрод. При определенном его значении, которое, конечно, не должно превышать паспортного, характеристика транзистора «спрямилась» настолько, что он открылся (включился). Когда же отпустили кнопку, анодный ток транзистора оказался достаточным для его удержания в открытом состоянии.

Чтобы закрыть транзистор, т.е. привести его в исходное состояние, достаточно кратковременно отключить источник питания и снова подключить его. Лампа погаснет.

Нажав кнопку вновь, вы откроете транзистор и зажжете лампу. Для последующего гашения лампы воспользуйтесь другим способом закрытия транзистора — при отпущенной кнопке замкните на мгновение, скажем пинцетом, выводы анода и катода.

Чтобы измерить ток включения данного транзистора, включите в разрыв цепи управля-

ющего электрода (в точке А) миллиамперметр и, плавно перемещая движок переменного резистора из нижнего положения в верхнее (при нажатой кнопке), заметьте момент вспыхивания лампы. Стрелка миллиамперметра укажет искомое значение тока.

Возможно, вы пожелаете узнать, каков ток удержания транзистора. Тогда включите миллиамперметр в разрыв цепи в точке Б, а еще один переменный резистор (R4 — на схеме не показан — сопротивлением 2,2 или 3,3 кОм), сопротивление которого вначале должно быть выведено, — в разрыв цепи в точке В. При открытом транзисторе увеличивайте сопротивление добавочного резистора до тех пор, пока стрелка миллиамперметра не возвратится скачком на нулевую отметку шкалы. Показания миллиамперметра перед этим моментом и будут характеризовать ток удержания. Не удивляйтесь, если значения обоих токов получатся небольшими и составят не более 10...15 мА.

Не исключено, что после закрывания транзистора стрелка миллиамперметра, включенного в анодную цепь, не возвратится на нулевую отметку шкалы, а будет фиксировать какой-то ток. Это допустимо. Значение тока (оно не превышает 0,5 мА для транзисторов серий КУ101—КУ103 и 10 мА для остальных транзисторов, указанных в таблице, приведенной выше) указывается в справочниках для максимально допустимого прямого напряжения.

Транзистор управляется импульсом (рис. 2). Немного видоизмените транзисторный кас-

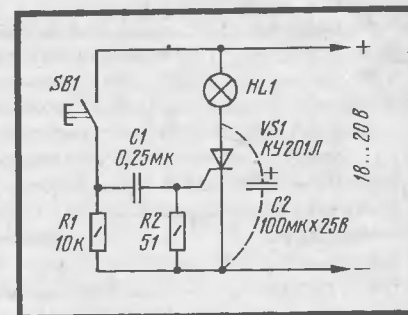


Рис. 2

кад, изъав из него переменный резистор и добавив конденсатор C1 емкостью 0,25 или 0,5 мкФ. Теперь на управляющий электрод постоянное напряжение не подается. Но тем не менее транзистор от этого не стал неуправляемым.

Подав на каскад питающее напряжение, нажимите кнопку. Почти мгновенно зарядится конденсатор, в его ток зарядки в виде импульса пройдет через параллельно соединенные резистор R2 и управляющий электрод. Но даже такого короткого импульса достаточно, чтобы транзистор успел открыться. Лампа загорится и, как и в предыдущем случае, будет постоянно гореть даже при отпущенной кнопке. Но конденсатор разрядится через резисторы R1, R2 и будет готов к следующему пропусканию импульса тока.

Теперь возьмите оксидный конденсатор C2 емкостью не менее 100 мкФ и на мгновение подключите его в соответствующей полярности к выводам анода и катода транзистора. Через конденсатор также пройдет импульс зарядного тока, в результате чего транзистор окажется зашунтированным (выводы анода и катода замкнуты) и, естественно, закроется.

Транзистор в регуляторе мощности (рис. 3). Способности транзистора открываться при разном анодном напряжении в зависимости от тока управляющего электрода широко используются в разного рода регуляторах мощности, изменяющих средний ток, протекающий через нагрузку. Чтобы познакомиться с этой «профессией» транзистора, соберите каскад из деталей, показанных на схеме. В двухполупериодном выпрямителе могут работать как отдельные диоды, так и готовый

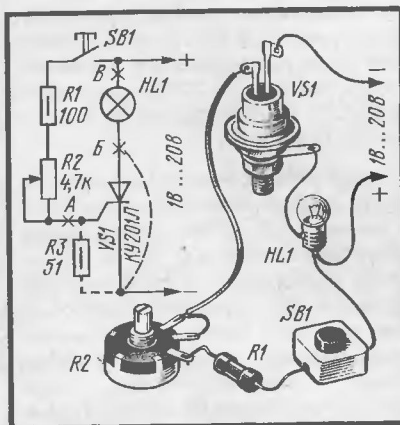


Рис. 1

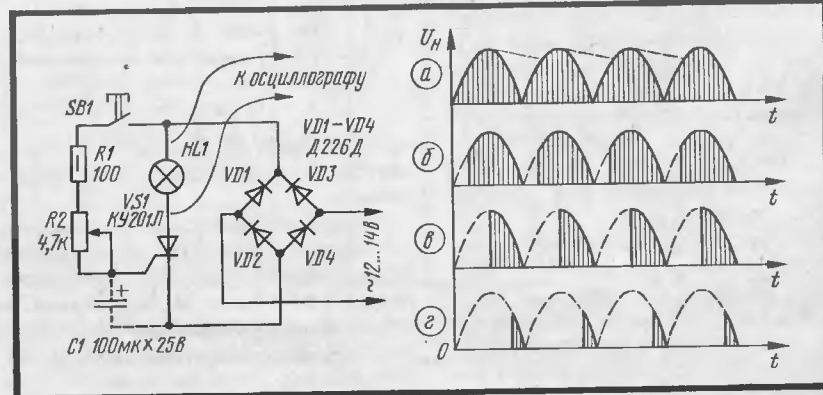


Рис. 3

мост, например, серий КЦ402, КЦ405. Фильтрующий конденсатор на выходе выпрямителя ставить не следует. Для визуального контроля происходящих в каскаде процессов желательно подключить параллельно нагрузке (лампа HL1) осциллограф, работающий в автоматическом режиме (либо ждущем) с внутренней синхронизацией.

Установив движок переменного резистора в верхнее по схеме положение (сопротивление выведено), подайте на диодный мост переменное входное напряжение. Нажмите кнопку SB1. Сразу же зажжется лампа HL1, а на экране осциллографа появится изображение рядом расположенных полупериодов синусоиды (диаграмма а) — результат действия двухполупериодного выпрямителя.

Стоит отпустить кнопку — и лампа погаснет. Все правильно, теперь тринистор закрывается, как только синусоидальное напряжение переходит через ноль. Если же будет установлен на выходе выпрямителя оксидный конденсатор фильтра, он не позволит выпрямленному напряжению снижаться до нуля (форма напряжения на нагрузке будет соответствовать показанной на диаграмме а штриховой линией) и лампа не погаснет после отпускания кнопки.

Вновь нажав кнопку, плавно перемещайте движок переменного резистора вниз по схеме (вводите сопротивление). Яркость лампы начнет уменьшаться, а форма «полусинусоид» искажаться (диаграмма б). Дело в том, что ток через управляющий электрод уменьшается по сравнению с первоначальным значением, а следовательно, тринистор открывается при большем питающем напряжении, т.е. часть «полусинусоиды» тринистор остается закрытым. Поскольку при этом уменьшается средний ток через лампу, ее яркость снижается.

При дальнейшем перемещении движка резистора, а значит, уменьшении управляющего тока, тринистор может включаться лишь тогда, когда напряжение питания практически достигнет максимума (диаграмма в). Последующее уменьшение управляющего тока приведет к неоткрыванию тринистора.

Таким образом, изменением управляющего тока, а значит, амплитуды напряжения на управляющем электроде, удается регулировать мощность нв нагрузке в пределах 100...50%. В этом суть амплитудного метода управления тринистором.

Если же необходимо получить большие пределы регулирования, используют фазовый метод, при котором изменяют фазу напряжения на управляющем электроде по сравнению с фазой анодного напряжения. Перейти на этот способ управления несложно — достаточно подключить между управляющим электродом и катодом оксидный конденсатор емкостью 100...200 мкФ. Теперь тринистор будет способен открываться при малых амплитудах анодного напряжения, но уже во второй «половине» каждого полупериода (диаграмма г). В итоге пределы изменения среднего тока через нагрузку, а значит, выделяющейся нв ней мощности значительно расширяются.

С.БОРИСОВ

г.Москва

ЮНЫЕ «БИЗНЕСМЕНЫ» ИЗ ИШЕЕВКИ

Ровно семь лет назад наш журнал поведал читателям об успехах юных радиолюбителей Ишеевской (Ульяновская обл.) школы. Под руководством учителя физики Петра Петровича Головина учащиеся разных классов не только познавали азы радиоэлектроники, но и изготавливали конструкции по заказам местных предприятий.

Шли годы, совершенствовалась методика обучения ребят электронике, велись поиски новых разработок. Петр Петрович успел выпустить в издательстве «Просвещение» свою первую книгу для учителей — «Школьный физико-технический кружок», опубликовал серию статей в различных педагогических изданиях, стал кандидатом педагогических наук, народным учителем, руководителем Всероссийской школы повышения квалификации учителей физики, а заодно организовал в школе ученическую учебно-методическую и производственную фирму «Импульс» и стал ее директором. Вот к чему может привести активность одного учителя единственной школы небольшого районного поселка!

«Импульс» — это своеобразное предприятие, на котором школьники выпускают продукцию в виде наборов для изготовления простейших радиоэлектронных устройств, являющихся дополнением теоретического курса радиоэлектроники для начинающих.

Продукция фирмы пользуется популярностью. Она выставляется в магазинах поселка Ишеевка, городов Новоульяновска и Ульяновска, поставляется в магазины других областей. С фирмой сотрудничают школы, лицеи, гимназии, техникумы, станции юных техников, кафедры физики и общетехнических дисциплин педагогических институтов различных регионов республики.

Сегодня фирма способна поставлять всем желающим радиоэлектронный набор-конструктор «Радиоазбука» (кстати, отмеченный в свое время Золотой медалью ВДНХ, первой премией и дипломом 1-й степени Госкомитета по народному образованию), такой же набор — «Логическая азбука» и наборы-конструкторы (10 вариантов).

Фирма «Импульс» занимается также обучением учителей, желающих организовать у себя в школе радиокружки, факультативы. Обучение ведется по специально разработанной 40-часовой программе.

Для тех, кто захочет приобрести указанные наборы-конструкторы или обычные наборы резисторов, конденсаторов, транзисторов, микросхем (и такую услугу оказывает фирма), пройти обучение либо просто завязать деловые контакты, сообщаем адрес энтузиастов: 433310, Ульяновская обл., р/п Ишеевка, ул. Новокомбинатовская, 1, кв. 149, фирма «Импульс», тел. (84254) 2-28-08; 2-18-53.

Б. ИВАНОВ

г. Москва

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...

... в пору массового распространения детекторных приемников пользовалась успехом детекторная пара карбюрентность. Она обладала высокой устойчивостью в работе, но недостаточной чувствительностью. Для преодоления этого недостатка к детекторной паре подключали батарею напряжением 2...4 В и переменный резистор, которым устанавливали смещение в проводящем направлении.

... верньерные устройства некоторых стационарных радиоприемников снабжались маховиком, игравшим при настройке роль инерционного двигателя.

... на рубеже 40...50-х гг. старшеклассники с увлечением строили радиоузы для своих школ. Проводная трансляция с них обеспечивала информацию о школьных делах, но главным «призванием» узлов было музыкальное сопровождение школьных вечеров — практически единственным местом, где удавалось послушать и потанцевать под джазовую музыку, запретную для госрадио и производства грампластинок в те годы.

... к 1957 г. в стране существовало 24 государственных телецентра, которые находились в большинстве столиц союзных республик и в некоторых крупных городах. Наряду с ними действовало немало самостоятельных телецентров и ретрансляторов, сооруженных радиолюбителями.


... несколько десятилетий назад в простейших любительских измерительных приборах в качестве индикатора использовали неоновую лампу. Напряжение зажигания ее предварительно стабилизировали специальной тренировкой под определенным напряжением.

Ю.ПРОКОПЦЕВ

г. Москва



КОМПЛЕКТ СТЕРЖНЕЙ К ЭЛЕКТРО- ПАЯЛЬНИКУ

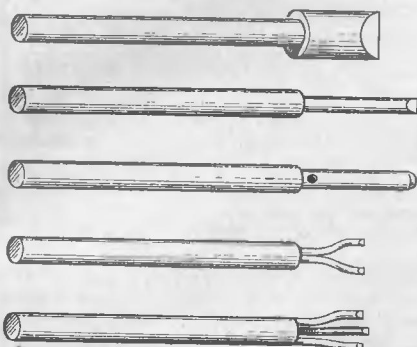

Как известно, заводские электропаяльники комплектуют только прямым и угловым паяльными стержнями (некоторые паяльники - только прямым). Номенклатура же современной элементной базы сегодня столь широка и разнообразна, что пользоваться для монтажа паяльником со стандартным стержнем стало крайне неудобно, а для демонтажа - порой просто невозможно. Поэтому приходится искать новые варианты паяльных стержней, способные облегчить эту работу.

На рисунке показаны стержни, которые я изготовил к своему паяльнику ЭПСН (мощностью 40 Вт) в дополнение к имеющимся.

Первые два не требуют особых пояснений. Один из них предназначен для пайки крупных деталей, а другой - мелких. Оба выточены на токарном станке из медной заготовки.

Третий стержень удобен для облуживания проволочных выводов деталей, так как в его жале просверлен осевой канал диаметром 2,2 мм на глубину 20 мм. Канал облуживают и заполняют припоем. Такой стержень особенно хорош для пропайки выводов на монтажных точках печатной платы - в канале содержится запас припоя на более чем десяток точек. Жало стержня можно обточить снаружи, если потребуются работать на плате с тесным монтажом.

Стержень удобен также для удаления излишков припоя при демонтаже деталей с платы. Благодаря наличию радиального отверстия (диаметром 2,2 мм) канал легко заполняется припоем на всю глубину. Освобождают канал стряхиванием припоя на лист дюралюминия. Это дает возможность сохранять припой для его повторного использования. Стряхивать нужно очень осторожно, чтобы не обжечь себя и окружающих и не испортить одежду или мебель.

Остальные два стержня предназначены для пайки при монтаже и демонтаже одновременно двух и трех выводов. Многие знают, как трудно выпаять из платы миниатюрный оксидный конденсатор К50-6, стабилитрон КС162А, транзистор серий КТ315 и КТ361, подстроечный резистор. С такими стержнями эта работа во многом упрощается.


Конечно же, для изготовления «многожальных» паяльных стержней лучше всего использовать пайку тугоплавким припоем в пламени ацетиленовой горелки. Можно, однако, изготовить их и в домашних условиях. Для этого в торце заготовки хвостовика из меди, латуни или стали сверлят отверстия на глубину 5...7 мм. Диаметр отверстий выбирают под имеющуюся в хозяйстве медную проволоку (диаметром примерно 1,5...1,7 мм). Отрезки проволоки длиной около 15 мм осторожно забивают в отверстия и зачеканивают.

Разумеется, читатели не остановятся на описанных конструкциях и предложат новые, более удобные в работе.

г. Москва

Н. ФЕДОТОВ

ПАЯЛЬНИК С... "ОПТИЧЕСКИМ ПРИЦЕЛОМ"

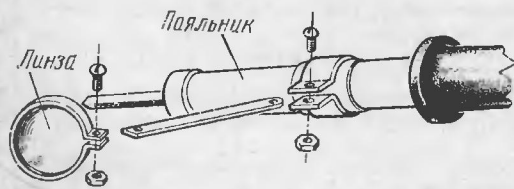

Очень часто в процессе монтажа микросхем и мелких деталей, при устранении дефектов печатных проводников на плате и в ряде других случаев приходится пользоваться лупой. И тут сразу же обнаруживается «нехватка рук». Выручить в этой ситуации может конструктивное объединение паяльника и линзы.

Короткофокусную линзу диаметром 20...25 мм (с увеличением в 2...3 раза) фиксируют в обечайке, вырезанной из жести, отформованной в виде желоба и согнутой в кольцо (см. рисунок).

На кожухе нагревателя паяльника вблизи ручки размещают хомут, согнутый из тонкой дюралюминиевой полосы. Под хомут целесообразно установить тонкую асбестовую прокладку. Хомут и обечайку соединяют планкой из такого же материала. Детали скрепляют винтами с гайками.

Перемещая хомут по кожуху и поворачивая обечайку линзы вокруг винта, добиваются четкого сфокусированного изображения места пайки, после чего крепко затягивают сборочные винты.

Описанный паяльник с линзой позволит облегчить пайку мелких объектов.

г. Чебоксары, Чувашия

В. КОСОЛАПОВ

ЗАЛУЖИ- ВАНИЕ ТОНКОГО ПРОВОДА

О способах залуживания тонкого эмалированного обмоточного провода журнал уже рассказывал не раз. Хочу предложить еще один, очень доступный способ.

На лист мелкой наждачной бумаги надо нанести 2-3 капли канифоли. На жало хорошо прогретого паяльника набрать немного припоя и, прижав жалом конец провода к наждачной бумаге с канифолью, вытянуть провод. Поворачивая провод каждый раз, операцию повторяют до тех пор, пока конец провода не будет освобожден от изоляции и равномерно облужен.

Описанный способ пригоден для облуживания и толстого эмалированного провода.

г. Балашиха Московской обл.

В. ЛАПТЕВ



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

ВДМ

Разнообразие требований, возникающих в процессе проектирования современной радиоэлектронной аппаратуры, привело к появлению большого числа разновидностей коммутационных устройств. Они различаются по функциональному назначению, принципу действия, конструктивному исполнению, схемотехническим параметрам и другим признакам, определяющим их технические возможности и области применения.

Особый интерес представляют микро-выключатели ВДМ, выводы у которых расположены параллельными рядами. Благодаря их совместимости с микросхемами как по габаритным, так и по электрическим характеристикам, эти выключатели используют в качестве коммутационных элементов, устанавливаемых непосредственно на печатной плате. Это позволяет повысить технологичность изготовления плат, так как шаг выводов выключателей соответствует координатной сетке печатных плат (2,5 мм), а расстояние между рядами выводов кратно шагу координатной сетки (7,5 мм). По форме и размерам выводов выключатели аналогичны микросхемам группы 2.

Высокая надежность работы выключателя обусловлена применением тщательно подобранных материалов, довольно

большой силой контактного давления, эффектом самозачистки контактов. В большинстве конструкций выключателей корпус и элементы приводного механизма изготовлены из термопластичной пластмассы (поликарбонат, стеклонаполненные полиамиды и т.п.), которая отличается низким коэффициентом трения, хорошей устойчивостью к истиранию и воздействию климатических факторов, а также теплостойкостью. Контактные элементы, как правило, изготавливают из фосфористой или бериллиевой бронзы, а для защиты от коррозии и придания высоких контактных свойств покрывают слоем золота или его сплава толщиной 1,5...5 мкм.

По исполнению привода (элемента управления) выключатели разделяют на движковые, клавишные, клавишные вида «пианино», тумблерные, роторные (поворотные) и кнопочные, а по расположению привода относительно плоскости печатной платы — с параллельным (плоскости печатной платы) расположением и с фронтальным (перпендикулярно плате). Варианты исполнения привода схематически показаны в табл. 1. Выключатели, выпускаемые в настоящее время, имеют движковый привод с параллельным расположением.

Фиксация состояния коммутируемой цепи жесткая — пара выводов выключателя либо замкнута, либо разомкнута. Различают однолинейные выключатели, у которых в корпусе модуля одна пара выводов, и многолинейные — с несколькими парами выводов, причем в корпусе модуля у каждой пары свой привод. Для коммутации требуемого числа электрических связей используют различные комбинации однолинейных и многолинейных выключателей. Могут быть собраны из них и варианты переключателей на несколько положений.

Первые отечественные выключатели ВДМ1 (выключатель движковый модульный) были разработаны в 1979 г. Основной их недостаток — в процессе монтажа не исключена возможность затекания флюса внутрь выключателя через зазоры для выводов в корпусе модуля.

В 1981 г. была закончена разработка более совершенных выключателей ВДМ3, выводы которых запрессованы в основание, что делает невозможным попадание флюса внутрь выключателя и обеспечивает его жесткое крепление. Однако, это, в свою очередь, привело к снижению механической износоустойчивости выключателей из-за возросших статических напряжений в месте изгиба выводов.

В настоящее время продолжается рабо-

та по созданию новых серий выключателей ВДМ, а также расширяется сфера их использования в радиоэлектронной аппаратуре различного назначения.

ВДМ1

Конструктивно выключатели выполнены в виде модуля с числом пар контактов, кратным двум. Внешний вид и габариты выключателя с минимальным числом пар контактов представлены на рис. 1, а, выключателя с числом пар контактов, большим двух, — на рис. 1, б. Конструктивные характеристики даны в табл. 2.

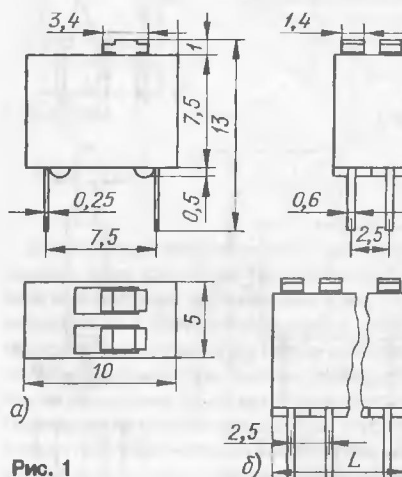


Рис. 1

Таблица 2

Обозначение выключателя	Число пар контактов	L, мм	Масса, г
ВДМ1-2	2	5	0,6
ВДМ1-4	4	10	1
ВДМ1-6	6	15	1,5
ВДМ1-8	8	20	2
ВДМ1-10	10	25	2,5

Основные технические характеристики

Максимальное коммутируемое напряжение, В	36
Максимальный коммутируемый ток, мА	100
Наименьшее гарантированное число коммутационных циклов	1000
Контактное сопротивление, Ом, не более	0,05
Температура окружающей среды, °С	-40...+85

Таблица 1

Привод	Схематическое изображение выключателя	
	С параллельным расположением	С фронтальным расположением
Движковый		
Клавишный		
Клавишный вида "пианино"		
Тумблерный		
Роторный (поворотный)		
Кнопочный		

ВДМЗ

Номенклатура этой серии, в отличие от ВДМ1, содержит как однолинейные, так и многолинейные выключатели. По исполнению приводного элемента различают выключатели с низким элементом (рис.2) и высоким (рис.3). Конструкционные характеристики выключателей указаны в табл. 3 и 4 соответственно.

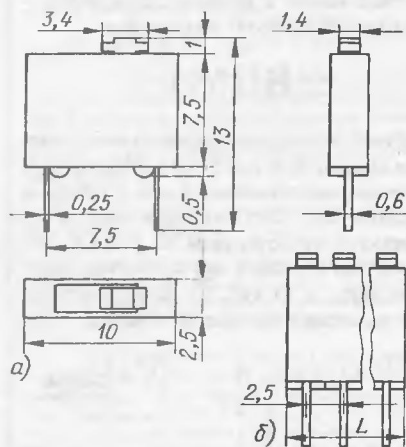


Рис. 2

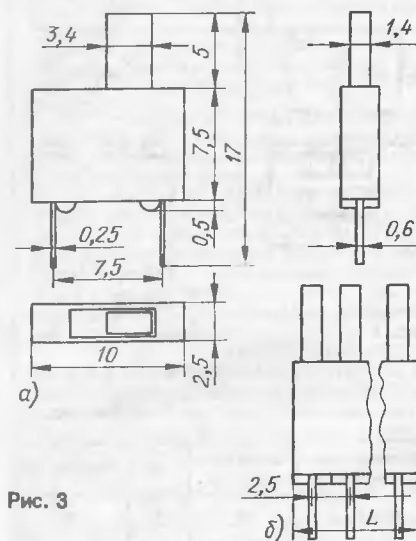


Рис. 3

Таблица 3

Обозначение выключателя	Число пар контактов	L, мм	Масса, г
ВДМЗ-1	1	2,5	0,3
ВДМЗ-2	2	5	0,6
ВДМЗ-4	4	10	1
ВДМЗ-6	6	15	1,5
ВДМЗ-8	8	20	2
ВДМЗ-10	10	25	2,5

Основные технические характеристики

Максимальное коммутируемое напряжение, В. 36

Максимальный коммутируемый ток, мА. 250
 Наименьшее гарантированное число коммутационных циклов. 2000
 Контактное сопротивление, Ом, не более. 0,05
 Температура окружающей среды, °С. -60...+85

Таблица 4

Обозначение выключателя	Число пар контактов	L, мм	Масса, г
ВДМЗ-1-1	1	2,5	0,35
ВДМЗ-2-1	2	5	0,63

ВДМ5

Выключатели представляют собой модуль с числом пар контактов, кратным двум. Внешний вид и габариты представлены на рис.4, а конструктивные характеристики — в табл.5.

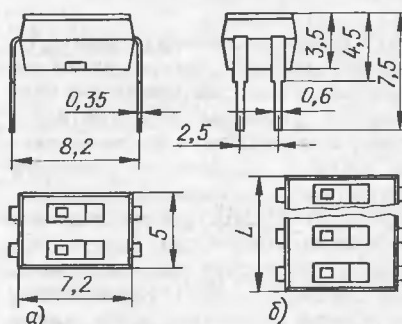


Рис. 4

Таблица 5

Обозначение выключателя	Число пар контактов	L, мм	Масса, г
ВДМ5-1	2	7,5	0,2
ВДМ5-2	4	12,5	0,4
ВДМ5-3	6	17,5	0,6
ВДМ5-4	8	22,5	0,8
ВДМ5-5	10	27,5	1

Основные технические характеристики

Максимальное коммутируемое напряжение, В. 36
 Максимальный коммутируемый ток, мА. 100
 Наименьшее гарантированное число коммутационных циклов. 5000
 Контактное сопротивление, Ом, не более. 0,05
 Температура окружающей среды, °С. -60...+85

Материал подготовил
О. СТАРОСТИН

г. Москва

МИКРО-СХЕМА КР142ЕН14

Микросхема КР142ЕН14 представляет собой универсальный стабилизатор напряжения компенсационного типа с регулируемым выходным напряжением в пределах 2...37 В и выходным током до 150 мА. Прибор выполнен по планарно-эпитаксиальной технологии с изоляцией р-п-переходом. Стабилизатор имеет встроенное устройство защиты от перегрузки и замыкания выходной цепи; оно работает по принципу ограничения выходного тока. Регулирующий элемент включен в плюсовой провод источника питания.

Микросхема оформлена в пластмассовом прямоугольном корпусе 2102.14-1 (рис.1). Масса прибора — не более 1 г.

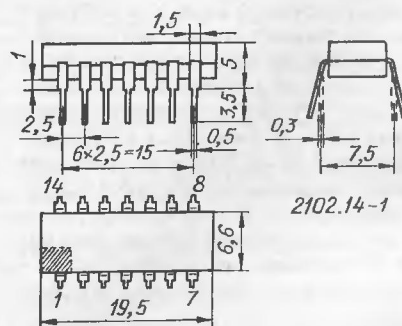


Рис. 1

Цоколевка микросхемы: выв. 2 и 3 — подключение внешнего резистора — датчика тока системы защиты от перегрузки; выв. 4 и 5 — соответственно инвертирующий и неинвертирующий входы внутреннего дифференциального усилителя сигнала обратной связи; выв. 6 — подключение резистора, задающего уровень образцового напряжения; выв. 7 — общий; выв. 9 — вывод внутреннего стабилитрона, предназначенного для установки режима умуощняющего р-п-р транзистора; выв. 10 — выход стабилизированного напряжения; выв. 11 — вывод коллектора транзистора внутреннего регулирующего элемента; выв. 12 — вход нестабилизированного напряжения; выв. 13 — подключение конденсатора частотной коррекции усилителя обратной связи; выводы 1, 8 и 14 — свободные.

(Продолжение следует)

Материал подготовили
А. НЕФЕДОВ,
В. ГОЛОВИНА

г. Москва



НАША КОНСУЛЬТАЦИЯ

НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ОТВЕЧАЮТ АВТОРЫ СТАТЕЙ, КОНСУЛЬТАНТЫ И ... ЧИТАТЕЛЬ

БИРЮКОВ С. ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА. КОДОВАЯ ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ, РАЗРАБОТАННАЯ Ю.В. ШАПОВАЛОВЫМ. — РАДИО, 1992, № 9, с. 17-20.

Еще о конструкции и наладке устройства.



Для удобства эксплуатации устройства плату блокировки (см. рис. 1 в «Радио», 1993, № 7, с. 44) можно несколько увеличить, разместив на ней гнездовую часть подходящего по размерам разъёмного соединителя с 20 — 25 контактами. Ответную (штыревую) часть соединителя следует разобрать, а штыри использовать каждый в отдельности. Это позволит не только оперативно менять код, но и производить внешние соединения (цепь питания, общий провод, блокировку, подключение герконов) при монтаже устройства без паяк.

Во избежание выхода микросхем из строя при неправильной полярности питания плюсовой провод рекомендуется подсоединить через диод (например, серии D220), включив его между указанным выше соединителем и шиной питания платы в прямом направлении. При этом желательно, чтобы верхний (по схеме) вывод геркона SF1 оказался включенным до этого диода (т.е. соединенным с его анодом).

Контрольный сенсор E11, в отличие от остальных, обладает меньшей чувствительностью. Хотя, по некоторым соображениям, это и не плохо, его чувствительность желательно увеличить, заменив резистор R12 диодом серии D220 (это не позволит отличить E11 от других сенсоров).

Для лучшей защиты выхода элемента DD4.3 и транзистора VT1 между эмиттером и базой последнего желательно включить стабилитрон Д814Б.

При использовании динамической головки со звуковой катушкой сопротивлением более 40 Ом (или соединенных последовательно двух головок с суммарным сопротивлением катушек такой величины) электронный ключ в цепи питания двутонной сирены целесообразно выполнить на составном транзисторе, включенном по схеме с общим эмиттером. Для этого цепь, подключенную на схеме по рис. 4 в статье к эмиттеру транзистора VT3, соединяют непосредственно с шиной +5 В, освободившийся вывод эмиттера — с общим проводом, а между базой транзистора VT2 и выводом 11 ИС DD5 включают резистор сопротивлением 10 кОм. Выводы эмиттера VT2 и базы VT3 соединяют с общим проводом через резистор сопротивлением 24 кОм. С таким ключом размах сигнала сирены возрастает почти до напряжения источника питания,

что и позволяет получить достаточную громкость звучания при «высокоомной» нагрузке.

Головки, соединяемые последовательно, необходимо сфазировать, т.е. включить синфазно. Требуемую полярность включения определяют, кратковременно подавая на головки напряжение 3...4,5 В. При синфазном включении диффузоры обеих головок в момент подачи напряжения смещаются в одну сторону.

При ненадежном запуске сирены диод VD26 следует исключить, а резистор R21 подобрать, увеличив его сопротивление до 10...12 кОм для сохранения завывающего звука.

Во избежание самовозбуждения блока охраны в цепь питания ИС DD5 необходимо ввести блокировочный керамический конденсатор емкостью 0,047...0,1 мкФ.



АНУФРИЕВ А. ДАЧНАЯ ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. — РАДИО, 1993, № 4, с. 34, 35.

Какие реле, кроме указанного в статье, можно использовать в устройстве?


В устройстве можно применить реле РЭС9 исполнений PC4.524.201, PC4.524.209, PC4.524.211 (сопротивление обмотки 450...550 Ом, ток срабатывания — 30 мА), РЭС22 исполнений РФ4.500.131 (соответственно 552...780 Ом и 20 мА) и РФ4.500.225 (485...748 Ом и 19 мА), РЭС32 исполнений РФ4.500.342 (553...780 Ом и 20 мА) и РФ4.500.354 (585...748 Ом и 19 мА), РЭС47 исполнений РФ4.500.408 (585...742 Ом и 23 мА) и РФ4.500.417 (585...715 Ом и 21,5 мА).



ТРИФОНОВ А. ДВУПОЛОСНАЯ АНТЕННА ДМВ. — РАДИО, 1992, № 11 с. 35, 36 и 2-я с. ОБЛ.

Модификация антенны.

Для некоторого увеличения коэффициента усиления (при сужении полосы пропускания), а главное, повышения помехозащищенности антенны читатель Н. Туркин из С.-Петербурга предлагает модифицировать вариант антенны, изображенный на рис. 3 на 2-й с. обл. Для этого рефлектор антенны он рекомендует сделать активным. В результате получится так называемая антенна типа «ZL», аналогичная по свойствам четырехэлементной антенне (см. книгу К. Рохтхаммеля «Антенны». — М.: Энергия, 1979). Главная особенность такой антенны — ослабление сигнала с обратного направления до 40 дБ.

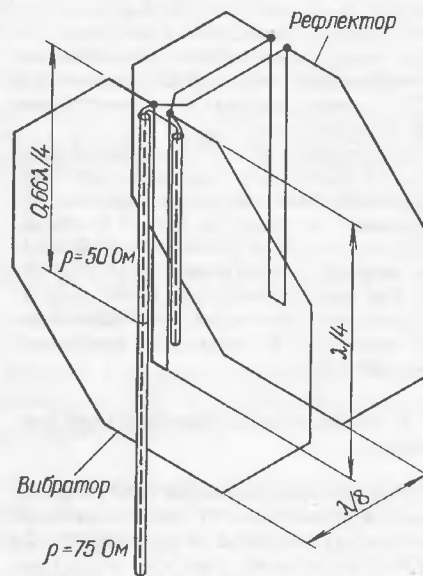

Доработка антенны сводится к соединению верхних точек крепления полупетель вибратора и рефлектора двупроводной воздушной симметричной перекрещивающейся линией передачи (см. рисунок). Ее можно выполнить из проводов диаметром 3...4 мм, расположенных на расстоянии 1,5...2 мм один от другого. Перемычку на шлейфе рефлектора опускают вниз до получения четвертьволновой симметричной короткозамкнутой линии. Расстояние между рефлектором и вибратором должно быть равно λ/8, периметр вибратора — 1,04 λ, рефлектора — на 5% больше (1,09 λ).

При активном рефлекторе входное сопротивление антенны снижается примерно до 30 Ом, поэтому соединительный кабель с волновым сопротивлением 75 Ом следует подключить через четвертьволновую несимметричную линию (трансформатор сопротивлений) в виде отрезка коаксиального кабеля с полиэтиленовой изоляцией с волновым сопротивлением 50 Ом длиной 0,66 λ/4.



ЗЕЛЕПУКИН С. АВТОМАТИЧЕСКИЙ СЕЛЕКТОР ВХОДОВ. — РАДИО, 1993, № 4, с. 14.

Какие конкретно малогабаритные реле можно применить в селекторе?

С транзисторами КТ3102Е (VT1, VT2) можно применить реле РЭС22 исполнения РФ4.500.233 (сопротивление обмотки 158...210 Ом, ток срабатывания 36 мА), РЭС47 исполнения РФ4.500.409 и РФ4.500.419 (соответственно 157...181 Ом и 42 мА), РЭС60 исполнения PC4.569.438 (230...310 Ом и 22,5 мА).

Уточнение принципиальной схемы УМЗЧ.



На принципиальной схеме усилителя (см. рис. 1 в статье) транзистор VT1 — KT3107Б. Контрольная точка в его коллекторной цепи должна иметь порядковый номер 2 (KT2). К ней подсоединяют (через резистор сопротивлением 2...3 кОм) осциллограф для контроля внутрипетлевого сигнала на различных частотах. Общий провод осциллографа подключают к точке соединения эмиттера транзистора VT2 с конденсатором C6 и резисторами R2, R8 и R9.

Контрольная точка KT1 (в базовой цепи транзистора VT1) предназначена для подключения селектора дефект-сигнала, собранного по схеме на рис. 2 в статье, или осциллографа. Для масштабной оценки дефект-сигнала служит узел, состоящий из выключателя SB1 и резистора R7. При подключении последнего параллельно резистору R4 создается разбаланс, равный 0,5%.

О технических характеристиках усилителя.

Входное сопротивление УМЗЧ определяется резистором R1. Его сопротивление может находиться в пределах 10...20 кОм. Номинальное входное напряжение — около 1 В. Номинальная выходная мощность на нагрузке сопротивлением 4 Ом — 26 Вт, на нагрузке сопротивлением 8 Ом — 18 Вт. Усилитель испытывался и при напряжениях питания +26 и —26 В. Номинальная выходная мощность в этом случае достигала (на нагрузке 4 Ом) 36 Вт.

О конструкции и деталях усилителя.

В выходном каскаде усилителя можно применить транзисторы KT818BM и KT819BM. Транзистор ГТ308Б заменим другими транзисторами этой серии, а также серии ГТ309.

Катушку L1 (25...30 витков) наматывают проводом ПЭВ-1 или ПЭВ-2 0,35 на корпусе резистора МЛТ-2 сопротивлением 15...30 Ом.

Теплоотводы транзисторов оконечного каскада — игольчатые с наружными размерами 72х52х28 мм. Для улучшения отвода тепла транзисторы следует закрепить на них непосредственно, а слюдяные прокладки поместить между теплоотводами и металлическим шасси, на котором будут установлены смонтированные блоки УМЗЧ и трансформатор питания.

АНУФРИЕВ А. ЛАБОРАТОРНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ. — РАДИО, 1988, № 12, с. 40—42.

Еще о налаживании блока.

Убедившись в соответствии монтажа принципиальной схеме блока, выпаивают из платы по одному выводу диодов VD13 и VD14 и подбирают резисторы R15 — R23, как указано в статье. Если настройка выходной цепи не получается, проверяют напряжение на коллекторе транзистора VT2 и стабилитроне VD10. Первое должно быть таким же, что и на конденсаторе C1, второе — в пределах 7,5...8 В.

Далее проверяют исправность транзисторов VT2, VT3, VT5, VT6, для чего выпаивают из платы вывод базы транзистора VT3. Если при соединении этого вывода с выводом эмиттера выходное напряжение становится равным напряжению на конденсаторе C1, а при подаче на вывод базы (через резистор сопротивлением 15...20 кОм) напряжения с конденсатора C1 оно уменьшается почти до 0, то все названные транзисторы исправны. В противном случае проверяют каждый из них в отдельности и при необходимости заменяют.

Настроив выходную цепь, припаивают на место вывод диода VD13 и проверяют влияние генератора линейно нарастающего напряжения на конденсаторе C2, резисторе R7 и диодах VD11, VD13. Если включение последнего влияет на выходное напряжение блока, необходимо заменить конденсатор C2 (у него может оказаться чрезмерно большой ток утечки) или диоды VD11, VD13.

Заканчивают налаживание блока питания проверкой работы устройства защиты с включенным диодом VD14 и при необходимости подбирают резистор R3 таким образом, чтобы защита срабатывала при токе нагрузки, превышающем его максимальное значение на 10...15%.

ШАМИС В. ЗАРЯДНО-ПИТАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО. — РАДИО, 1992, №10, с. 18, 19.

О принципиальной схеме устройства.

Выход 8 счетчика DD3 (K561IE16) соединен с выводом 12 (а не 8).

ГВОЗДИЦКИЙ Г. ГЕТЕРОДИННЫЙ ИНДИКАТОР РЕЗОНАНСА. — РАДИО, 1993, №1, с. 36, 37.



Можно ли в ГИРе применить блок КПЕ с иной, чем указано в статье, минимальной и максимальной емкостью секций?

При намоточных данных контурных катушек, приведенных в статье, в ГИРе можно применить любой блок КПЕ (желательно с воздушным диэлектриком) с минимальной емкостью секций не более 15 пФ и максимальной не менее 115 пФ. Емкость конденсаторов C2 и C3 (в пикофарадах) определяют из соотношения (действительно только для данного случая): $C_2 (C_3) = 115(C_{\text{КПЕ}} + 15)/(C_{\text{КПЕ}} - 100)$, где $C_{\text{КПЕ}} = C_{\text{max}} - C_{\text{min}}$, а C_{max} и C_{min} — соответственно максимальная и минимальная емкость КПЕ. Например, если используется блок КПЕ с пределами изменения емкости 9...280 пФ (от радиоприемника «Альпинист-407»), емкость конденсаторов C2 и C3 необходимо уменьшить до 200 пФ. Для сохранения перекрытия по частоте, определяемого в основном минимальной емкостью КПЕ, параллельно каждой секции необходимо подключить конденсатор емкостью $15 - C_{\text{min}} = 6$ пФ (практически 5,6...6,2 пФ).

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

Редакция консультирует только по статьям и заметкам, опубликованным в журнале «Радио». Вопросы по каждой статье просим писать на отдельных листах. Обязательно укажите название статьи, ее автора, год, номер и страницу в журнале, где она опубликована. Если Вы хотите, чтобы Вам ответили в индивидуальном порядке, вложите, пожалуйста, оплаченный по действующему тарифу (т. е. с наклеенными на нужную сумму почтовыми марками) конверт с надписанным Вашим адресом. Консультации даются бесплатно.

С вопросами, выходящими за рамки журнальных статей (например, по усовершенствованию и переделке описанных в журнале любительских конструкций, установке их в любительские или промышленные устройства, не рассмотренные в статье, замене примененных в них деталей, влекущей за собой существенные изменения в схеме и конструкции устройств, и т. п.), рекомендуем обращаться в платную радиотехническую консультацию ЦРК РФ (123459, Москва, Походный проезд, 23). Условия получения консультаций в ЦРК РФ опубликованы в «Радио», 1993 №3, с. 45.

Адресов авторов без их согласия редакция не сообщает. Если у Вас возникли вопросы, на которые, по Вашему мнению, может ответить только автор статьи или заметки, пришлите письмо нам, а мы перешлем его автору. Не забудьте в этом случае вложить два оплаченных по действующему тарифу конверта: один — чистый, другой — с надписанным Вашим адресом.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ * ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ * ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ * ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ТОО "ТЕЛЕКОМ"

предлагает

аудио- и видеосоединители, кабели, переходники, универсальные наборы видеопроводов, декодеры ПАЛ, усилители ДМВ диапазона, комнатные антенны, кабельные абонентские разветвители.

Заявки выполняются наложенным платежом в пределах РФ. 127018, г. Москва, аб. ящ. 32. Телефон (095) 281-22-33.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ

По вопросам размещения рекламы в журнале «Радио» просим обращаться в наше рекламное агентство — фирму «АСТ». Объявление, отпечатанное на машинке в двух экземплярах и заверенное подписью ответственного лица, вместе с гарантийным письмом, подписанным руководителем предприятия и главным бухгалтером, направлять по адресу: 103051, Москва, аб. ящ. 50, фирма «АСТ». Объявление передается для публикации после поступления денег на расчетный счет фирмы.

Справки по телефонам: 925-70-04 (фирма «АСТ») и 208-99-45 (отдел информации журнала «Радио»).

ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ БЛОКА УМЗЧ В МАГНИТОЛЕ "ВЕГА-335 СТЕРЕО"

Безрезультатные поиски вышедшей из строя микросхемы К224УН6А в магнитоле «Вега-335 стерео» заставили искать ей замену. Наиболее подходящей по всем параметрам оказалась микросхема К174УН14, применяемая в настоящее время в телевизорах 4УСЦТ и ряде переходных моделей. Конструкция корпуса К174УН14, за исключением числа выводов, совпадает с конструкцией корпусов примененных в «Вега-335 стерео» выходных транзисторов. Это позволило закрепить микросхему непосредственно на установленном в усилителе ЗЧ теплоотводе.

Весьма невелико и количество вновь вводимых внешних элементов, поскольку микросхему К174УН14 можно включить по типовой схеме. Для ее установки на плате с последней снимают старую микросхему и все использовавшиеся вместе с ней постоянные и подстроечные резисторы и конденсаторы и оба выходных транзистора (рис. 1).

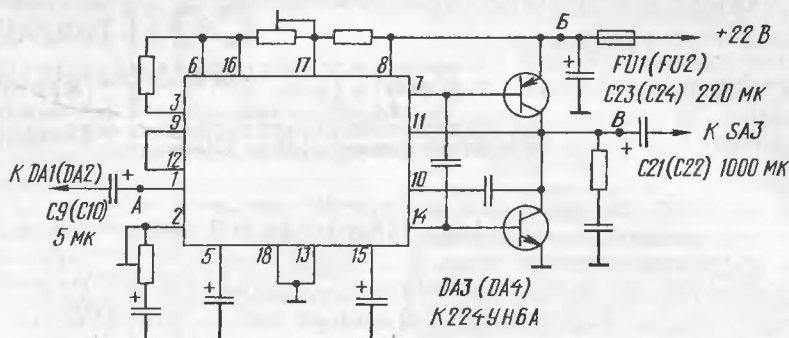


Рис. 1

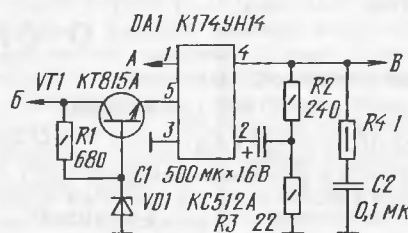


Рис. 2

Обозначения элементов соответствуют схеме, приведенной в инструкции по эксплуатации магнитолы. На их место на теплоотвод устанавливают микросхему К174УН14 и транзистор стабилизатора (см. рис. 2). Последний необходимо изолировать от теплоотвода, например, с помощью слюдяной прокладки. Под

выводы 1 и 5 микросхемы К174УН14 сверлят дополнительные отверстия. Печатные проводники, соединяющие микросхему К224УН6А с выходными транзисторами, выходом регулятора тембра и шинами питания, перерезают.

Дополнительный оксидный конденсатор С1 (рис. 2) устанавливают на место удаленных подстроечных резисторов и конденсаторов (см. рис. 1). Остальные элементы желательно установить в имеющиеся отверстия, перерезая печатные проводники там, где это необходимо.

Недостающие связи выполняют отрезками изолированного провода со стороны монтажа. Если усиление каналов окажется неодинаковым, необходимо подобрать резисторы R2 и R3, так как при указанных их номиналах микросхема К174УН14 обладает значительным запасом по усилению.


г. Казань

В. ВОСТРОКНУТОВ


СНИЖЕНИЕ ФОНА В ТЮНЕРЕ "РАДИОТЕХНИКА Т-101-СТЕРЕО"

В процессе эксплуатации тюнера «Радиотехника Т-101-стерео» при точной настройке на радиостанцию начал появляться значительный уровень фона, особенно заметный в диапазоне УКВ. Фон сопровождался срывом слежения системы АПЧ. Поиск причин подобного явления позволил выявить неисправность стабилизатора напряжения питания варикапов на +30 В, а точнее, оказался пробит стабилитрон Д818Д VD3 (см. инструкцию по эксплуатации тюнера).

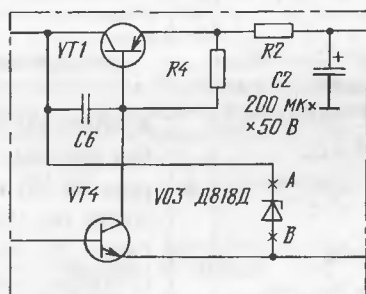
Принципиальные схемы двух вариантов стабилизаторов, использующихся в тюнерах «Радиотехника Т-101-стерео», приведены на рис. 1, а и 1, б. Неисправность можно устранить, заменив диод Д818Д исправным, а при отсутствии такой возможности — использовав стабилитроны Д814А или Д814Б с включенными с ними последовательно в прямом направлении двумя кремние-



а)

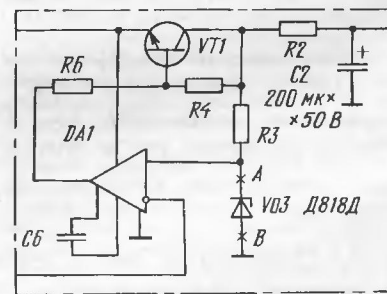

б)

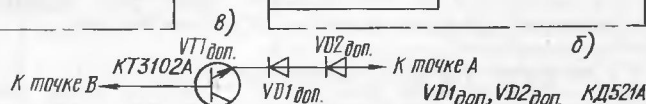

выми диодами КД503, КД521, КД522, КД105 и др. Такое включение вызвано необходимостью снижения положительного ТКН стабилитронов Д814А и Д814Б (см. статью В. Иноземцева «Определение термостабильной точки стабилитронов» в «Радио», 1983, № 8, с. 31). Вместо стабилитрона допустимо использовать эмиттерный переход маломощного кремниевых транзистора в обратном включении. В частности, автором был испытан транзистор КТ3102А с включенными с ним последовательно диодами КД521А (см. рис. 1, в). Напряжение стабилизации такого аналога стабилитрона около 9,3 В. В течение первых 10 мин после включения стабилизатора напряжение на его выходе

увеличивалось на 0,2 В и далее на протяжении восьми часов непрерывной работы практически не изменялось.

Считаю, что целесообразно увеличить емкость фильтра блока стабилизатора С2. Так при замене конденсатора К50-12 емкостью 200 мкФ на рабочее напряжение 50 В конденсатором К50-35 емкостью 1000 мкФ на рабочее напряжение 63 В уровень пульсаций уменьшился в шесть раз. Субъективно особенно ощущается снижение фона на выходе тюнера в паузах радиопередач.

С. КУЗНЕЦОВ

г. Курган